

ESERCIZIO

$$\begin{cases} U_e = 200V \\ P = 4 \text{ kW} \\ I_e = 23 \text{ A} \\ n = 6000 \text{ rpm} \\ R_e = 0,6 \Omega \end{cases}$$

PM

$$P_{fe} + P_{mech} \propto n^2$$

? Che tensione si deve applicare al motore per fornire un carico $M_L = 5 \text{ Nm}$ a 4000 rpm ($418 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$)


$$U_e = k_\phi \omega + R_e I_e$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 6000}{60} = 628,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$k_\phi = \frac{U_e - R_e I_e}{\omega} = \frac{200 - 0,6 \cdot 23}{628,3} = 0,2964 \text{ Vs}$$

$$M_n = \frac{P}{\omega} = \frac{4000}{628,3} = 6,37 \text{ Nm}$$
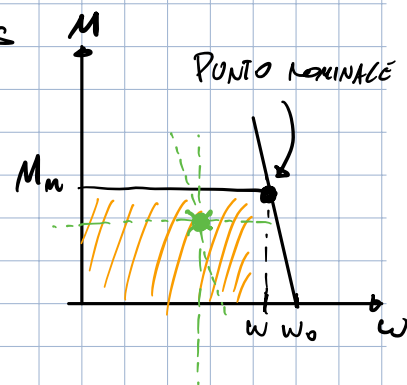
$$\omega_0 = \frac{U_e}{k_\phi} = \frac{200}{0,2964} = 674,76 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



Dato sviluppare 5 Nm @ $418 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Perdite nel punto di funzionamento nominale:

$$\begin{aligned} P_{fe} + P_{mech} &= U_e I_e - P - R_e I_e^2 = 200 \cdot 23 - 4000 - 0,6 \cdot 23^2 \\ &= 282,6 \text{ W} \\ &= B \cdot \omega^2 \end{aligned}$$

$$B = \frac{P_{fe} + P_{mech}}{\omega^2} = \frac{282,6}{628,3^2} = 7,15 \cdot 10^{-4} \text{ Nm s}$$

$$@ 4000 \text{ rpm} = 418,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$M_{4000} = M_L + B \cdot \omega_{4000}^2 = 5 + 7,15 \cdot 10^{-4} \cdot 418,9^2 = 5,3 \text{ Nm}$$

$$I_e = \frac{M_{4000}}{k_\phi} = \frac{5,3}{0,2964} = 17,88 \text{ A}$$

$$U_e = k\phi\omega + R_e I_e = 0,2965 \cdot 418,9 + 0,6 \cdot 17,88$$

$$= 134,9 \text{ V}$$

$$I_{sp} = \frac{U_e}{R_e} = \frac{200}{0,6} = 333,3 \text{ A} = 19,5 I_e !$$

$$M_{sp} = k\phi I_{sp} = 98,8 \text{ Nm} \quad (6,37 \text{ Nm})$$

ESERCIZIO 2

MOTORE DC CON PM

$$U_e = 450 \text{ V}$$

$$I_e = 11,5 \text{ A}$$

$$n = 5000 \text{ rpm}$$

$$n_0 = 5350 \text{ rpm}$$

$$P_{fe} + P_{mech} \approx 0$$

Carico inerziale

e) Calcolare velocità d. rotazione e corrente assorbita a regime

$$\omega_0 = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 5350}{60} = 559,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 5000}{60} = 523,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$


$$k\phi = \frac{U_e}{\omega_0} = \frac{450}{559,9} = 0,8 \text{ Vs}$$

$$U_e = k\phi\omega + R_e I_e$$


$$R_e = \frac{U_e - k\phi\omega}{I_e} = \frac{450 - 0,8 \cdot 523,3}{11,5} = 2,72 \Omega$$

A regime con carico inerziale $\omega = \omega_0$
 $I_e = 0$

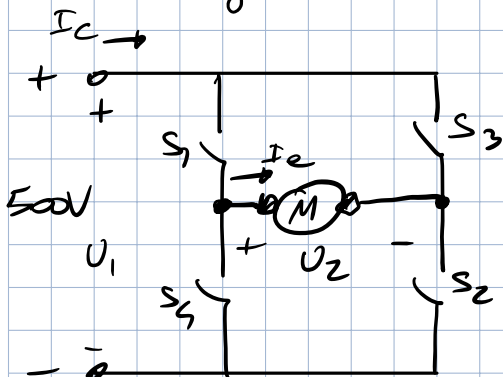b) Per portare $n = 4000$ si usa un ponte "H" alimentato a 500V
 con $f_s = 10 \text{ kHz}$



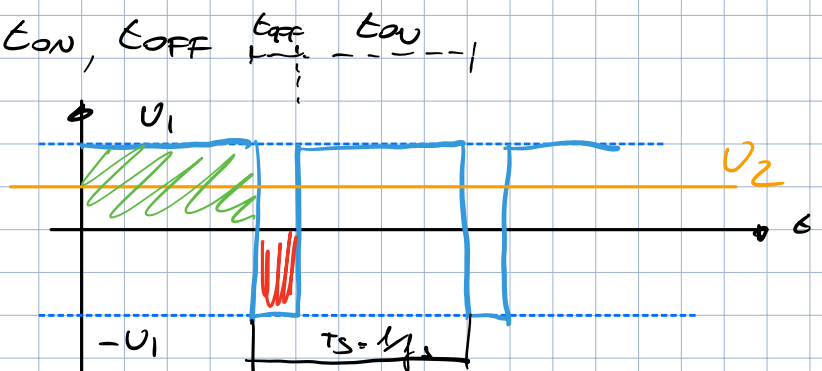? δ , t_{on} , t_{off} , t_{eff} , t_{au}
 I_e
 I_c



$$n = 5000 \text{ rpm} = \frac{2\pi 4000}{60} = 418,67 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \frac{U_2}{k\phi}$$

$$U_2 = k\phi \omega_{5000} = 0,8 \cdot 418,67 = 334,93 \text{ V}$$



$$U_2 = \left[U_1 t_{\text{ON}} - U_1 t_{\text{OFF}} \right] \frac{1}{T_s} = U_1 \left[\frac{t_{\text{ON}}}{T_s} - \frac{t_{\text{OFF}}}{T_s} \right] = U_1 \left[\delta - (1-\delta) \right]$$

$$= U_1 [2\delta - 1]$$

$$2\delta - 1 = \frac{U_2}{U_1} \quad \delta = \left[\frac{U_2}{U_1} + 1 \right] \frac{1}{2} = 0,83 \quad \begin{cases} t_{\text{ON}} = \delta T_s = 83 \mu\text{s} \\ t_{\text{OFF}} = \frac{1-\delta}{f_s} = 17 \mu\text{s} \end{cases}$$

$$U_1 I_c = U_2 I_e \quad I_e = 0 \Rightarrow I_c = 0$$

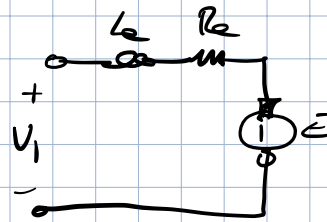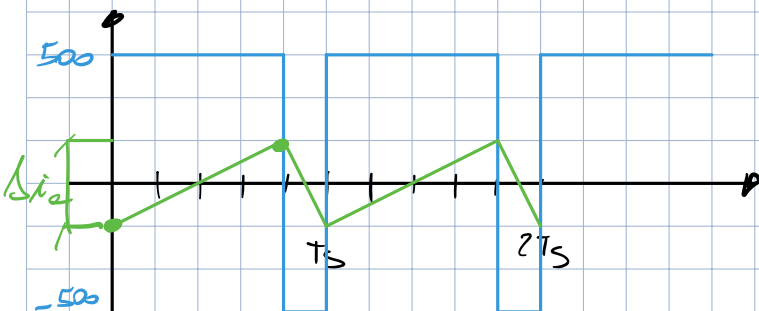c) Assume $L_e = 50 \text{ mH}$ calculate average current I_e



$$\tau_e = \frac{L_e}{R_e} = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{2,72} = 18,3 \text{ ms}$$

$$\frac{T_s}{\tau_e} = \frac{1}{10 \cdot 10^3 \cdot 18,3} = \frac{0,1}{18,3}$$


$$\Delta i_e = \frac{N L}{L} \Delta t$$

$$\Delta i_e = \frac{U_1 - U_2}{L} \frac{\delta}{f_s} = \dots = \frac{2 U_1}{L f_s} (1-\delta) \delta = \frac{2 \cdot 500}{50 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3} (1-0,83) 0,83$$

$$= 282 \text{ mA}$$

$$\Delta m = k\phi \Delta i_e = 0,8 \cdot 0,28 = 0,22 \text{ Nm}$$

ESERCIZIO

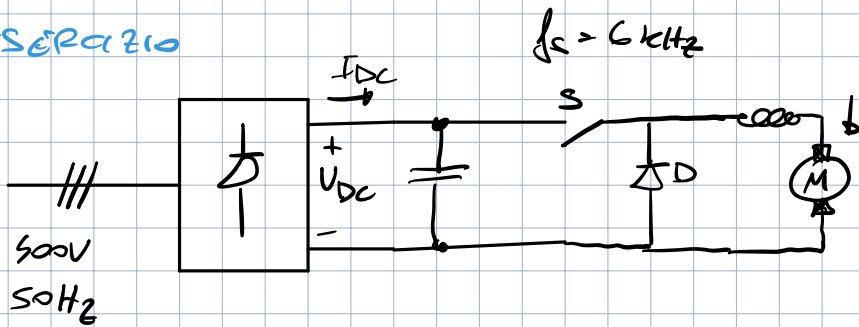


PM
 $U_e = 550V$
 $I = 25A$
 $P = 10kW$
 $I_b = 400 \text{ rad/s}$
 $R = 0,8\Omega$
 $L = 10 \text{ mH}$
 $P_{fe} + P_{roch} \propto \omega^2$

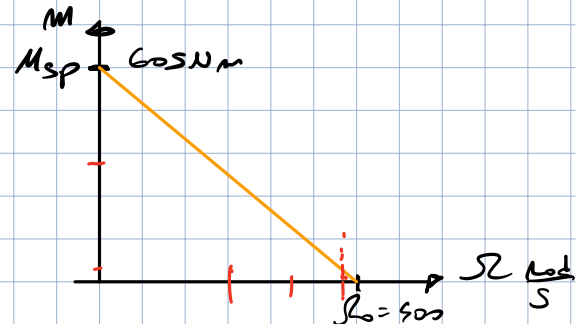e) Calcolare M_{sp} e tracciare Caratt. meccanica

$$k\phi = \frac{U_e}{\omega_0} = \frac{550}{500} = 1,1 \text{ Vs}$$

$$M_{sp} = k\phi \frac{U_e}{R} = 1,1 \cdot \frac{550}{0,8} = 605 \text{ Nm}$$



b) Calcolare perdite e rendimento del motore in condizioni nominali.

$$P_{in} = U_e I_a = 550 \cdot 25 = 11.000 \text{ W}$$

$$P_{out} = P = 10.000 \text{ W}$$

$$P_J = R_e I^2 = 0,8 \cdot 25^2 = 500 \text{ W}$$

$$P_{fe} + P_{roch} = P_{in} - P_{out} - P_J = 500 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{10}{11} = 0,91 \text{ 91\%}$$

= sopra caso!


c) Calcolare coppia e velocità nominali del motore

$$U_e = k\phi \omega + R_e I_a$$

$$\omega = \frac{U_e - R_e I_a}{k\phi} = \frac{550 - 0,8 \cdot 25}{1,1} = 381,8 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 3658 \text{ rpm}$$

$$M = \frac{P}{\omega} = \frac{10 \cdot 10^3}{381,8} = 26,2 \text{ Nm}$$

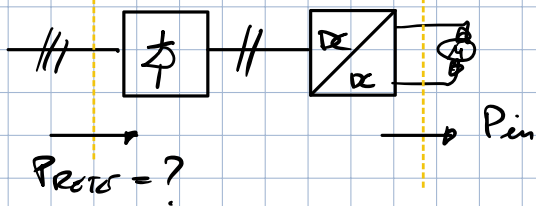d) Calcolare la potenza attiva assorbita dalla rete quando il motore funziona in condizioni nominali



DC/DC: $c_d t \approx 1,5 V$ se per S che D
trascorrono le commutazioni, si assume di condurre
S e D condurre alternativamente

$$P_{DC/DC} = 1,5 \cdot 25 = 37,5 \text{ W}$$

RADD: $c_d t \approx 1,5 V$ sen diodi
corrente costante I_{DC}

$$I_{DC} = \frac{P + P_{DC/DC}}{U_{DC}} = \frac{11.000 + 37,5}{540} = 20,5 \text{ A}$$

$$U_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} 500 = 1,35 \cdot 500 = 540 \text{ V}$$


$$P_{RADD} = 2 \cdot 1,5 \cdot I_{DC} = 61,32 \text{ W}$$

$$P_{Perte} = P_{in} + P_{DC/DC} + P_{RADD} = 11000 + 37,5 + 61,32 = 11098,82 \text{ W}$$

$$\Delta P \text{ Conversione } 99,9\%$$

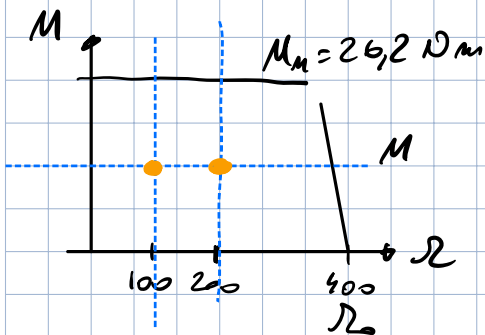e) Calcolare δ del convertitore per far lavorare il motore a $\frac{1}{2}$ coppia nominale

alla velocità di 100 e $200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$



$$M = \frac{26,2}{2} = 13,1 \text{ Nm} \quad \begin{cases} \omega_1 = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ \omega_2 = 200 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{cases}$$

Potenze in usate

$$\begin{cases} P_{100} = M \cdot \omega_1 = 13,1 \cdot 100 = 1310 \text{ W} \\ P_{200} = M \cdot \omega_2 = 13,1 \cdot 200 = 2620 \text{ W} \end{cases}$$

Perdite ferromagnetiche

$$\begin{cases} \Delta P_{100} = P_{\text{nech}} + P_{\text{fe}} \left(\frac{\omega_1}{\omega} \right)^2 = 500 \left(\frac{100}{38,8} \right)^2 = 39,3 \text{ W} \\ \Delta P_{200} = P_{\text{nech}} + P_{\text{fe}} \left(\frac{\omega_2}{\omega} \right)^2 = 500 \left(\frac{200}{38,8} \right)^2 = 137,2 \text{ W} \end{cases}$$

Le coppie erogate

$$\begin{cases} \frac{P_{100} + \Delta P_{100}}{\omega_1} = M_{100} = 13,53 \text{ Nm} \\ \frac{P_{200} + \Delta P_{200}}{\omega_2} = M_{200} = 13,78 \text{ Nm} \end{cases}$$

Le correnti del motore

$$\begin{cases} I_{100} = \frac{M_{100}}{k_\phi} = 12,22 \text{ A} \\ I_{200} = \frac{M_{200}}{k_\phi} = 12,53 \text{ A} \end{cases}$$

Le tensioni di riferimento



$$\begin{cases} U_{100} = k_\phi \omega_{100} + R_a I_{100} = 119,8 \text{ V} \\ U_{200} = k_\phi \omega_{200} + R_a I_{200} = 230,02 \text{ V} \end{cases}$$

Calcolare S per far lavorare il convertitore con questo numero di usate

Hp: CCM

$$\begin{cases} S_{100} = \frac{U_{100}}{U_{dc}} = \frac{119,8}{540} = 0,22 \\ S_{200} = \frac{U_{200}}{U_{dc}} = \frac{230}{540} = 0,42 \end{cases}$$

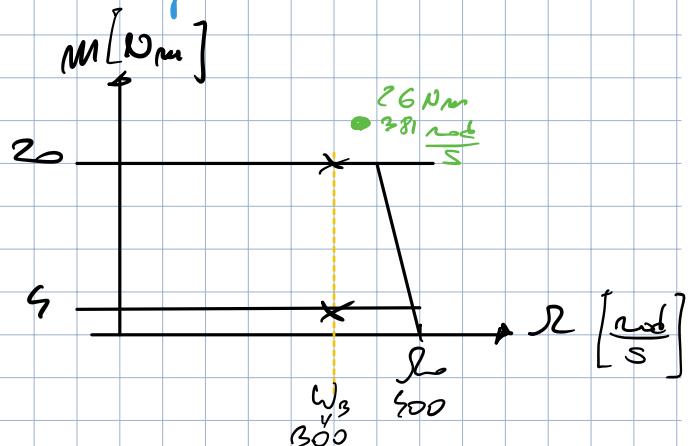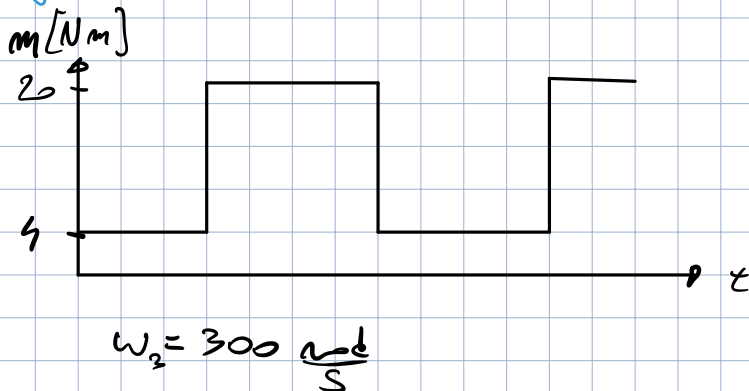f) Calcolare S per poter lavorare con il seguente carico:



$$\Delta P_{300} = P_{mech} + P_{fe} \left(\frac{\omega_3}{\omega} \right)^2 = 500 \left(\frac{300}{381} \right)^2 = 308,7 \text{ W}$$

$$M \Delta P_{300} = \frac{\Delta P_{300}}{\omega_3} = \frac{308,7}{300} = 1,03 \text{ Nm}$$

Coppia che deve produrre il motore

$$\begin{cases} m_{20} = 20 + 1,03 = 21,03 \text{ Nm} \\ m_4 = 4 + 1,03 = 5,03 \text{ Nm} \end{cases}$$

La corrente erogata:

$$\begin{cases} I_{20} = \frac{m_{20}}{k\phi} = \frac{21,03}{1,1} = 19,1 \text{ A} \\ I_4 = \frac{m_4}{k\phi} = \frac{5,03}{1,1} = 4,57 \text{ A} \end{cases}$$

La tensione di alimentazione del motore

$$\begin{cases} U_{20} = k\phi \omega_3 + R_e I_{20} = 1,1 \cdot 300 + 0,8 \cdot 19,1 = 355,3 \text{ V} \\ U_4 = k\phi \omega_3 + R_e I_4 = 1,1 \cdot 300 + 0,8 \cdot 4,57 = 333,7 \text{ V} \end{cases}$$

Determino: δ del DC/DC

Hp CCM

$$\begin{cases} \delta_{20} = \frac{U_{20}}{U_{DC}} = \frac{355,3}{540} = 0,64 \\ \delta_4 = \frac{U_4}{U_{DC}} = \frac{333,7}{540} = 0,617 \end{cases}$$

$$\Delta i = \frac{U_{DC} \delta (1 - \delta)}{L_e f_s} = \frac{540 \cdot 0,617 (1 - 0,617)}{10 \cdot 10^{-3} \cdot 6 \cdot 10^3} = 2,12 \text{ A}$$

