 




DEI  
DIPARTIMENTO DI  
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

# Sistemi Digitali

## Esercizi sui circuiti combinatori

Marta Bagatin, [marta.bagatin@unipd.it](mailto:marta.bagatin@unipd.it)

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione  
Anno accademico 2022-2023

## Esempio 3-17: Implementazione di una funzione a 4 variabili con multiplexer


- Implementare la seguente funzione booleana tramite un multiplexer con un segnale di selezione a 3 bit

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$$

# Esempio 3-17: Implementazione di una funzione a 4 variabili con multiplexer

| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 
- Troviamo la tabella di verità della funzione
- Usiamo un mux con 3 input di selezione (linee mux 8-to-1)



# Esempio 3-17: Implementazione di una funzione a 4 variabili con multiplexer

| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 
- Troviamo la tabella di verità della funzione
- Usiamo un mux con 3 input di selezione (linee mux 8-to-1)
- Colleghiamo 3 dei 4 ingressi della funzione F agli ingressi di selezione del mux (attenzione all'ordine!)



# Esempio 3-17: Implementazione di una funzione a 4 variabili con multiplexer


| A | B | C | D | F |               |
|---|---|---|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F = D         |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |               |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F = D         |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |               |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | F = $\bar{D}$ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |               |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F = 0         |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |               |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F = 0         |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |               |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F = D         |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |               |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | F = 1         |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |               |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | F = 1         |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |               |

 - Troviamo la tabella di verità della funzione
- Usiamo un mux con 3 input di selezione (linee mux 8-to-1)
- Colleghiamo 3 dei 4 ingressi della funzione F agli ingressi di selezione del mux (attenzione all'ordine!)
- Fissiamo opportunamente il valore degli ingressi di dati del mux (value fixing) in base alla tabella di verità


 
# Es. 3-18: BCD-sette segmenti

- **Specifiche:** realizzare un circuito combinatorio che, data una cifra BCD in ingresso, produce in uscita la configurazione a 7 segmenti per visualizzare la cifra in un display a LED. Ogni cifra del display è rappresentata da un'opportuna combinazione di 7 segmenti, costituiti da LED, la cui illuminazione deve essere controllata dal circuito



Nomi dei 7 segmenti



Rappresentazione delle 9 cifre BCD sul display

# Es. 3-18: BCD-sette segmenti

- **Specifiche:** realizzare un circuito combinatorio che, data una cifra BCD in ingresso, produce in uscita la configurazione a 7 segmenti per visualizzare la cifra in un display a LED. Ogni cifra del display è rappresentata da un'opportuna combinazione di 7 segmenti, costituiti da LED, la cui illuminazione deve essere controllata dal circuito

## Ingressi e uscite:

- 4 ingressi: A B C D (rappresentano le 10 cifre BCD)
- 7 uscite: a b c d e f g (controllano i 7 segmenti)

=> le uscite del circuito selezionano il segmento corrispondente nel display, per visualizzare la cifra (uscita = '0': segmento spento, uscita = '1': segmento acceso)



# Es. 3-18: BCD-sette segmenti


• **Tabella di verità:**

| BCD Input        |   |   |   | Seven-Segment Decoder |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| A                | B | C | D | a                     | b | c | d | e | f | g |
| 0                | 0 | 0 | 0 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0                | 0 | 0 | 1 | 0                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0                | 0 | 1 | 0 | 1                     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                | 0 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 0 | 0                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 1 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 0 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                | 0 | 0 | 0 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1                | 0 | 0 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| All other inputs |   |   |   | 0                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ingresso:  
Codifica BCD  
delle cifre da  
0 a 9

Uscita = '0':  
segmento  
spento  
Uscita = '1':  
segmento  
acceso

Combinazioni 1010-1111:  
display spento

 



# Es. 3-18: BCD-sette segmenti

- **Determinazione funzione booleana:**

- 1<sup>a</sup> implementazione: con porte logiche

- Ottimizzazione: 7 mappe di Karnaugh, una per ogni uscita (a-g)
- L'implementazione indipendente delle 7 funzioni richiede 27 porte AND e 7 porte OR

$$a = \overline{A}C + \overline{A}BD + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$$

$$b = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}CD + A\overline{B}\overline{C}$$

$$c = \overline{A}B + \overline{A}D + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$$

$$d = \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}D$$

$$e = \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$f = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$$

$$g = \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$$

# Es. 3-18: BCD-sette segmenti

- **Determinazione funzione booleana:**

- 1<sup>a</sup> implementazione: con porte logiche

- Ottimizzazione: 7 mappe di Karnaugh, una per ogni uscita (a-g)
- L'implementazione indipendente delle 7 funzioni richiede 27 porte AND e 7 porte OR
- Condividendo i termini prodotto in comune tra le diverse uscite, il numero di porte AND si può ridurre a 15

$$\begin{aligned} a &= \bar{A}C + \bar{A}BD + \boxed{\bar{B}\bar{C}\bar{D}} + \textcircled{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \\ b &= \bar{A}\bar{B} + \underline{\bar{A}\bar{C}\bar{D}} + \bar{A}CD + \textcircled{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \\ c &= \bar{A}B + \bar{A}D + \boxed{\bar{B}\bar{C}\bar{D}} + \textcircled{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \\ d &= \textcircled{\bar{A}\bar{C}\bar{D}} + \bar{A}\bar{B}C + \boxed{\bar{B}\bar{C}\bar{D}} + \textcircled{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \bar{A}B\bar{C}D \\ e &= \textcircled{\bar{A}\bar{C}\bar{D}} + \boxed{\bar{B}\bar{C}\bar{D}} \\ f &= \underline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \underline{\bar{A}\bar{C}\bar{D}} + \bar{A}B\bar{D} + \textcircled{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \\ g &= \textcircled{\bar{A}\bar{C}\bar{D}} + \bar{A}\bar{B}C + \underline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \textcircled{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \end{aligned}$$

# Es. 3-18: BCD-sette segmenti

## 2<sup>^</sup> implementazione: con decoder

- Usiamo un decoder 4-to-16 per realizzare tutti i mintermini corrispondenti ai 4 ingressi del circuito
- Colleghiamo i mintermini a 7 porte OR (una per ogni funzione in uscita)

| BCD Input        |   |   |   | Seven-Segment Decoder |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| A                | B | C | D | a                     | b | c | d | e | f | g |
| 0                | 0 | 0 | 0 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0                | 0 | 0 | 1 | 0                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0                | 0 | 1 | 0 | 1                     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                | 0 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 0 | 0                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 1 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 0 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                | 0 | 0 | 0 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1                | 0 | 0 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| All other inputs |   |   |   | 0                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$a(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$$

$$b(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)$$

$$c(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$$

$$d(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 3, 5, 6, 8, 9)$$

$$e(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 6, 8)$$

$$f(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 4, 5, 6, 8, 9)$$

$$g(A, B, C, D) = \Sigma m(2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$$

# Es. 3-18: BCD-sette segmenti

## 3<sup>^</sup> implementazione: con multiplexer

- Sette linee mux 8-to-1 (uno per ogni uscita)
  - ingressi di selezione  $S_2 S_1 S_0$  connessi ad A, B, C (attenzione all'ordine)
  - ingressi di dati  $I_0, I_1, I_2 \dots, I_7$  connessi opportunamente a D,  $\bar{D}$ , 0, 1

| BCD Input        |   |   |   | Seven-Segment Decoder |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| A                | B | C | D | a                     | b | c | d | e | f | g |
| 0                | 0 | 0 | 0 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0                | 0 | 0 | 1 | 0                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0                | 0 | 1 | 0 | 1                     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                | 0 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 0 | 0                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 1 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 0 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                | 0 | 0 | 0 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1                | 0 | 0 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| All other inputs |   |   |   | 0                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Select Inputs | Multiplexer Data Inputs for Each Output Function |           |   |           |           |           |           |           |
|---------------|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | $S_2 S_1 S_0$                                    | a         | b | c         | d         | e         | f         | g         |
| 000           | $\bar{D}$  | 1         | 1 | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | 0         |
| 001           | 1  | 1         | D | 1         | $\bar{D}$ | 0         | 0         | 1         |
| 010           | D  | $\bar{D}$ | 1 | D         | 0         | 1         | 1         | 1         |
| 011           | 1  | D         | 1 | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ |
| 100           | 1  | 1         | 1 | 1         | $\bar{D}$ | 1         | 1         | 1         |
| 101           | 0  | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 110           | 0  | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 111           | 0  | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Es. 3-18: BCD-sette segmenti

## 3<sup>^</sup> implementazione: con multiplexer

- Sette linee mux 8-to-1 (uno per ogni uscita)
  - ingressi di selezione  $S_2 S_1 S_0$  connessi ad A, B, C (attenzione all'ordine)
  - ingressi di dati  $I_0, I_1, I_2 \dots, I_7$  connessi opportunamente a D,  $\bar{D}$ , 0, 1

| BCD Input        |   |   |   | Seven-Segment Decoder |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| A                | B | C | D | a                     | b | c | d | e | f | g |
| 0                | 0 | 0 | 0 | 0                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0                | 0 | 0 | 1 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0                | 0 | 1 | 0 | 0                     | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0                | 0 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 0 | 0                     | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0                | 1 | 0 | 1 | 1                     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 0 | 1                     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0                | 1 | 1 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1                | 0 | 0 | 0 | 0                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1                | 0 | 0 | 1 | 1                     | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| All other inputs |   |   |   | 0                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Select Inputs | Multiplexer Data Inputs for Each Output Function |           |   |           |           |           |           |
|---------------|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $S_2 S_1 S_0$ | a  | b         | c | d         | e         | f         | g         |
| 000           | $\bar{D}$  | 1         | 1 | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | 0         |
| 001           | 1  | 1         | D | 1         | $\bar{D}$ | 0         | 1         |
| 010           | D  | $\bar{D}$ | 1 | D         | 0         | 1         | 1         |
| 011           | 1  | D         | 1 | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ | $\bar{D}$ |
| 100           | 1  | 1         | 1 | 1         | $\bar{D}$ | 1         | 1         |
| 101           | 0  | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 110           | 0  | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 111           | 0  | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Esercizio 3-55: operazioni aritmetiche

- **Eeguire le operazioni aritmetiche tra i seguenti numeri con segno rappresentati in complemento a 2. Verificare i risultati delle operazioni e indicare se c'è overflow.**
  - a)  $110001 + 011101$
  - b)  $0110111 + 0101111$
  - c)  $0000\ 0111 - 1111\ 0100$
  - d)  $0110111 - 0101111$

# Esercizio 3-55

a) **110001 + 011101**

Riporto: **1**10001

$$\begin{array}{r} 110001 + \\ 011101 \\ \hline \mathbf{001110} \end{array}$$

Verifica:

$$-15 + 29 = + 14$$

## NOTE:

- Non c'è overflow dato che i bit di riporto nell'ultima e penultima posizione sono uguali tra loro
- C'è riporto in uscita (che non va considerato)

# Esercizio 3-55

b) **0110111 + 0101111**

Riporto: **0**111111

$$\begin{array}{r} 0110111 + \\ 0101111 \\ \hline \mathbf{1100110} \end{array}$$

Verifica:

$$+55 + 47 = + 102$$

**NOTE:**

- Non c'è riporto in uscita
- **C'è overflow** dato che il riporto in uscita e il riporto nella posizione del segno sono diversi



# Esercizio 3-55

c) **0000 0111 – 1111 0100**

Per sottrarre numeri con segno, si fa il complemento a 2 del sottraendo e lo si somma al minuendo

Riporto: 0001 100

$$\begin{array}{r} 0000\ 0111\ + \\ 0000\ 1100 \\ \hline 0001\ 0011 \end{array}$$

Verifica:

$$+7 - (-12) = +19$$

**NOTE:**

- Non c'è riporto in uscita
- Non c'è overflow

# Esercizio 3-55

d) **0110111 – 0101111**

Riporto: 1110111

$$\begin{array}{r} 0110111 + \\ 1010001 \\ \hline 0001000 \end{array}$$

Verifica:

$$+55 - (+ 47) = + 8$$

**NOTE:**

- C'è riporto in uscita e viene scartato
- Non c'è overflow

# Circuito Prime

- Realizzare il codice VHDL per descrivere il circuito così definito
  - Ingresso (4 bit): input
  - Uscita (1 bit): isPrime, '1' se input è primo, '0' altrimenti

nei seguenti modi:


- 1) Descrizione structural
- 2) Descrizione dataflow
- 3) Descrizione behavioral



- Realizzare il testbench per verificare il funzionamento del circuito e simularlo con EDA Playground

# Circuito Prime

Diagramma logico del circuito (ottimizzato con mappa di Karnaugh):

 

# Circuito Prime

## 1) Descrizione structural-dataflow (1/2)

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity Prime is  
    port (input: in std_logic_vector (3 downto 0);  
          isPrime: out std_logic);  
end Prime;
```

```
architecture implStruct of Prime is  
    signal a1, a2, a3, a4, n1, n2, n3: std_logic;  
    begin  
        AND1: entity work.andGate (andImpl) port map (a1, n3, input(0));  
        AND2: entity work.andGate (andImpl) port map (a2, input(2), n1, input(0));  
        AND3: entity work.andGate (andImpl) port map (a3, n2, input(1), input(0));  
        AND4: entity work.andGate (andImpl) port map (a4, n3, n2, input(1));  
        n3 <= NOT input(3);  
        n2 <= NOT input(2);  
        n1 <= NOT input(1);  
        isPrime <= a1 OR a2 OR a3 OR a4;  
    end implStruct;
```



Component AND  
con 3 ingressi,  
impostati di  
default a '1'

# Circuito Prime

## 1) Descrizione structural-dataflow (2/2)

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity andGate is  
    port (y: out std_logic;  
          a, b, c: in std_logic:= '1');  
end andGate;  
  
architecture andImpl of andGate is  
    begin  
        y <= a and b and c;  
end andImpl;
```

# Circuito Prime

## 2) Descrizione dataflow

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity Prime is  
    port (input: in std_logic_vector (3 downto 0);  
          isPrime: out std_logic);  
end Prime;
```

```
architecture implLogic of Prime is  
    begin  
        isPrime <= (input(0) AND NOT(input(3))) OR  
                   (input(1) AND NOT (input(2)) AND NOT(input(3))) OR  
                   (input(0) AND NOT (input(1)) AND input(2)) OR  
                   (input(0) AND input(1) AND NOT (input(2)));  
    end implLogic;
```



# Circuito Prime

## 3.a) Descrizione **behavioral** con costrutto **case**

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```



```
entity Prime is  
    port (input: in std_logic_vector (3 downto 0);  
          isPrime: out std_logic);  
end Prime;  
  
architecture implCase of Prime is  
    begin  
        process(input) begin  
            case input is  
                when x"1" | x"2" | x"3" | x"5" | x"7" | x"b" | x"d" =>  
                    isPrime <= '1';  
                when others => isPrime <= '0';  
            end case;  
        end process;  
    end implCase;
```



# Case: Logica parallela

Sintassi per il costrutto case (analogo sequenziale di “with-select”):

```
case expression is
    when choice1 => {statements}
    when choice2 => {statements}
    when others => {statements}
end case;
```

- Deve apparire dentro ad un **process**
- Permette di specificare il valore di uscita di una funzione logica per tutte le combinazioni degli ingressi
- Bisogna **coprire tutte le scelte possibili** (come “with select”) e le varie scelte non si possono sovrapporre. Si può usare l’istruzione “null” per non eseguire alcuna azione in condizioni specifiche
- Nella sensitivity list di un process per generare un circuito combinatorio devono apparire tutti gli ingressi

# Circuito Prime

## 3.b) Descrizione behavioral con costrutto **if**

```
entity Prime is
    port (input: in std_logic_vector (3 downto 0);
          isPrime: out std_logic);
end Prime;
```



```
architecture implIf of Prime is
    begin
        process (input) begin
            if input = 4d"1" then isPrime <= '1';
            elsif input = 4d"2" then isPrime <= '1';
            elsif input = 4d"3" then isPrime <= '1';
            elsif input = 4d"5" then isPrime <= '1';
            elsif input = 4d"7" then isPrime <= '1';
            elsif input = 4d"11" then isPrime <= '1';
            elsif input = 4d"13" then isPrime <= '1';
            else isPrime <= '0';
            end if;
        end process;
    end implIf;
```

Decimale  
a 4 bit

# If: Logica prioritaria

Sintassi per il costrutto if (**analogo sequenziale di “when-else”**):

```
if condition1 then
    {sequential_statement1}
elsif condition2 then
    {sequential_statement2}
else
    {sequential_statement3}
end if;
```

- If deve apparire dentro ad un ‘process’
- Valuta ogni condizione in ordine, cioè genera una struttura di priorità (corrisponde al concurrent statement “when-else”)
- Attenzione: dobbiamo specificare tutti i casi se vogliamo realizzare logica combinatoria usando if-else statement
- Nella sensitivity list di un process per generare un circuito combinatorio devono apparire tutti gli ingressi

# Disclaimer

Figures from *Logic and Computer Design Fundamentals*,  
Fifth Edition, GE Mano | Kime | Martin

© 2016 Pearson Education, Ltd