 




DEI
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Sistemi Digitali

Sommatori e sottrattori binari


Marta Bagatin, marta.bagatin@unipd.it

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione
Anno accademico 2022-2023

Scopo della lezione

- Studiare i circuiti per somma e sottrazione di numeri binari a n bit
 - Half adder
 - Full adder
 - Ripple carry adder
 - Sottrazione di numeri senza segno
 - Rappresentazione di numeri con segno
 - Somma e sottrazione di numeri con segno
 - Gestione dell'overflow
 - Rappresentazioni VHDL del sommatore binario

Circuiti combinatori iterativi

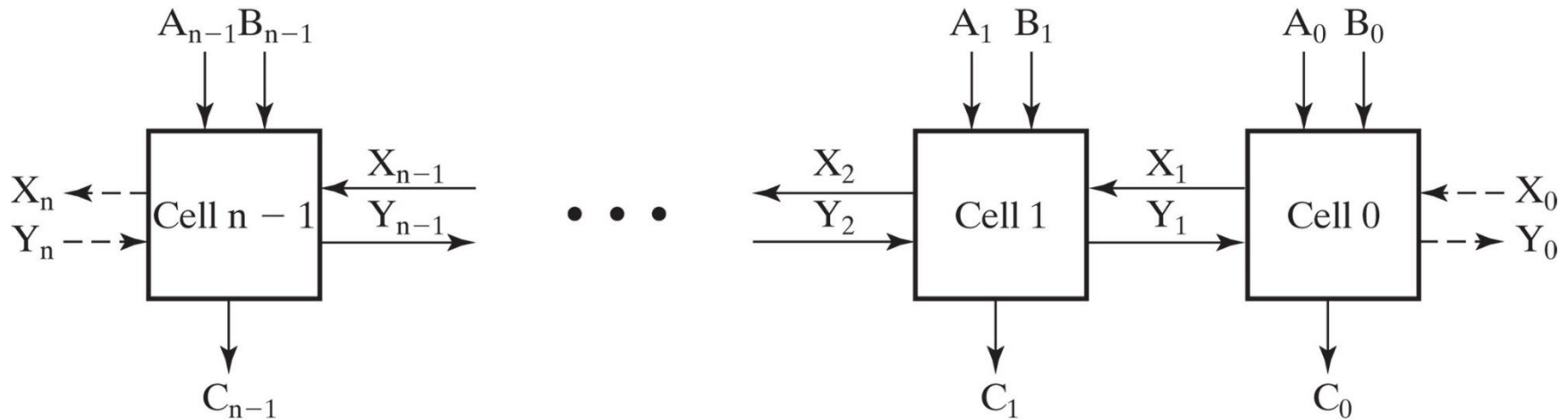

- Sono un esempio di **struttura gerarchica** e sono utili per funzioni che operano su bit multipli
- La stessa sottofunzione viene applicata ad ogni singolo bit. Il circuito viene realizzato combinando più blocchi (identici o simili), che si **passano iterativamente i valori che servono nel sottoblocco successivo**. Tali valori intermedi sono usati solo internamente e non sono presenti in uscita al circuito

Circuiti aritmetici binari

- Un circuito aritmetico binario è un **circuito combinatorio che esegue operazioni aritmetiche** (somma, sottrazione, ...) sui numeri binari
- Vedremo che è molto conveniente usare **design gerarchici iterativi** per sviluppare i circuiti aritmetici

Sommatore binario

Somma di due cifre binarie


X	Y	X + Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	10

- Se gli addendi sono entrambi '1', servono 2 bit per il risultato!

Half Adder

- E' un circuito combinatorio che esegue la **somma tra 2 bit**

Inputs		Outputs	
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

X, Y: addendi



C (carry): riporto

S: LSB della somma

Half Adder

$$S = X \oplus Y$$

$$C = X \cdot Y$$

  

X, Y: addendi


C (carry): riporto

S: LSB della somma

Full Adder

- E' un circuito combinatorio che esegue la **somma di 3 bit**: 2 bit da sommare e 1 bit di riporto precedente

Inputs			Outputs	
X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

X, Y : addendi

Z : riporto precedente

S : LSB della somma

C (carry): riporto

$$S(X, Y, Z) = \sum m(1, 2, 4, 7)$$

$$C(X, Y, Z) = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

Full Adder

		YZ			
	X	00	01	11	10
0			1		1
1		1		1	

		YZ			
	X	00	01	11	10
0				1	
1			1	1	1

$$S = \bar{X}\bar{Y}Z + \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z} + XYZ$$

$$= X \oplus Y \oplus Z$$



XOR di 3 variabili: S è espressa dalla funzione disparità (= '1' se ha in ingresso un numero dispari di '1')

$$C = XY + XZ + YZ$$

$$= XY + Z(X + Y)$$

$$= XY + Z(X \oplus Y + XY)$$

$$= XY + ZXY + Z(X \oplus Y)$$

$$= XY + Z(X \oplus Y)$$


Abbiamo espresso C in modo che includa una porta XOR

Full Adder

- Possiamo quindi realizzare il full adder con **due half adder** e una **porta OR a 2 ingressi**

$$S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

$$C = XY + Z(X \oplus Y)$$


 


Ripple Carry Adder

- La **somma di due numeri binari a n bit** viene eseguita bit a bit, con **n full adder connessi (in catena) uno dopo l'altro**

– Il riporto in uscita da ciascun full adder diventa il riporto in ingresso del FA successivo, partendo dal LSB e andando verso il MSB (ripple = propagare)

  Input carry
Augend *A*
Addend *B*
Sum *S*
Output carry



– Esempio di circuito iterativo: blocco complesso è stato costruito riutilizzando blocchi semplici (tabella di verità con $2^9 = 512$ righe!)

Sottrattore binario

Numeri senza segno

- Finora abbiamo considerato numeri senza segno (**unsigned**): la rappresentazione binaria non include alcuna informazione sul segno del numero

Sottrazione binaria con $M > N$

- Abbiamo visto la sottrazione di due numeri binari a n bit: quando il minuendo (M) è più grande del sottraendo (N), la sottrazione restituisce un valore corretto e non c'è prestito nella posizione più significativa

– Esempio con $M \geq N$

Prestito	0 011		-> Prestito 0 in uscita
Minuendo	11110	30_{10}	
<u>Sottraendo</u>	<u>10011</u>	19_{10}	
Differenza	01011	11_{10}	-> Differenza è positiva e corretta!

Sottrazione binaria con $M < N$

- Quando il minuendo (M) è più piccolo del sottraendo (N), il procedimento restituisce un valore errato

– Esempio con $M < N$

Prestito	1 1100	
Minuendo	10011	19_{10}
<u>Sottraendo</u>	<u>11110</u>	30_{10}
Differenza (scorretta)	10101	21_{10}
Differenza (valore assoluto corretto)	- 01011	-11_{10}

-> Prestito 1 in uscita

Abbiamo erroneamente aggiunto 2^n (prestito nella posizione più significativa)

-> **Valore assoluto della differenza non corretto:** ottengo $M-N+2^n$ invece di $M-N$

-> Valore assoluto corretto è $M-N$

Sottrazione binaria

- Due possibili alternative per realizzare la sottrazione di numeri senza segno in modo corretto sia con $M \geq N$ che con $M < N$
 - a) Se $M < N$, scambiare M con N e invertire il segno del risultato: costoso e non conveniente in termini di realizzazione circuitale
 - b) Se $M < N$, non scambiare M con N , sottrarre 2^n al risultato 'non corretto' e aggiungere un meno davanti

Sottrazione binaria

- Metodo b) per sottrarre un numero N (n bit) da M (n bit)
 - 1) Eseguire la sottrazione $M-N$
 - 2) Se il prestito in uscita è 0, il risultato è positivo e corretto ($M \geq N$)
 - 3) Se il prestito in uscita è 1 ($M < N$), il risultato è negativo e il suo valore assoluto è 2^n meno il risultato ottenuto: come vedremo tra poco, questo è detto complemento a 2 del risultato ottenuto ($M - N + 2^n$)

Esempio: realizzare la sottrazione $01100100 - 10010110$ ($n = 8$)

Sottrazione binaria

- Metodo b) per sottrarre un numero N (n bit) da M (n bit)
 - 1) Eseguire la sottrazione M-N
 - 2) Se il prestito in uscita è 0, il risultato è positivo e corretto ($M \geq N$)
 - 3) Se il prestito in uscita è 1 ($M < N$), il risultato è negativo e il suo valore assoluto è 2^n meno il risultato ottenuto: come vedremo tra poco, questo è detto complemento a 2 del risultato ottenuto ($M - N + 2^n$)

Esempio: realizzare la sottrazione $01100100 - 10010110$ ($n = 8$)


Prestito	1 0011110		-> Prestito 1 in uscita ($M < N$)
Minuendo	01100100	100_{10}	
<u>Sottraendo</u>	<u>10010110</u>	150_{10}	
Differenza (scorretta)	11001110	206_{10}	-> per ottenere il valore assoluto della differenza corretta dobbiamo fare 2^n meno il risultato ottenuto: $256 - 206 = 50$
Differenza (corretta)	-0110010	-50_{10}	

Addizionatore-sottrattore binario

Diagramma del circuito che realizza la sottrazione con il metodo b) richiede

- un sottrattore
- un addizionatore
- un circuito che esegue il complemento a 2 (selettivo: solo se il prestito in uscita vale 1)
- un mux che seleziona l'operazione da fare

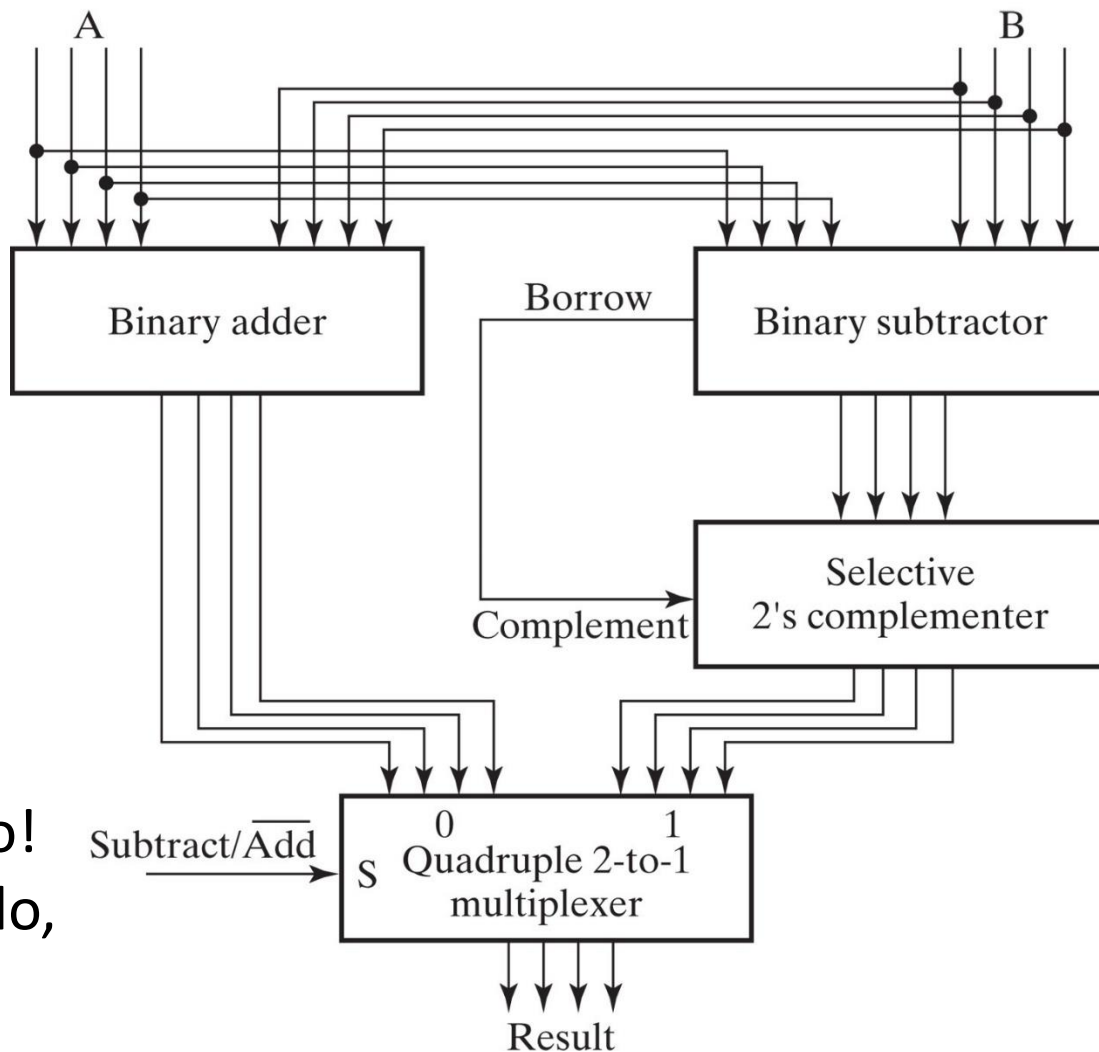Questo circuito è complicato!
→ Cerchiamo di semplificarlo, condividendo la logica tra addizionatore e sottrattore....



Complementi

- Dato un **numero binario N** a **n bit**, definiamo
 - **Complemento a 1:** $(2^n - 1) - N$ → negazione logica di N (bit a bit)
(fa il complemento di ogni bit)
 - **Complemento a 2:** $(2^n - 1) - N + 1$ → (complemento a 1) + 1
 $= 2^n - N$

N	Complemento a 1	Complemento a 2
1011001	0100110	0100111
0001111	1110000	1110001
101100	010011	010100

NB: il complemento del complemento di N è pari a N

Addizionatore-sottrattore binario di numeri con segno

Rappresentazione dei numeri con segno

- Vedremo due tipi di rappresentazioni dei numeri con segno
 - Rappresentazione con segno e modulo
 - Rappresentazione in complemento a 2

Rappresentazione segno e modulo

- Al numero binario si antepone il bit di segno: **'0'** per i numeri **positivi (o nulli)**, **'1'** per i numeri **negativi**
 - Una stringa di n bit può rappresentare numeri diversi, a seconda che sia considerata come un numero senza segno o con segno (rappresentazione segno e modulo)

N binario	Senza segno	Segno e modulo
01001	9	+9
11001	25	-9

- Nelle operazioni aritmetiche tra numeri così rappresentati, il bit di segno e i bit del valore assoluto sono processati separatamente, i bit del valore assoluto sono trattati come unsigned, quindi la sottrazione richiede una correzione del segno

Rappresentazione complemento a 2

- Per evitare di dover correggere il segno in caso di sottrazione, viene adottata la rappresentazione in complemento a 2
 - Numeri **positivi**: sono indicati **dal bit di segno '0' (MSB) seguito dalla rappresentazione binaria** del numero
 - Numeri **negativi**: sono indicati con la **rappresentazione in complemento a 2 del corrispondente numero positivo** ($2^n - N$)
- ⇒ In posizione MSB tutti i numeri positivi hanno '0', tutti i numeri negativi hanno '1' !

Esempio: rappresentazione binaria a 8 bit ($n = 8$)

N decimale	Segno e modulo	Complemento a 2
+9	00001001	00001001
-9	10001001	11110111

Numeri con segno

- I numeri positivi sono uguali nelle due rappresentazioni
- I numeri positivi hanno sempre MSB '0', i negativi sempre MSB '1'
- Segno e modulo: 7 numeri positivi, 7 negativi, 2 zeri (0 positivo e 0 negativo)
- Complemento a 2: 7 numeri positivi, 8 negativi, uno zero (positivo)
- Segno e modulo è usata nell'aritmetica ordinaria, complemento a 2 è usata nei computer, consentendo implementazioni più semplici di sommatore/sottrattore

Signed Binary Numbers

Decimal	Signed 2s Complement	Signed Magnitude
+ 7	0111	0111
+ 6	0110	0110
+ 5	0101	0101
+ 4	0100	0100
+ 3	0011	0011
+ 2	0010	0010
+ 1	0001	0001
+ 0	0000	0000
- 0	—	1000
- 1	1111	1001
- 2	1110	1010
- 3	1101	1011
- 4	1100	1100
- 5	1011	1101
- 6	1010	1110
- 7	1001	1111
- 8	1000	—

Somma di numeri con segno

- La somma di numeri binari con segno in rappresentazione complemento a 2 si ottiene **sommando i numeri (incluso il bit di segno)** e **scartando l'eventuale riporto in uscita del bit di segno**
- Si ottiene il risultato rappresentato in complemento a 2
- Esempi:

$$\begin{array}{r}
 00000110 \\
 00001101 \\
 \hline
 00010011
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 +6_{10} \\
 +13_{10} \\
 +19_{10}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 00000110 \\
 11110011 \\
 \hline
 11111001
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 +6_{10} \\
 -13_{10} \\
 -7_{10}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 11111010 \\
 00001101 \\
 \hline
 100000111
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 -6_{10} \\
 +13_{10} \\
 +7_{10}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 11111010 \\
 11110011 \\
 \hline
 111101101
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 -6_{10} \\
 -13_{10} \\
 -19_{10}
 \end{array}$$

Sottrazione di numeri con segno


- La sottrazione di numeri binari con segno in rappresentazione complemento a 2 si ottiene **sommando (incluso il bit di segno) al minuendo il complemento a 2 del sottraendo, e scartando l'eventuale riporto in uscita del bit di segno**
- Equivalente alla somma algebrica: $(\pm A) - (+B) = (\pm A) + (-B)$
 $(\pm A) - (-B) = (\pm A) + (+B)$
- Consente ad un calcolatore di avere un hardware comune per addizione e sottrazione
- Si ottiene il risultato rappresentato in complemento a 2
- Es: $-6 - (-13) = -6 + 13$ $+6 - (-13) = +6 + 13$

$$\begin{array}{r}
 11111010 \quad -6_{10} \\
 00001101 \quad -(-13)_{10} \\
 \hline
 100000111 \quad +7_{10}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 00000110 \quad +6_{10} \\
 00001101 \quad -(-13)_{10} \\
 \hline
 00010011 \quad +19_{10}
 \end{array}$$


Addizionatore-sottrattore binario

 - Grazie al complemento a 2, combiniamo addizione e sottrazione in un sommatore (Full Adder, FA) comune e introduciamo una porta XOR, il cui scopo è fornire **selettivamente** il complemento a uno del secondo addendo (a cui va poi sommato 1), nel caso si debba fare una sottrazione



- **se sub = 0, esegue la somma:** la porta XOR trasmette B e il FA esegue $A + B$ (con riporto 0 in ingresso)
- **se sub = 1 esegue la sottrazione:** la porta XOR trasmette il complemento di B, e il FA esegue $A + \text{NOT}(B) + 1$ (somma di A con il complemento a 2 di B)

Addizionatore-sottrattore binario: $n=4$

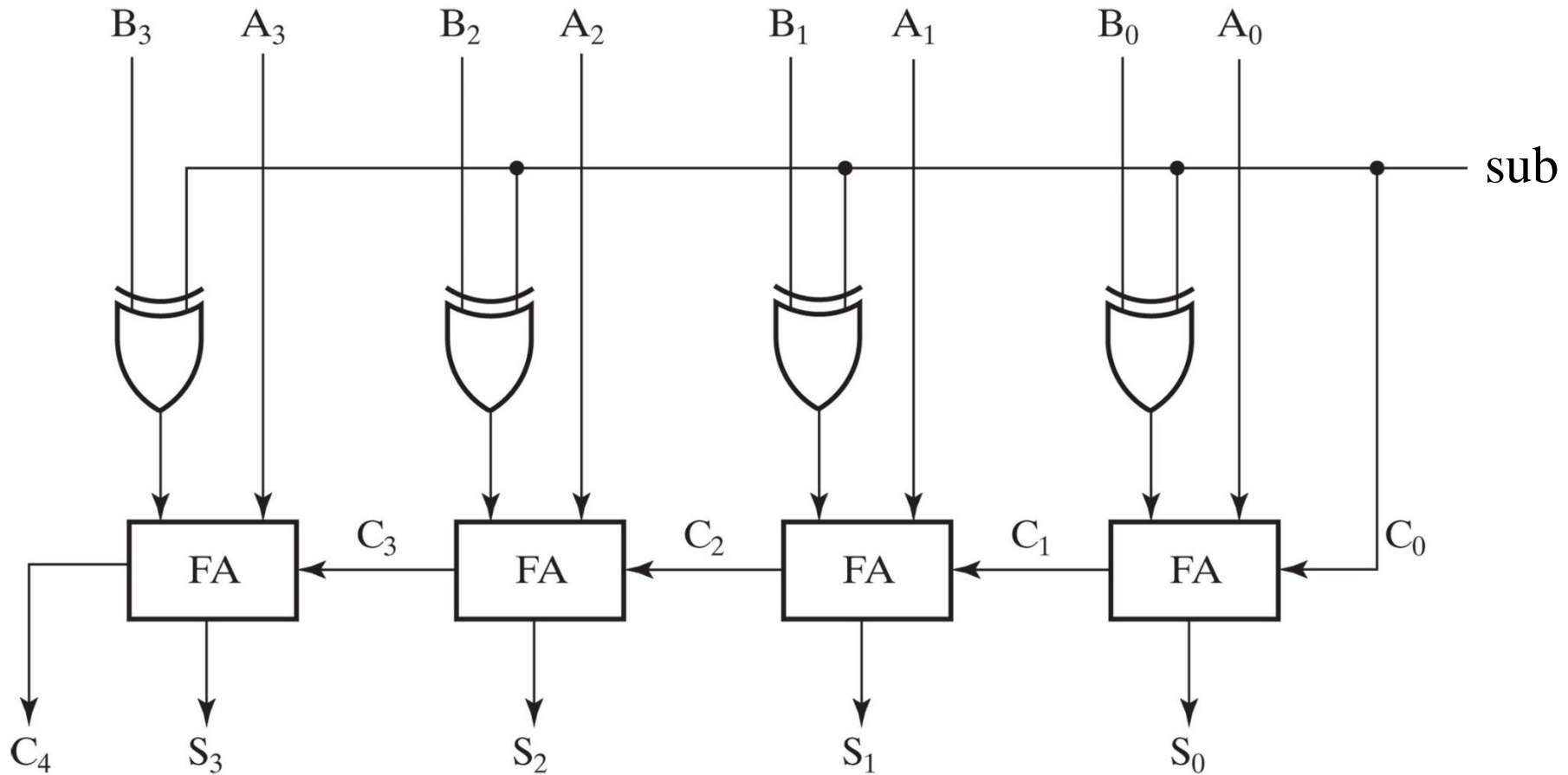

Input: A_i, B_i, sub (se $\text{sub} = 0$: esegue la somma, se $\text{sub} = 1$ esegue la sottrazione)
Output: S_i, C_4

Overflow

Il problema dell'overflow

- L'overflow (=straripamento) accade quando **non ci sono abbastanza bit nel risultato per rappresentare accuratamente il valore** della somma o della sottrazione
 - Es: sommo tra loro due numeri da 4 bit e ottengo un risultato di 5 bit
- L'overflow è un problema in un calcolatore, dove il numero di bit allocato per la rappresentazione dei numeri è fissato a priori
- Per segnalare che il risultato non è corretto con il numero di bit a disposizione, il **calcolatore deve essere in grado di rilevare che è avvenuto un overflow**

Rilevazione dell'overflow

- A seconda che si considerino numeri senza segno o con segno, la rilevazione dell'overflow è diversa
- **Numeri senza segno**
 - nell'addizione c'è overflow se c'è riporto in uscita nella posizione più significativa
 - nella sottrazione non può esserci overflow (il risultato è sempre minore o uguale al maggiore dei 2 numeri)
- **Numeri con segno**
 - in entrambe addizione e sottrazione [$A - B = A + (-B)$], non c'è overflow se i numeri hanno segno diverso (il valore assoluto del risultato è sempre minore o uguale al più grande). Può esserci overflow solo se i due numeri hanno lo stesso segno (e si ottiene un risultato di segno opposto)


Rilevazione dell'overflow

- Es.: somma di numeri con segno in complemento a 2 (n = 8 bit)

	Riporto:	01		Riporto:	10
a)	+ 70	01000110	b)	- 70	10111010
	+ 80	<u>01010000</u>		- 80	<u>10110000</u>
	+ 150	10010110		- 150	01101010

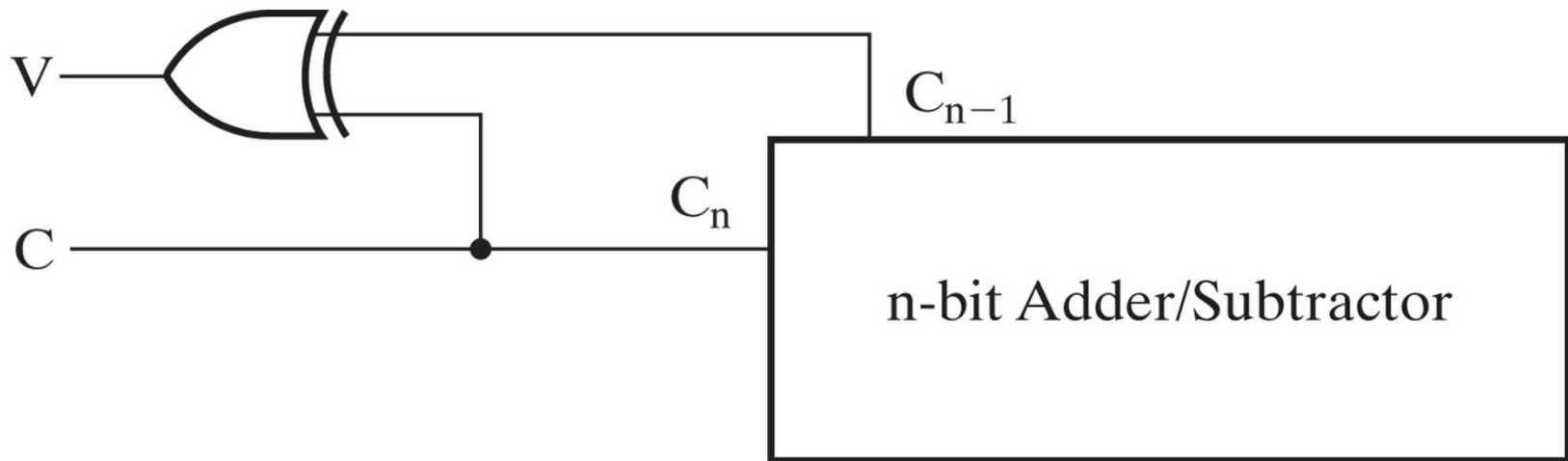- a) Il risultato che dovrebbe essere positivo è negativo (bit di segno è 1 a causa del riporto)
- b) Il risultato che dovrebbe essere negativo è positivo
- => Il risultato sarebbe corretto se considerassimo il valore del riporto in uscita come il segno del risultato
- C'è **overflow** se il bit di riporto nella posizione del segno e il bit di riporto in uscita sono diversi: quindi mettendo questi due bit in ingresso ad una XOR possiamo rilevare un overflow!

Circuito per la rilevazione dell'overflow




- **Numeri senza segno**
 - $C = 0$ indica che non c'è overflow nella somma (carry in uscita è nullo), mentre va corretto il segno per la sottrazione
 - $C = 1$ indica che c'è overflow per la somma (riporto in uscita nell'ultimo bit) e che il segno è corretto per la sottrazione
- **Numeri con segno**
 - $V = 0$ indica che il risultato è corretto
 - $V = 1$ indica overflow (avviene quando il bit di riporto in uscita e quello nella posizione più significativa sono diversi)

Rappresentazioni VHDL del sommatore


Sommatore a 4-bit: VHDL gerarchico (1/3)

```
-- 4-bit Adder: Hierarchical Dataflow/Structural  
-- (See Figures 3-42 and 3-43 for logic diagrams)
```

 
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity half_adder is  
    port (x, y : in std_logic;  
          s, c : out std_logic);  
end half_adder;
```


 
```
architecture dataflow_3 of half_adder is  
    begin  
        s <= x xor y;  
        c <= x and y;  
end dataflow_3;
```



 
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity full_adder is  
    port (x, y, z : in std_logic;  
          s, c : out std_logic);  
end full_adder;
```




Sommatore a 4-bit: VHDL gerarchico (2/3)
 
```
architecture struc_dataflow_3 of full_adder is
  component half_adder
    port (x, y : in std_logic;
          s, c : out std_logic);
  end component;
  signal hs, hc, tc: std_logic;
begin
  HA1: half_adder
    port map (x, y, hs, hc);
  HA2: half_adder
    port map (hs, z, s, tc);
  c <= tc or hc;
end struc_dataflow_3;
```



 
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity adder_4 is
  port(B, A : in std_logic_vector(3 downto 0);
        C0 : in std_logic;
        S : out std_logic_vector(3 downto 0);
        C4: out std_logic);
end adder_4;
```



Sommatore a 4-bit: VHDL gerarchico (3/3)

```
architecture structural_4 of adder_4 is
  component full_adder
    port(x, y, z : in std_logic;
         s, c: out std_logic);
  end component;
  signal C: std_logic_vector (4 downto 0);
begin
  Bit0: full_adder
    port map (B(0), A(0), C(0), S(0), C(1));
  Bit1: full_adder
    port map (B(1), A(1), C(1), S(1), C(2));
  Bit2: full_adder
    port map (B(2), A(2), C(2), S(2), C(3));
  Bit3: full_adder
    port map (B(3), A(3), C(3), S(3), C(4));
  C(0) <= C0;
  C4 <= C(4);
end structural_4;
```

 

Sommatore a 4-bit: VHDL behavioral

```
-- 4-bit Adder: Behavioral Description
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity adder_4_b is
    port(B, A : in std_logic_vector(3 downto 0);
        C0 : in std_logic;
        S : out std_logic_vector(3 downto 0);
        C4: out std_logic);
end adder_4_b;

architecture behavioral of adder_4_b is
signal sum: std_logic_vector (4 downto 0);
begin
    sum <= ('0' & A) + ('0' & B) + ("0000" & C0);
    C4 <= sum(4);
    S <= sum(3 downto 0);
end behavioral;
```


Sommatore a 4-bit: VHDL behavioral

```
-- 4-bit Adder: Behavioral Description
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity adder_4_b is
  port(B, A : in std_logic_vector(3 downto 0);
        C0 : in std_logic;
        S : out std_logic_vector(3 downto 0);
        C4: out std_logic);
end adder_4_b;

architecture behavioral of adder_4_b is
  signal sum: std_logic_vector (4 downto 0);
begin
  sum <= ('0' & A) + ('0' & B) + ("0000" & C0);
  C4 <= sum(4);
  S <= sum(3 downto 0);
end behavioral;
```

Non descrive il circuito nel dettaglio, ma definisce il suo comportamento e lascia al sintetizzatore la scelta di come realizzare l'hardware!

Realizza il sommatore come somma di 3 numeri binari di 5 bit, ottenuti concatenando i due addendi da 4 bit con uno '0' iniziale e il bit del riporto in ingresso con 4 '0' iniziali: il riporto in uscita è dato dal MSB, la somma finale è data dai restanti 4 bit meno significativi

Cenni al moltiplicatore

Moltiplicazione binaria: cenni

- La moltiplicazione si esegue in modo analogo al sistema decimale
 - Moltiplico il moltiplicando per ciascun bit del moltiplicatore:
($0 \times 0 = 0$; $0 \times 1 = 0$; $1 \times 0 = 0$; $1 \times 1 = 1$ -> porta AND)
partendo dal bit meno significativo. Ognuna di queste moltiplicazioni forma un prodotto parziale.
 - I prodotti parziali sono poi shiftati a sinistra di un bit e infine sommati tra di loro per ottenere il prodotto finale


• Esempio:

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 110 \\ \hline 000 \\ 101 \\ 101 \\ \hline 11110 \end{array}$$

Moltiplicatore a 2 bit

		B_1	B_0
	A_1	$A_0 B_1$	$A_0 B_0$
	$A_1 B_1$	$A_1 B_0$	$A_0 B_0$
C_3	C_2	C_1	C_0

- 4 Porte AND
- 2 Half Adder

 

Disclaimer

Figures from *Logic and Computer Design Fundamentals*,
Fifth Edition, GE Mano | Kime | Martin

© 2016 Pearson Education, Ltd