 




DEI  
DIPARTIMENTO DI  
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

# Sistemi Digitali

## Esercizi su logica sequenziale

Marta Bagatin, [marta.bagatin@unipd.it](mailto:marta.bagatin@unipd.it)

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione  
Anno accademico 2022-2023


# Esercizio 4.6

- Esempio di **analisi di un circuito sequenziale**, a partire dalle equazioni di ingresso dei flip-flop e l'equazione dell'uscita
  - Un circuito sequenziale con due D flip-flop A e B, ingresso X e uscita Y è specificato dalle seguenti equazioni:
    - $Y = \bar{A} + B$
    - $D_A = X + B$
    - $D_B = X \cdot \bar{A}$
    - Reset porta il sistema nello stato iniziale «00»
- a) Disegnare il diagramma logico del circuito
  - b) Derivare la tabella degli stati
  - c) Specificare se si tratta di una macchina di Mealy o di Moore
  - d) Derivare il diagramma degli stati

# Esercizio 4.6

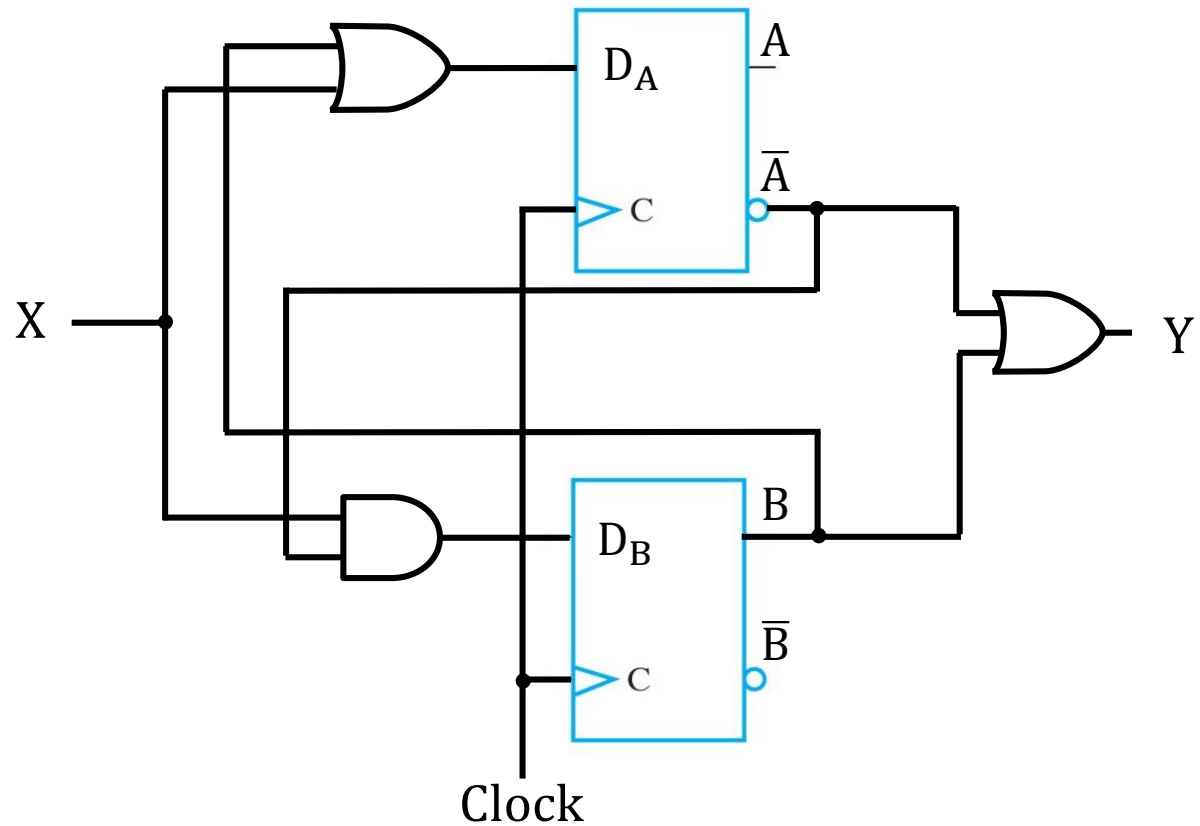a) Disegnare il **diagramma logico** del circuito

- $Y = \bar{A} + B$
- $D_A = X + B$
- $D_B = X \cdot \bar{A}$




# Esercizio 4.6

b) Derivare la **tabella degli stati**

- $Y = \bar{A} + B$
- $D_A = X + B$
- $D_B = X \cdot \bar{A}$

Stato presente		Ingresso	Stato futuro		Uscita
A	B	X	$D_A$	$D_B$	Y
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

 

# Esercizio 4.6

c) E' una macchina di Mealy o di Moore? Di **Moore**, perchè l'uscita dipende SOLO dallo stato presente e non dall'ingresso


- $Y = \bar{A} + B$
- $D_A = X + B$
- $D_B = X \cdot \bar{A}$

Stato presente		Ingresso	Stato futuro		Uscita
A	B	X	D <sub>A</sub>	D <sub>B</sub>	Y
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

# Esercizio 4.6

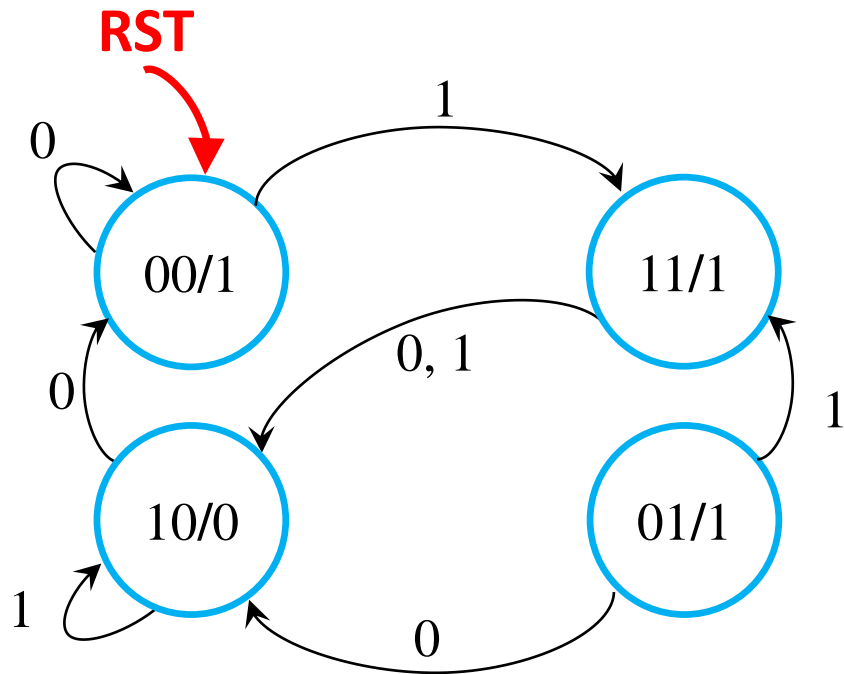d) Trovare il **diagramma degli stati**


- $Y = \bar{A} + B$
- $D_A = X + B$
- $D_B = X \cdot \bar{A}$



Stato presente		Ingresso	Stato futuro		Uscita
A	B	X	$D_A$	$D_B$	Y
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

# Esercizio 4.11

 - Esempio di **analisi di un circuito sequenziale**, a partire dal diagramma logico
- Un circuito sequenziale è costituito da due D flip-flop (con reset asincrono), un ingresso X e un'uscita Y. Reset porta il sistema nello stato iniziale «00». Il diagramma logico è mostrato in figura:



- Derivare le equazioni di aggiornamento di stato e dell'uscita
- Trovare la tabella degli stati e dell'uscita
- Derivare il diagramma degli stati





# Esercizio 4.11

## b) Derivare la tabella degli stati e dell'uscita

Equazioni di aggiornamento di stato:  $D_A = A(t + 1) = B$

$$D_B = B(t + 1) = \overline{X \oplus A}$$

Equazione dell'uscita:  $Y = B \oplus (X \oplus A)$


Stato presente		Ingresso	Stato futuro		Uscita
A	B	X	$D_A$	$D_B$	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

# Esercizio 4.11

c) Derivare il diagramma degli stati


Stato presente		Ingresso	Stato futuro		Uscita
A	B	X	D <sub>A</sub>	D <sub>B</sub>	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

 Modello di Mealy  
(l'uscita dipende sia dallo stato che dall'ingresso)


 
# Esercizio 4.40

- Fornire una descrizione **VHDL structural** del circuito nell'es. 4.11:



# Esercizio 4.40

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity prob_4_40 is  
    port ( clk, rst, X: in std_logic;  
          Y: out std_logic);  
end prob_4_40;
```

```
architecture impl_struct of prob_4_40 is
```

```
    signal A, B, XxorA, XxorA_n: std_logic;
```

```
-- istanziazione diretta dei componenti
```

```
begin
```

```
    INV: entity work.inv(impl) port map (XxorA, XxorA_n);
```


```
    DFFA: entity work.dff(impl) port map (rst, clk, B, A);
```

```
    DFFB: entity work.dff(impl) port map (rst, clk, XxorA_n, B);
```

```
    XOR1: entity work.xor2(impl) port map (A, X, XxorA);
```


```
    XOR2: entity work.xor2(impl) port map (B, XxorA, Y);
```

```
end impl_struct;
```

 

 
# Esercizio 4.40

```
-- descrizione delle porte logiche
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity inverter is
    port(in1 : in std_logic;
         out1 : out std_logic);
end inverter;
architecture impl of inverter is
begin
    out1 <= not in1;
end impl;
```


 
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity xor2 is
    port(in1, in2 : in std_logic;
         out1 : out std_logic);
end xor2;
architecture impl of xor2 is
begin
    out1 <= in1 xor in2;
end impl;
```




# Esercizio 4.40

-- descrizione del flip-flop D con reset asincrono



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dff is
    port(rst, clk, d : in std_logic;
         q : out std_logic);
end dff;

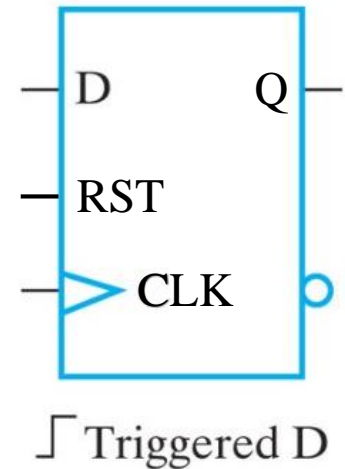architecture impl of dff is
begin
process (rst, clk)
    begin
        if rst = '1' then
            q <= '0';
        elsif (clk'event and clk <= '1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end impl;
```



  
# Esercizio 4.41

- Fornire una descrizione **VHDL behavioral** del circuito nell'es. 4.11, usando un process per descrivere il diagramma degli stati:


 
# Esercizio 4.41

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity prob_4_41 is  
    port ( clk, rst, X: in std_logic;  
          Y: out std_logic);  
end prob_4_41;  
  
architecture impl_beh of prob_4_41 is  
  
    type state_type is (S0, S1, S2, S3);  
    signal state, next_state: state_type;  
  
begin
```







# Esercizio 4.41

-- 1° process: aggiorna lo stato e implementa il reset asincrono

```
state_register: process (clk, rst)
begin
  if rst then
    state <= S0;
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    state <= next_state;
  end if;
end process;
```

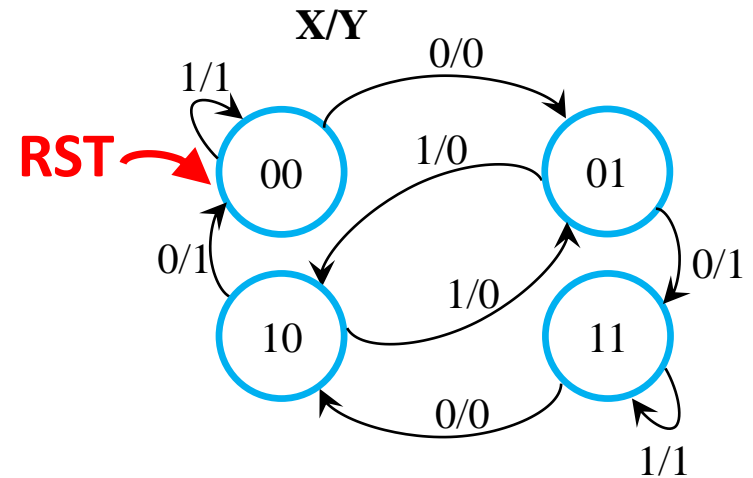

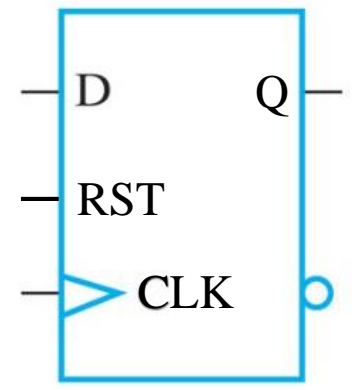**Processo 1:** Realizza il registro di stato con D-FF positive edge triggered




Trigged D

# Esercizio 4.41

-- 2° process: calcola lo stato futuro come funzione combinatoria di stato presente e ingresso

```
next_state_comb: process (X, state)
begin
  case state is
    when S0 =>
      if X = '1' then
        next_state <= S0;
      else
        next_state <= S1;
      end if;

    when S1 =>
      if X = '1' then
        next_state <= S2;
      else
        next_state <= S3;
      end if;
  end case;
end process;
```

 

**Processo 2:** Realizza la logica combinatoria per calcolare lo stato futuro in funzione di ingresso e stato presente

# Esercizio 4.41


-- 2° process: continued

```
when S2 =>  
  if X = '1' then  
    next_state <= S1;  
  else  
    next_state <= S0;  
  end if;
```

```
when S3 =>  
  if X = '1' then  
    next_state <= S3;  
  else  
    next_state <= S2;  
  end if;
```

```
end case;
```

```
end process;
```

 


# Esercizio 4.41

-- 3° process: calcola l'uscita come funzione combinatoria di stato presente e ingresso

```
output_comb: process (X, state)
begin
  case state is
    when S0 =>
      if X = '1' then
        Y <= '1';
      else
        Y <= '0';
      end if;

    when S1 =>
      if X = '0' then
        Y <= '1';
      else
        Y <= '0';
      end if;
  end case;
end process;
```

 

**Processo 3:** Realizza la logica combinatoria per calcolare l'uscita in funzione di ingresso e stato presente

# Esercizio 4.41


-- 3° process: continued

```
when S2 =>
  if X = '0' then
    Y <= '1';
  else
    Y <= '0';
  end if;

when S3 =>
  if X = '1' then
    Y <= '1';
  else
    Y <= '0';
  end if;

end case;
end process;

end impl_beh;
```

 


# Esercizio 4.26

- Esempio di **costruzione del diagramma degli stati a partire dalle specifiche di un circuito**
  - Un rilevatore di sequenza per comunicazioni seriali deve essere in grado di rilevare su una linea di dati in ingresso la presenza di tre 1 consecutivi. Quando l'ingresso  $X$  del circuito presenta tre 1 consecutivi, l'uscita  $Z$  diventa 1; in tutti gli altri casi,  $Z = 0$ . Una volta che  $Z = 1$ , vi rimane fintanto che non si presenta uno 0 in ingresso. Se  $X = 0$ , avviene un reset del sistema.
- a) Disegnare il diagramma degli stati del circuito
  - b) Si tratta di una macchina di Mealy o di Moore?

# Esercizio 4.26

- Ingresso X presenta tre 1 consecutivi => uscita Z = 1
- Altrimenti => uscita Z = 0
- Dopo che Z = 1, vi rimane fintanto che non arriva almeno uno 0
- Se X = 0, avviene un reset del sistema

 a) Disegnare il **diagramma degli stati del circuito**





S0: nessun '1' riconosciuto in ingresso  
S1: un '1' riconosciuto in ingresso  
S2: due '1' riconosciuti in ingresso

b) E' una **macchina di Mealy**, infatti l'uscita dipende sia dallo stato che dall'ingresso

# Controllore semaforico


 
 
- Esempio di **sintesi di un circuito sequenziale sincrono**
- In un incrocio stradale all'intersezione tra una strada N-S con una strada E-O, ci sono 4 semafori. Progettare un circuito sequenziale per il controllo dei semafori, con in ingresso un segnale X che indica la presenza di un'auto in attesa in direzione E-O e in uscita 6 segnali che indicano se le corrispondenti luci dei semafori vanno accese (rosso N-S, giallo N-S, verde N-S, rosso E-O, giallo E-O, verde E-O) con le seguenti specifiche:
  - RESET: porta a semaforo verde in direzione N-S e rosso in direzione E-O
  - Se è rilevata un'auto in direzione E-O ( $X = 1$ ), il sistema entra in una sequenza che fa diventare verde il semaforo E-O e poi fa tornare il verde nella direzione N-S
  - Ogni transizione al semaforo rosso deve essere preceduta da una transizione al giallo
  - Una direzione può avere il semaforo verde solo se nell'altra direzione è rosso






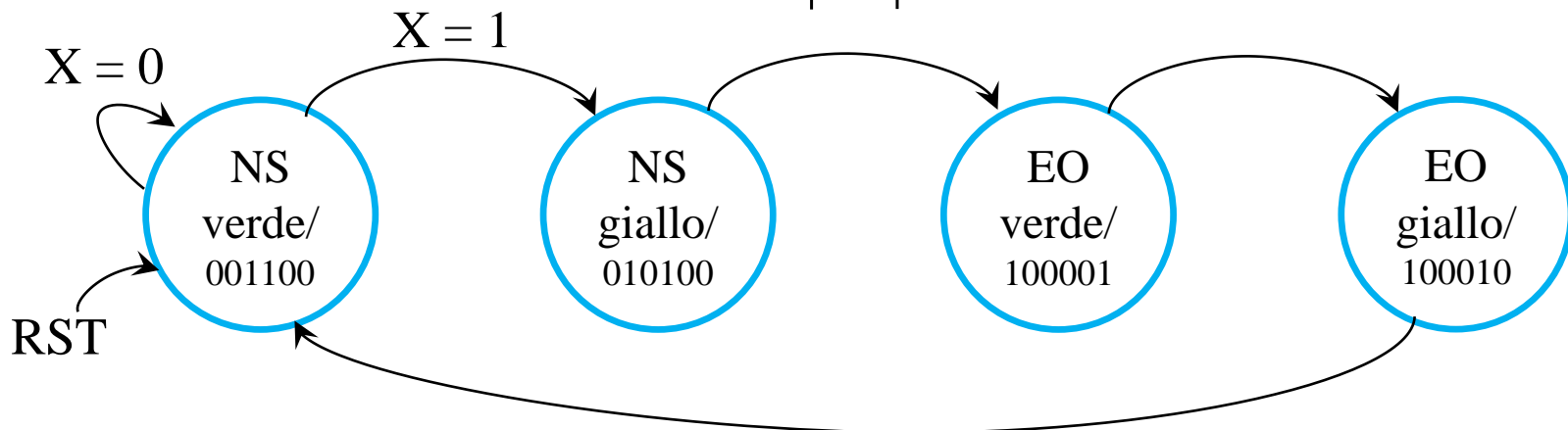  
# Controllore semaforico: diagramma degli stati


- RESET: porta a semaforo verde in direzione N-S e rosso in direzione E-O
- Se è rilevata un'auto in direzione E-O ( $X = 1$ ), il sistema entra in una sequenza che fa diventare verde il semaforo E-O e poi fa tornare il verde nella direzione N-S
- Ogni transizione al semaforo rosso deve essere preceduta da una transizione al giallo
- Una direzione può avere il semaforo verde solo se nell'altra direzione è rosso


  
# Controllore semaforico: tabella degli stati






Stato pres	Stato futuro		Uscita					
	X=0	X=1	LRNS	LGNS	LVNS	LREO	LGEO	LVEO
VNS	VNS	GNS	0	0	1	1	0	0
GNS	VEO	VEO	0	1	0	1	0	0
VEO	GEO	GEO	1	0	0	0	0	1
GEO	VNS	VNS	1	0	0	0	1	0

 


=> Macchina di Moore: uscita dipende solo dallo stato
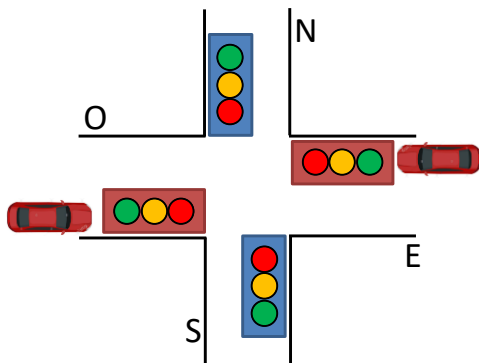  
# Controllore semaforico: codifica degli stati



Stato	Codifica Gray AB
VNS	00
GNS	01
VEO	11
GEO	10
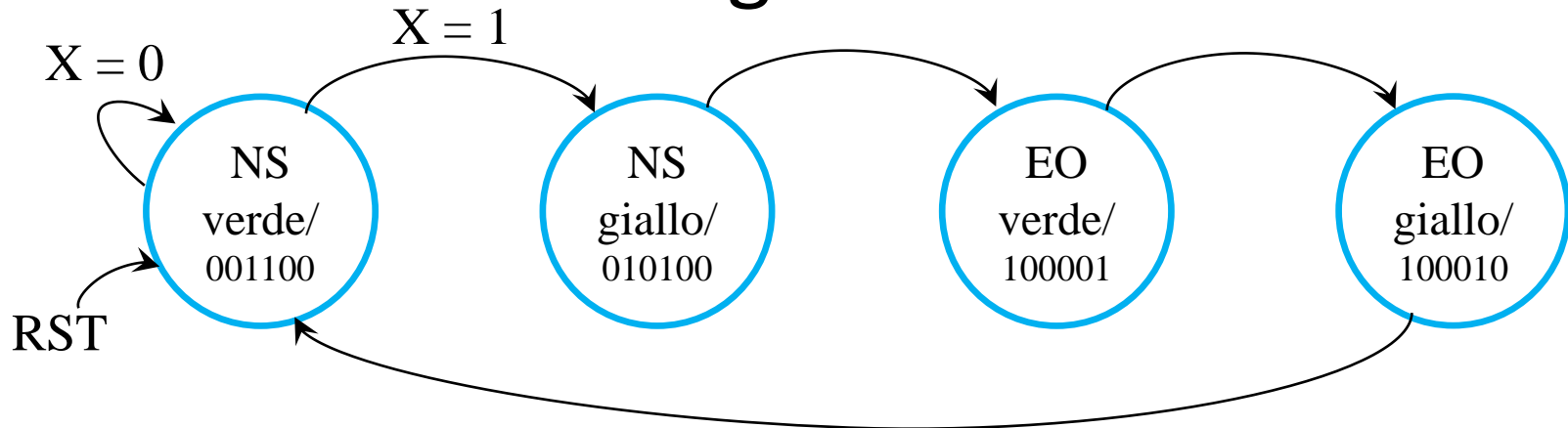
# Controllore semaforico: tabella con codifica degli stati



Stato	Codifica Gray AB
VNS	00
GNS	01
VEO	11
GEO	10

Stato pres AB	Stato futuro $D_A$ $D_B$		Uscita					
	X=0	X=1	LRNS	LGNS	LVNS	LREO	LGEO	LVEO
00	00	01	0	0	1	1	0	0
01	11	11	0	1	0	1	0	0
11	10	10	1	0	0	0	0	1
10	00	00	1	0	0	0	1	0

# Controllore semaforico: equazioni dello stato futuro

Stato presente AB	Stato futuro $D_A D_B$		Uscita
	X=0	X=1	
	00	00	
01	11	11	010 100
11	10	10	100 001
10	00	00	100 010

AB \ X	0	1
	00	0 <sub>0</sub>
01	1 <sub>2</sub>	1 <sub>3</sub>
11	1 <sub>6</sub>	1 <sub>7</sub>
10	0 <sub>4</sub>	0 <sub>5</sub>

$$D_A = B$$


# Controllore semaforico: equazioni dello stato futuro

Stato presente AB	Stato futuro $D_A D_B$		Uscita
	X=0	X=1	
	00	00	
01	11	11	010 100
11	10	10	100 001
10	00	00	100 010

AB \ X	0	1
	00	0 <sub>0</sub>
01	1 <sub>2</sub>	1 <sub>3</sub>
11	0 <sub>6</sub>	0 <sub>7</sub>
10	0 <sub>4</sub>	0 <sub>5</sub>

$$D_B = \bar{A}B + \bar{A}X = \bar{A}(B + X)$$
 
# Controllore semaforico: equazioni delle uscite



Stato presente $AB$	Stato futuro $D_A D_B$		Uscita
	$X=0$	$X=1$	
00	00	01	001 100
01	11	11	010 100
11	10	10	100 001
10	00	00	100 010

$$LRNS = A$$

$$LGNS = \bar{A} \cdot B$$

$$LVNS = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$LREO = \bar{A}$$

$$LGEO = A \cdot \bar{B}$$

$$LVEO = A \cdot B$$

# Controllore semaforico: circuito finale

Equazioni di aggiornamento dello stato:

$$D_A = B$$

$$D_B = \bar{A}B + \bar{A}X = \bar{A}(B + X)$$

Equazioni delle uscite:

$$LRNS = A$$



$$LREO = \bar{A}$$

$$LGNS = \bar{A} \cdot B$$

$$LGEO = A \cdot \bar{B}$$

$$LVNS = \bar{A} \cdot \bar{B}$$


$$LVEO = A \cdot B$$

 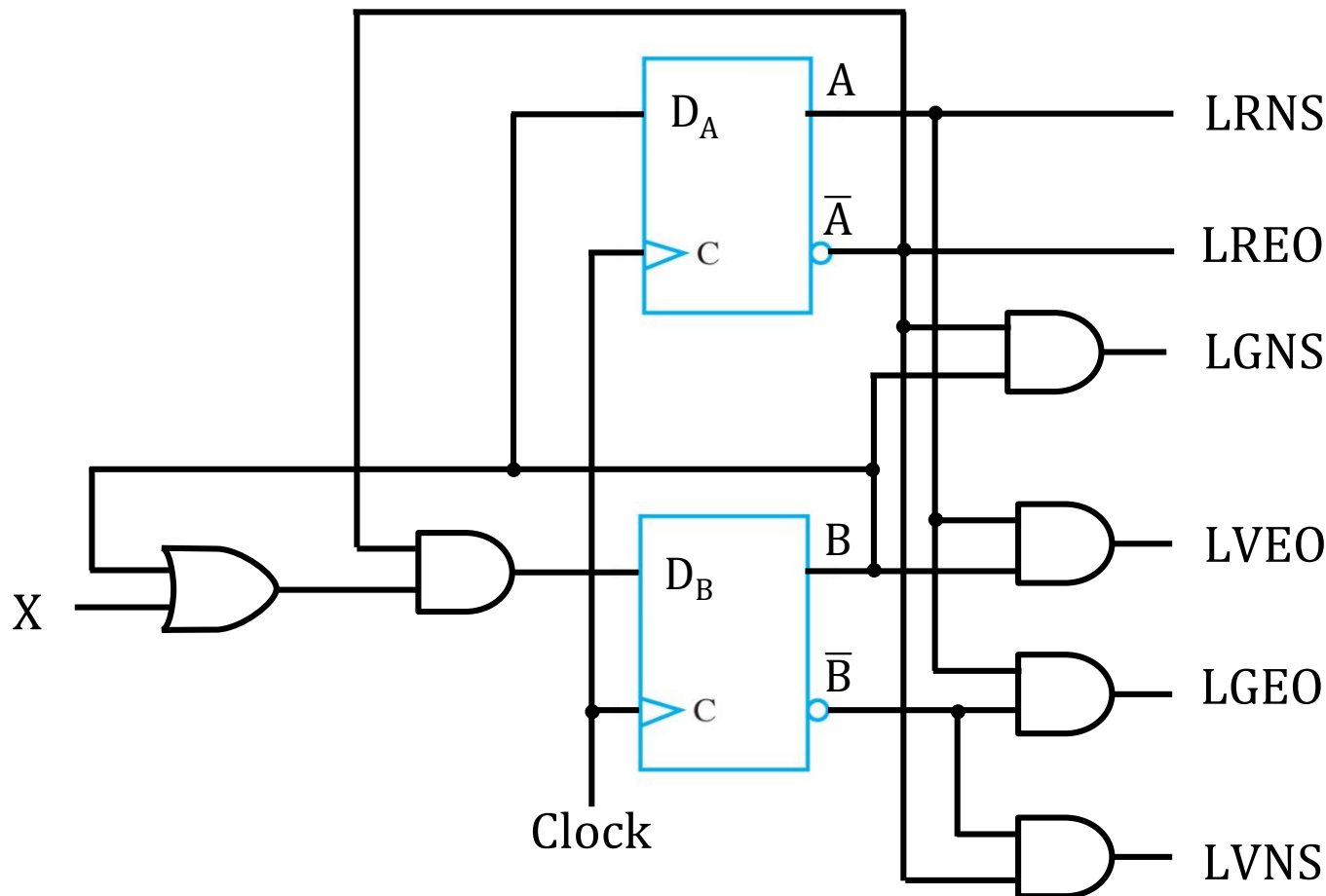


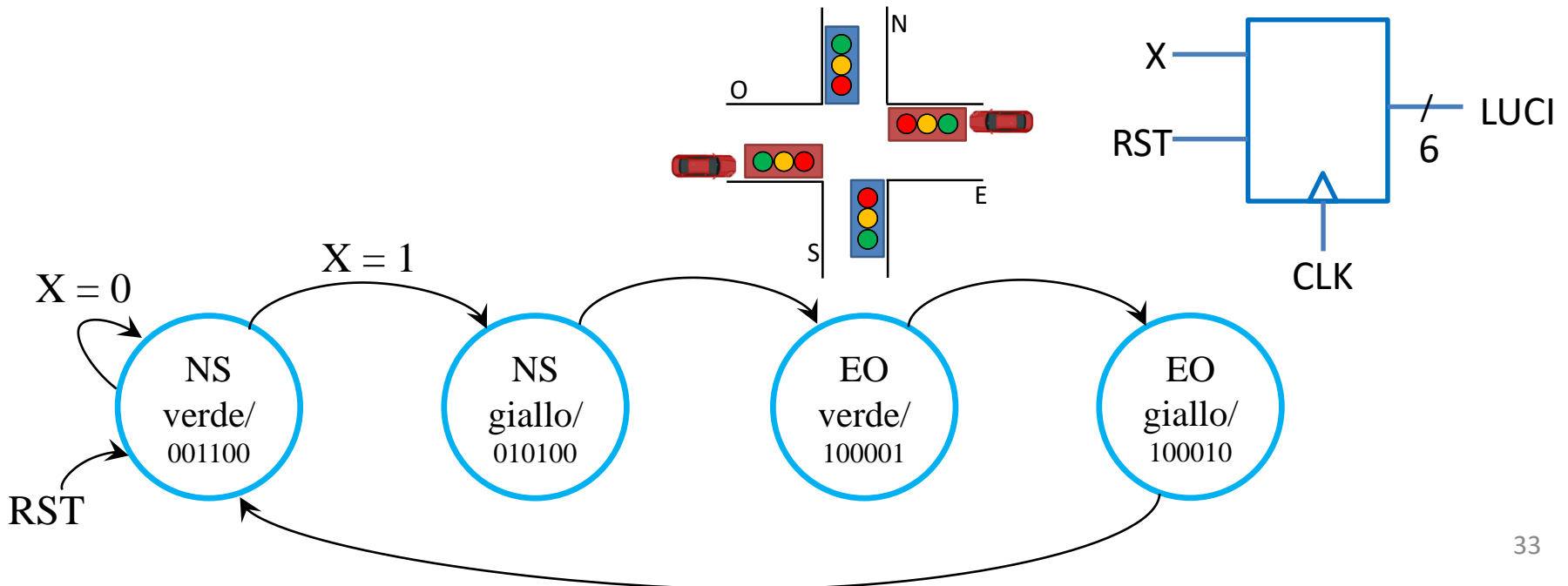
# Controllore semaforico


- Realizzare una **descrizione VHDL behavioral** del circuito sequenziale sincrono per un controllo semaforico con le seguenti caratteristiche:
  - Ingresso X, Uscite RNS, GNS, VNS, REO, GEO, VEO
  - RESET: porta a semaforo verde in direzione N-S e rosso in direzione E-O
  - Se rileva un'auto in direzione E-O ( $X = 1$ ), il sistema entra in una sequenza che fa diventare verde il semaforo E-O e poi fa tornare il verde nella direzione N-S
  - Prima di ogni transizione a semaforo rosso deve esserci una transizione al giallo
  - Una direzione può avere il semaforo verde solo se nell'altra direzione è rosso


 
# Controllore semaforico

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity semaforo is
    port ( clk, rst, X: in std_logic;
          luci: out std_logic_vector(5 downto 0) );
    -- (LRNS, LGNS, LVNS, LREO, LGEO, LVEO)
end semaforo;
```



```
architecture impl_beh of semaforo is
```

```
-- costanti per codifica dello stato
subtype state_type is std_logic_vector(1 downto 0);
constant VNS: state_type := "00";
constant GNS: state_type := "01";
constant VEO: state_type := "10";
constant GEO: state_type := "11";
signal state, next_state: state_type;
begin
```



Vantaggioso usare delle costanti: se si vuole cambiare codifica, basta cambiare qui (il resto del codice rimane invariato)

# Controllore semaforico

-- process 1: aggiorna lo stato e implementa il reset

```
state_register: process (clk, rst)
begin
  if (rst = '1') then
    state <= VNS;
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    state <= next_state;
  end if;
end process;
```

  **Processo 1:** Realizza il registro di stato con D-ff positive edge triggered e implementa il RESET



# Controllore semaforico

-- process 2: stato futuro come funzione di stato e ingresso

```
next_state_comb: process (X, state)
```

```
begin
```

```
case state is
```

```
when VNS =>
```

```
  if X = '0' then
```

```
    next_state <= VNS;
```

```
  else
```

```
    next_state <= GNS;
```

```
  end if;
```

```
when GNS => next_state <= VEO;
```


```
when VEO => next_state <= GEO;
```

```
when GEO => next_state <= VNS;
```

```
when others => null;
```

```
end case;
```

```
end process;
```

 

**Processo 2:**  
Aggiorna il valore  
dello stato

Bisogna enumerare  
tutte le possibili  
alternative, state è  
uno std\_logic\_vector!

# Controllore semaforico

```
-- process 3: implementa l'uscita come funzione dello stato  
-- LRNS, LGNS, LVNS, LREO, LGEO, LVEO
```

```
output_comb: process (state)  
begin  
  case state is  
  
    when VNS => luci <= "001100";  
  
    when GNS => luci <= "010100";  
  
    when VEO => luci <= "100001";  
  
    when GEO => luci <= "100010";  
  
    when others => luci <= "XXXXXX";  
  
  end case;  
end process;  
end impl_beh;
```




**Processo 3:**  
Calcola il valore  
dell'uscita

Stato	Uscita
VNS	001 100
GNS	010 100
VEO	100 001
GEO	100 010

Se 'state' non assume  
uno dei valori possibili,  
l'uscita viene posta al  
valore 'undefined'
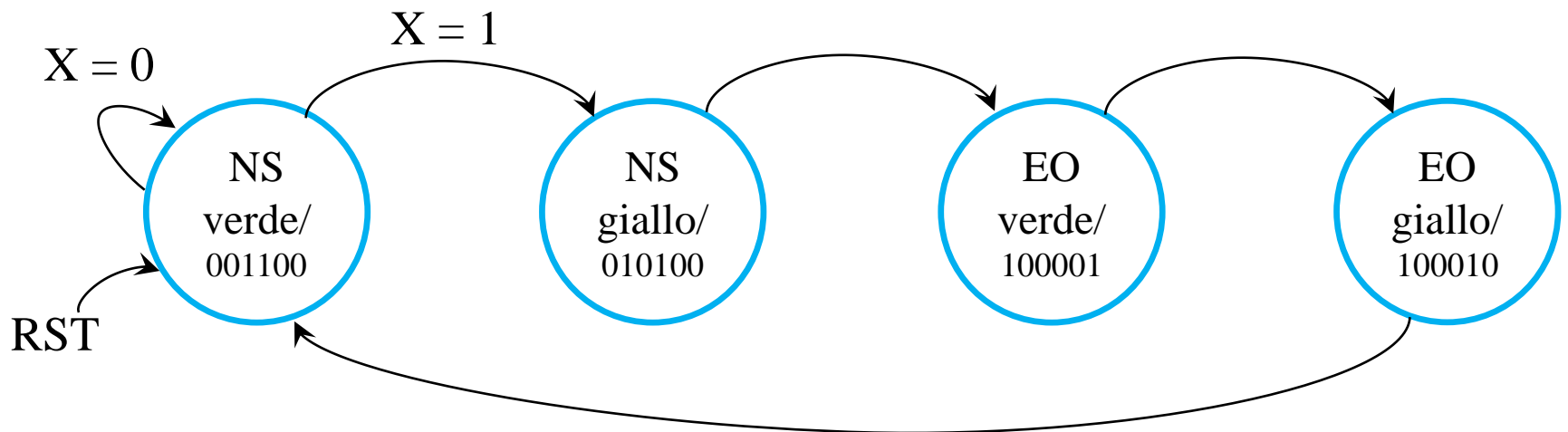  
# Controllore semaforico: testbench

- Realizzare un **testbench** del sistema per il controllo semaforico, applicando e simulare il circuito, in modo che tutti gli stati e tutte le transizioni della macchina vengano attraversati



# Controllore semaforico: testbench

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity test_semaforo is
end test_semaforo;

architecture test of test_semaforo is


signal clock, reset, autoEO: std_logic;
signal output: std_logic_vector (5 downto 0);

constant PERIOD: time := 100 ns;

component semaforo is
    port ( clk, rst, X: in std_logic;
          luci: out std_logic_vector(5 downto 0));
end component;

begin

 DUT: semaforo port map(clock, reset, autoEO, output);
```



# Controllore semaforico: testbench

```
generate_clock: process
  begin
    clock <= '1';
    wait for PERIOD/2;
    clock <= '0';
    wait for PERIOD/2;
  end process;
```

Genera un clock  
con periodo  
PERIOD:  
processo viene  
eseguito di  
continuo



# Controllore semaforico: testbench

```
apply_inputs: process
```

```
begin
```

```
  reset <= '1';
```

```
  autoEO <= '0';
```

```
  wait for 3*PERIOD/2;
```

```
  reset <= '0';
```

```
  wait for 2*PERIOD;
```

```
  autoEO <= '1';
```

```
  wait for 3*PERIOD;
```

```
  autoEO <= '0';
```

```
  wait for 2*PERIOD;
```

```
  autoEO <= '1';
```

```
  wait for 6*PERIOD;
```

```
  std.env.stop;
```

```
end process;
```


Applica gli input al circuito (al fronte di discesa del clk)

-- aspetta 2 cicli di clk, poi arriva un'auto



-- auto riparte dopo 3 cicli di clk

-- dopo 2 cicli di clk arriva un'altra auto

```
end test;
```

 

# Controllore semaforico: forme d'onda

 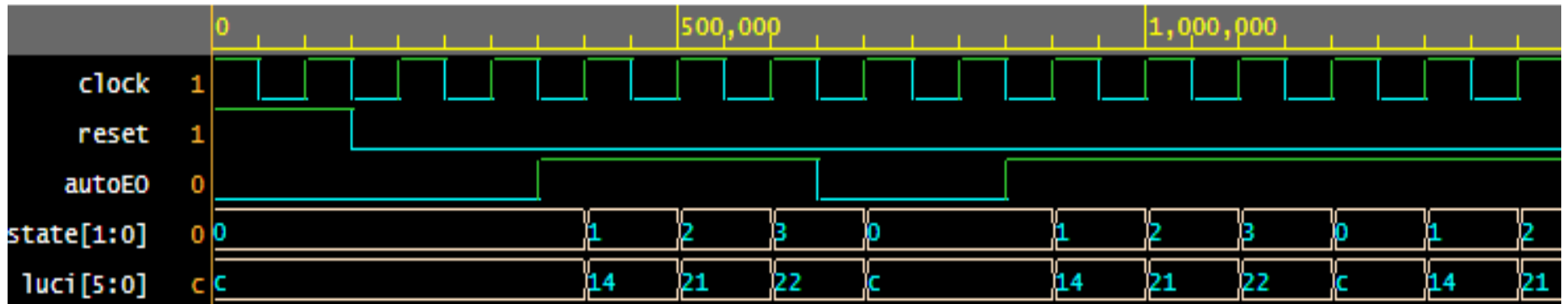

# Disclaimer

Figures from *Logic and Computer Design Fundamentals*,  
Fifth Edition, GE Mano | Kime | Martin

© 2016 Pearson Education, Ltd

# Esercizio 4.6

b) Derivare la **tabella degli stati**

- $Y = \bar{A} + B$
- $D_A = X + B$
- $D_B = X \cdot \bar{A}$

Stato presente		Ingresso	Stato futuro		Uscita
A	B	X	$D_A$	$D_B$	Y
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1

