



DEI  
DIPARTIMENTO DI  
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

# Sistemi Digitali

## Registri a scorrimento e contatori

Marta Bagatin, [marta.bagatin@unipd.it](mailto:marta.bagatin@unipd.it)

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione  
Anno accademico 2022-2023

# Scopo della lezione


- Studiare il funzionamento di alcuni registri
  - Registri a scorrimento (shift register)
  - Contatori (counter)
    - Contatore ripple
    - Contatore sincrono

# Registri a scorrimento (Shift Register)

# Registro a scorrimento (Shift Register)

- E' un registro che fa **scorrere lateralmente** (verso destra, verso sinistra o in entrambe le direzioni) i **bit** in esso immagazzinati
- Consiste in una **catena di flip-flop**, collegati uno dopo l'altro, con l'uscita di ciascuno collegata all'ingresso del successivo, e controllati tutti dallo stesso **segnale di clock, i cui fronti attivi abilitano lo scorrimento**
- Il registro a scorrimento più semplice è quello costituito da soli flip-flop

# Shift register a 4 bit

 


- **Input seriale:** ingresso del flip-flop più a sinistra
- **Output seriale:** uscita del flip-flop più a destra
- Il **clock** è connesso direttamente ai FF: lo scorrimento avviene ad ogni fronte di salita del clock (FF di tipo Positive Edge Triggered)

Simbolo →


 
# Shift register a 4 bit con shift enable



- Il clock è connesso ai FF tramite un **circuito di abilitazione con un segnale di shift** (analogo al segnale di Load visto in precedenza per abilitare il caricamento di dati in un registro)
- In questo modo si può abilitare lo **scorrimento solo in corrispondenza a determinati fronti del clock**
- Con questa soluzione ci possono essere problematiche di **clock skew**, per questo è preferibile adottare un controllo sull'ingresso del flip-flop piuttosto che sul clock

# Shift register con caricamento parallelo


- Se abbiamo **accesso all'ingresso di ciascun flip-flop** nello shift register (non solo a quello del primo FF nella catena), possiamo **immettere in parallelo i dati nel registro**
- Analogamente, avendo accesso all'uscita di ogni FF nella catena, possiamo avere in parallelo all'uscita dello shift register i bit immessi in modo seriale
- Uno shift register con **accesso agli ingressi e uscite di tutti i flip-flop** può essere usato per **convertire dati immessi in parallelo in dati uscenti in serie e viceversa**

# Shift register con caricamento parallelo

2 segnali di controllo

(scorrimento,  
caricamento)

1 segnale  
di ingresso

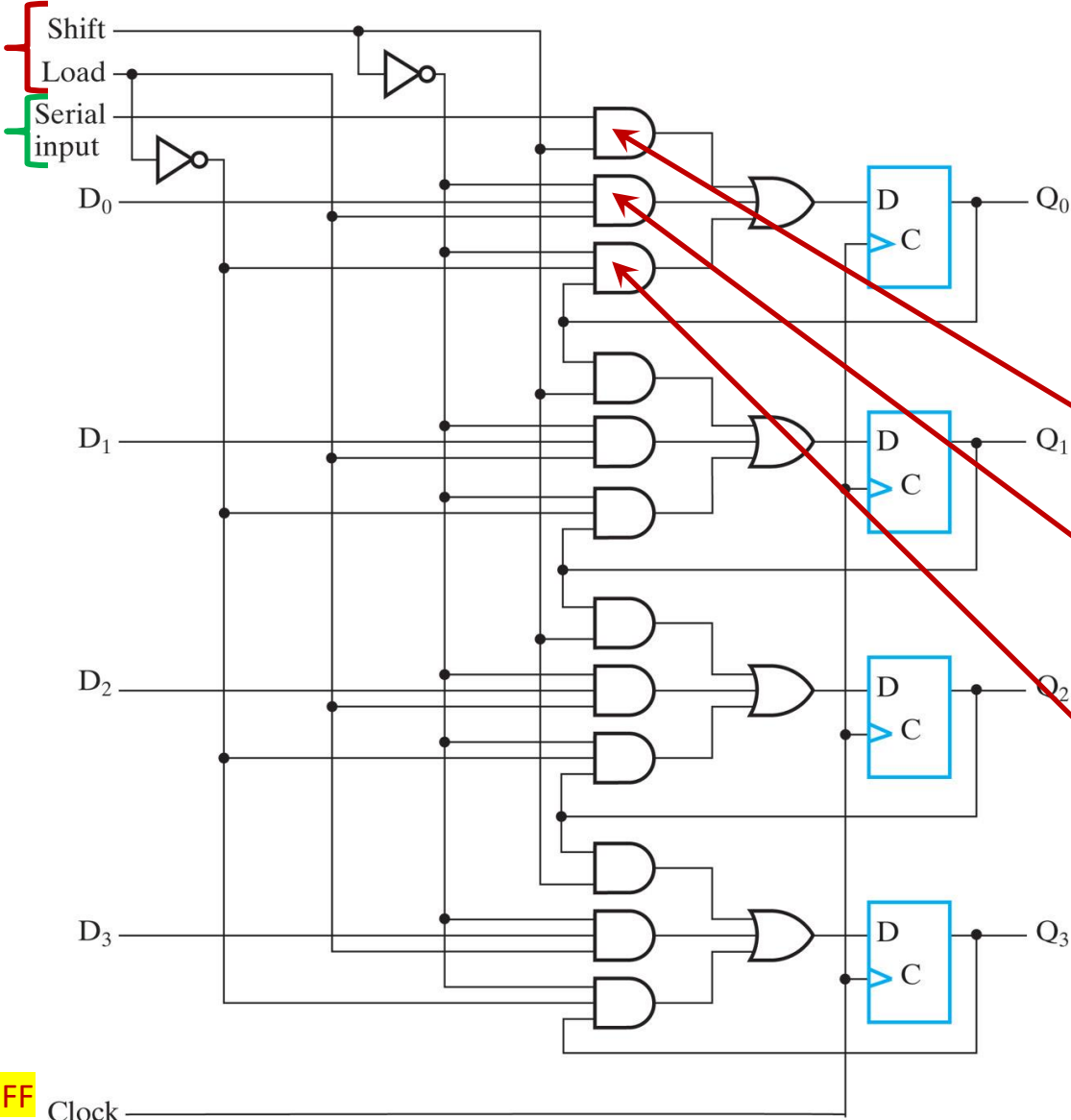

Ciascuno stadio  
consiste in

- 3 porte AND
- 1 porta OR
- 1 D-FF

Abilita lo  
scorrimento

Abilita il  
caricamento del  
dato  $D_i$

Ripristina il valore  
corrente (carica il  
valore dell'uscita  
del FF nel suo  
ingresso) se non è  
richiesto alcun  
cambiamento

Clock collegato

direttamente ai FF

Clock





# Shift register con caricamento parallelo

2 segnali di controllo

(scorrimento,  
caricamento)

1 segnale  
di ingresso

 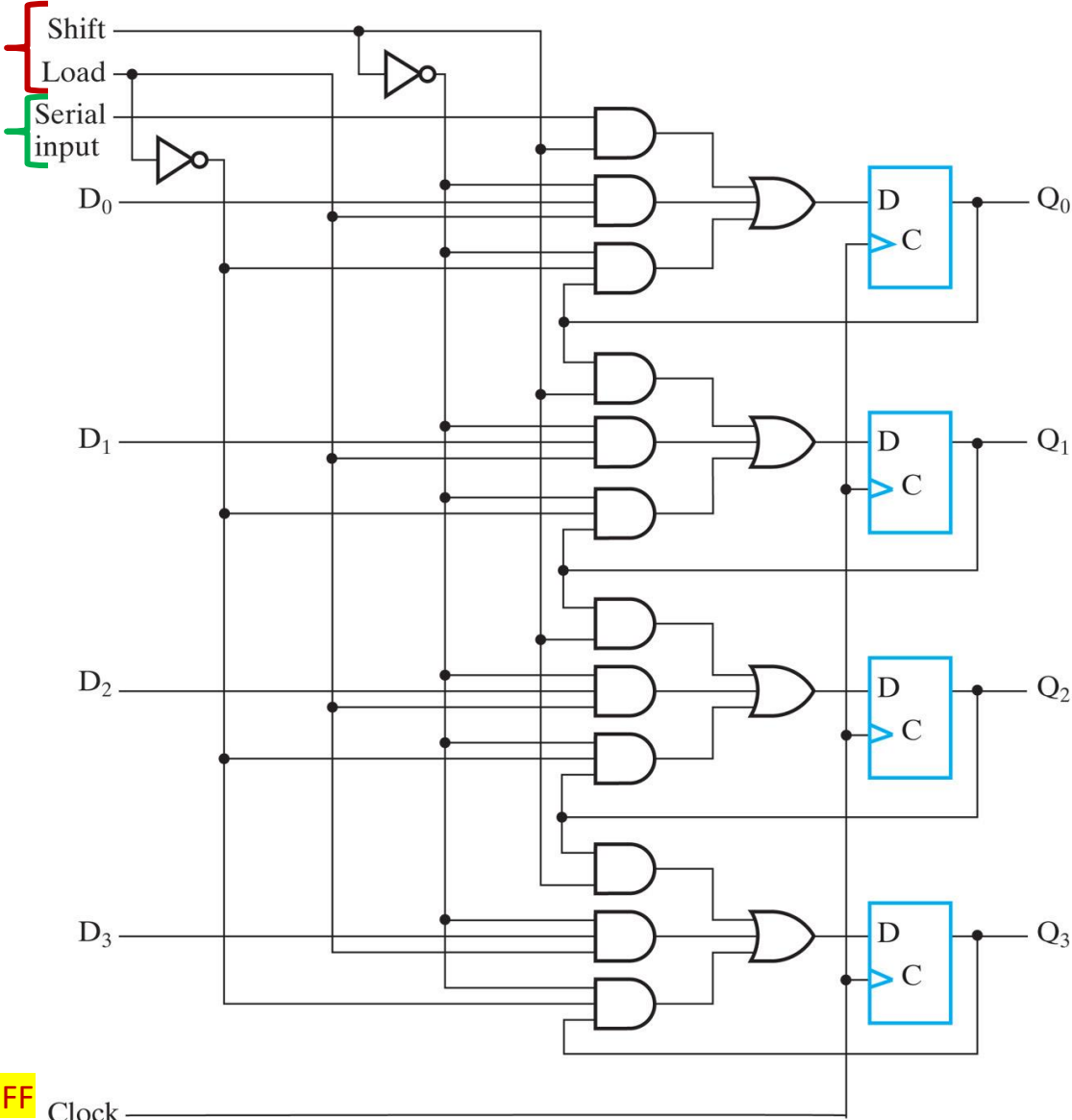

Clock collegato  
direttamente ai FF

Clock

# Shift register con caricamento parallelo


Shift	Load	Operation
-------	------	-----------

0	0	No change (Hold)
0	1	Load parallel data
1	×	Shift left (down) from $Q_0$ to $Q_3$

**Shift** :  $Q \leftarrow sl Q$


**Shift · Load** :  $Q \leftarrow D$

- se Shift = 1 (indipendentemente da Load): al successivo ciclo di clk, SI viene trasferita a  $Q_0$ ,  $Q_0$  a  $Q_1$ ,  $Q_1$  a  $Q_2$ ,  $Q_2$  a  $Q_3$  cioè i bit **scorrono verso sinistra** (dal LSB  $Q_0$  verso il MSB  $Q_3$ )
- se Shift = 0 e Load = 1: caricamento parallelo dei dati  $D_i$  all'ingresso di ogni FF, al successivo ciclo sono trasferiti alle uscite  $Q_i$
- se Shift = 0 e Load = 0: mantiene i valori precedenti (hold - no change), al ciclo successivo le uscite  $Q_i$  vengono ripristinate allo stesso valore. Questa operazione è implicita se nessuna delle due precedenti condizioni è soddisfatta

 

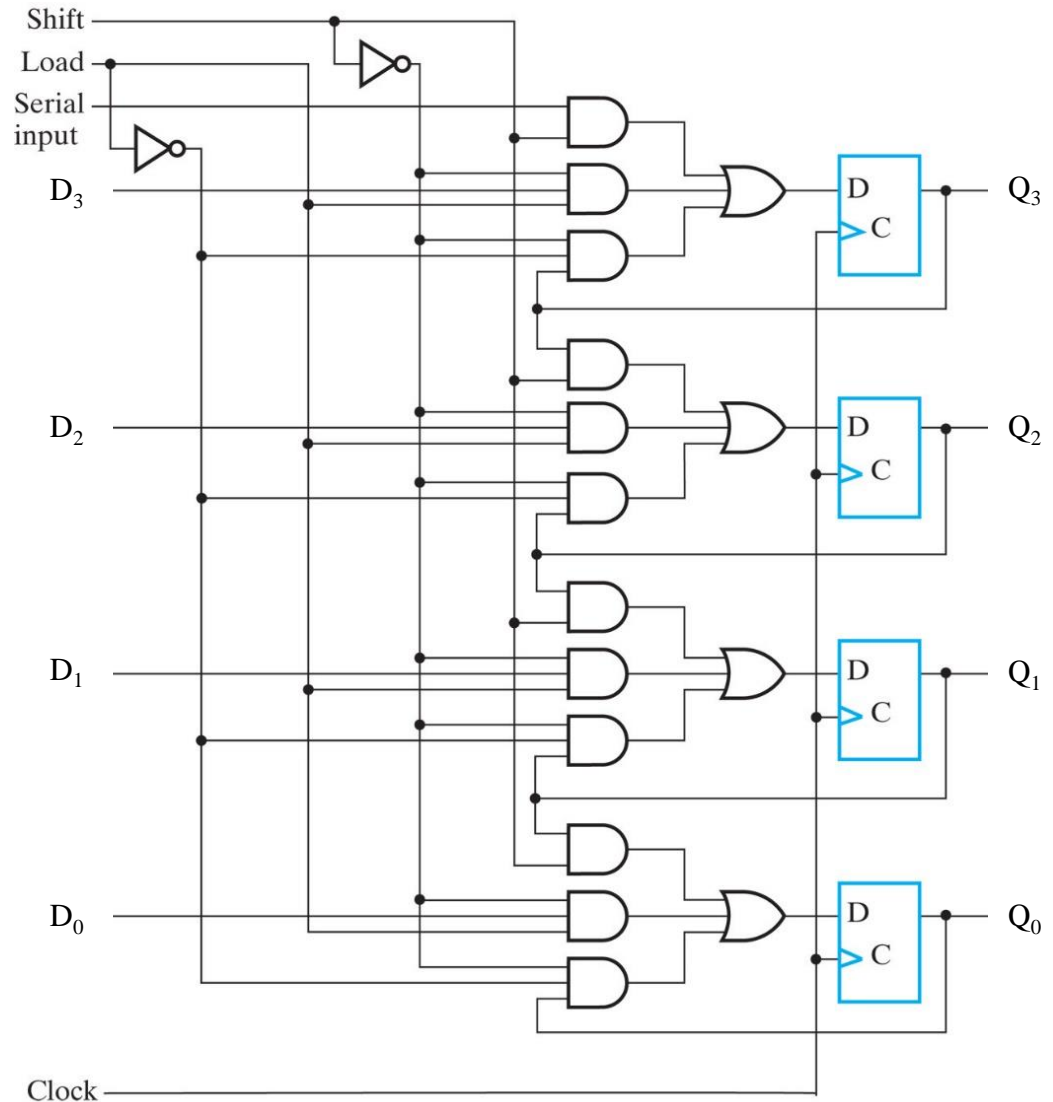
# Shift register con caricamento parallelo

- Per lo **scorrimento in direzione opposta** (verso destra, cioè dal MSB al LSB) il circuito è identico, ma i bit  $D_i$  e  $Q_i$  sono in ordine opposto
- In linguaggio RTL:  
**Shift :  $Q \leftarrow sr Q$**   
 **$\overline{\text{Shift}} \cdot \text{Load} : Q \leftarrow D$**


 
# Shift register bidirezionale

- Finora abbiamo visto registri di scorrimento unidirezionali. Per realizzare uno **shift register bidirezionale**, si aggiunge una porta AND (per abilitare lo scorrimento nell'altra direzione) a ciascuno stadio, nello schema per lo scorrimento unidirezionale
- Ciò equivale ad **interporre un mux 4-to-1 ad ogni stadio**, i cui ingressi di selezione  $S_0, S_1$  controllano il tipo di operazione del registro
  - $S_1 = 0, S_0 = 1$ : shift left
  - $S_1 = 1, S_0 = 0$ : shift right



# Shift register bidirezionale

Schema logico di uno stadio 

- In linguaggio RTL:


$$S_1 \cdot \bar{S}_0: Q \leftarrow sr Q$$

$$\bar{S}_1 \cdot S_0: Q \leftarrow sl Q$$

$$S_1 \cdot S_0: Q \leftarrow D$$


(operazione di hold è implicita quando non è soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni)

Mode Control		Register Operation
$S_1$	$S_0$	
0	0	No change (Hold)
0	1	Shift left
1	0	Shift right
1	1	Parallel load

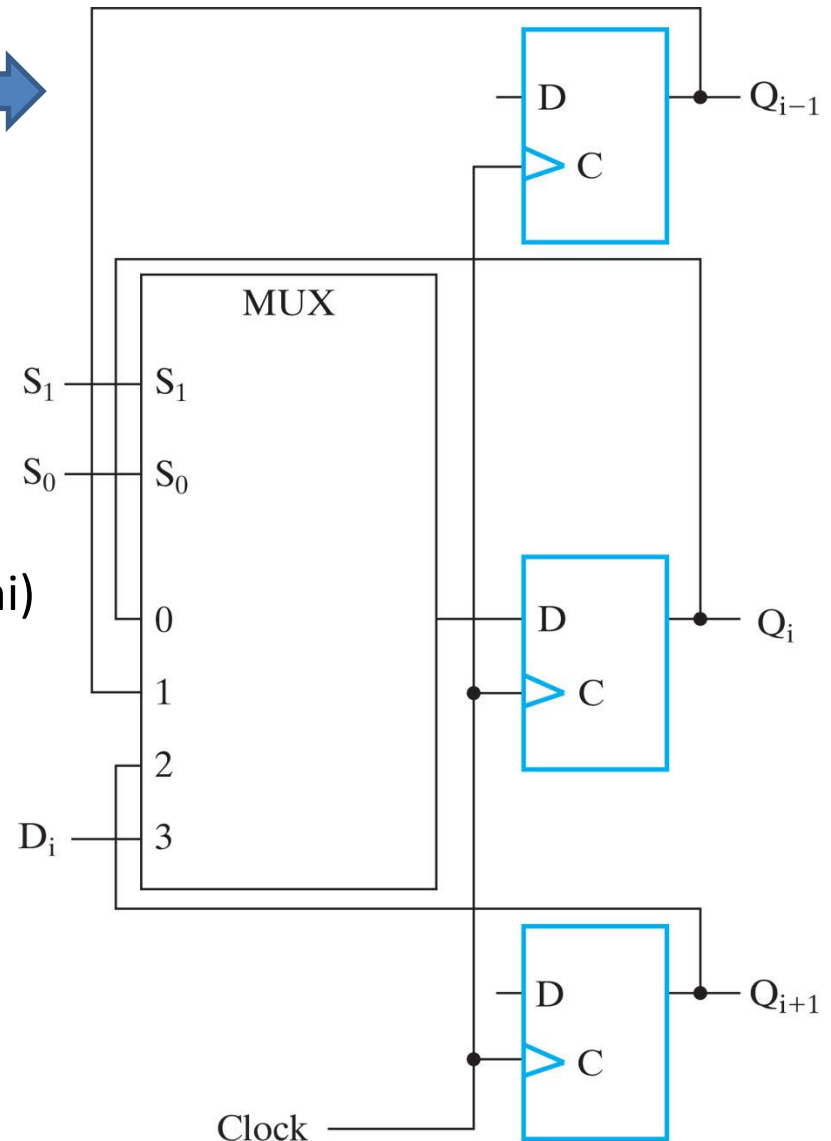
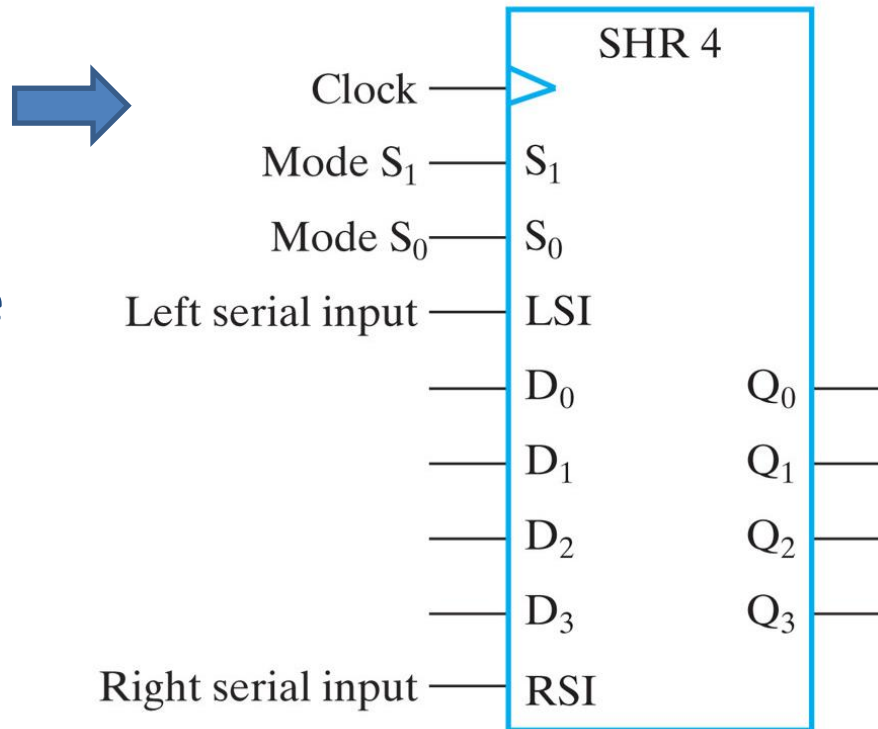
# Shift register bidirezionale

Simbolo dello  
shift register  
bidirezionale  
(chiamato anche  
universale)



LSI: Left Serial Input


RSI: Right Serial Input

Q<sub>0</sub>: output seriale per Right Shift

Q<sub>3</sub>: output seriale per Left Shift

 
# Dove si usa lo shift register?

- Uno degli usi più comuni dei registri a scorrimento è la realizzazione di **interfacce tra parti diverse e distanti tra loro di un sistema digitale**
- Supponiamo di dover trasferire dei dati ( $n$  bit) in parallelo da una parte all'altra di un circuito: usare  $n$  linee di dati può essere costoso, se la distanza tra le due parti è grande


 
# Dove si usa lo shift register?


- Con uno shift register usiamo **una sola linea di dati** (anziché  $n$ ) trasmettendoli in **modo seriale**
  - Il trasmettitore carica i dati in parallelo in uno shift register
  - I dati vengono trasmessi in serie lungo la linea comune
  - Il ricevitore riceve serialmente i dati in uno shift register e quando sono arrivati tutti può prenderli in parallelo dall'uscita del registro




 
# Dove si usa lo shift register?

- Sono impiegati anche in altri tipi di operazioni, per esempio:
  - **Moltiplicazione:** è la somma di più prodotti parziali, opportunamente shiftati di un certo numero di posizioni
  - **Generatore di numeri pseudo-casuali:** dando in ingresso ad uno shift register lo XOR tra alcuni dei bit memorizzati all'interno del registro, si ottiene in uscita una sequenza di numeri pseudo-casuali



- **Linea di ritardo:** trasmette un segnale ad un elemento del sistema con un certo ritardo rispetto al momento in cui è stato generato (si può variare il ritardo cambiando la frequenza di clock o prelevando il segnale su una diversa uscita del registro)


# Contatori

# Definizione e categorie di contatori

- Il contatore è un registro che, all'applicazione di una serie di ingressi, attraversa una **sequenza predefinita di stati** (numeri binari, sequenza casuale, etc.), **fornendo un conteggio in uscita**
- Un **contatore binario a n bit** è costituito da n flip-flop e fornisce in uscita un conteggio binario da 0 a  $2^n - 1$
- Un contatore può appartenere a due categorie:
  - In un **contatore ripple** (= a catena), le transizioni in uscita ai flip-flop forniscono il clock agli altri flip-flop nel sistema. Si tratta quindi di un contatore asincrono
  - Un **contatore sincrono** è sincronizzato da un clock in comune, quindi ogni transizione in uscita (cambiamento di stato) avviene in corrispondenza dei fronti del clock


# Contatore ripple
 
# Contatore ripple binario a 4 bit (verso l'alto)



- Catena di 4 D flip-flop, le cui uscite **Q<sub>0</sub>, Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, Q<sub>3</sub>** rappresentano il conteggio in uscita
- Il FF corrispondente al LSB Q<sub>0</sub> riceve direttamente il clock del sistema. Ogni FF successivo riceve come **clock l'uscita negata del FF precedente**
- L'ingresso di ogni FF è collegato alla sua **uscita negata**: al fronte di salita del corrispondente C, ogni FF inverte il suo stato
- Un segnale di Reset asincrono consente di azzerare il contenuto del registro

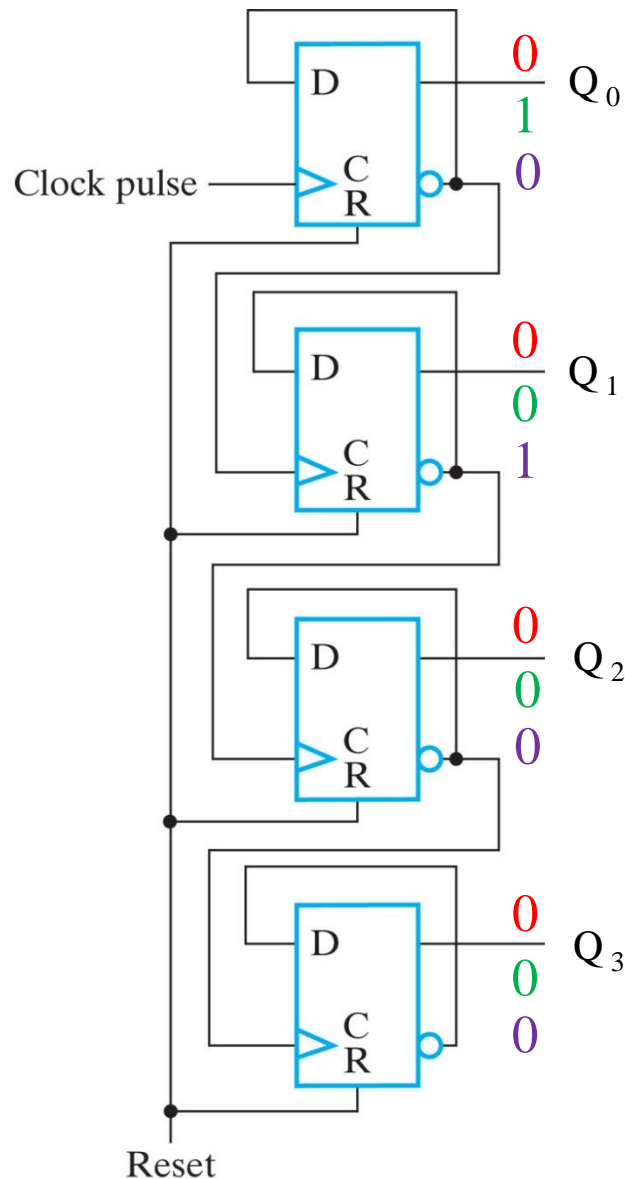
# Contatore ripple binario a 4 bit (verso l'alto)



- **Reset** ( $Q_i$  posti a '0'): l'uscita (conteggio) è «0000»
- Al **primo fronte di salita** del clock:
  - FF<sub>0</sub> viene triggerato:  $Q_0$  va da 0 a 1 e  $\overline{Q_0}$  va da 1 a 0
  - I rimanenti FF non sono triggerati ( $Q_1, Q_2, Q_3$  invariati)
  - => l'uscita (conteggio) passa da «0000» a «0001»
- Al **secondo fronte di salita** del clock:
  - FF<sub>0</sub> viene triggerato:  $Q_0$  va da 1 a 0 e  $\overline{Q_0}$  va da 0 a 1
  - FF<sub>1</sub> viene triggerato:  $Q_1$  passa da 0 a 1
  - FF<sub>2</sub>-FF<sub>3</sub> non sono triggerati ( $Q_2$  e  $Q_3$  invariati)
  - => l'uscita (conteggio) passa da «0001» a «0010»
- Quando  $Q_i$  cambia da 0 a 1 non è indotto alcun cambiamento in  $Q_{i+1}$ . Al contrario, ad ogni cambio di  $Q_i$  da 1 a 0,  $Q_{i+1}$  viene complementato
- Il tempo di transizione da un conteggio all'altro dipende dal numero di FF nella catena (cfr ripple carry adder)

# Contatore ripple binario a 4 bit (verso l'alto)

Conteggio verso l'alto

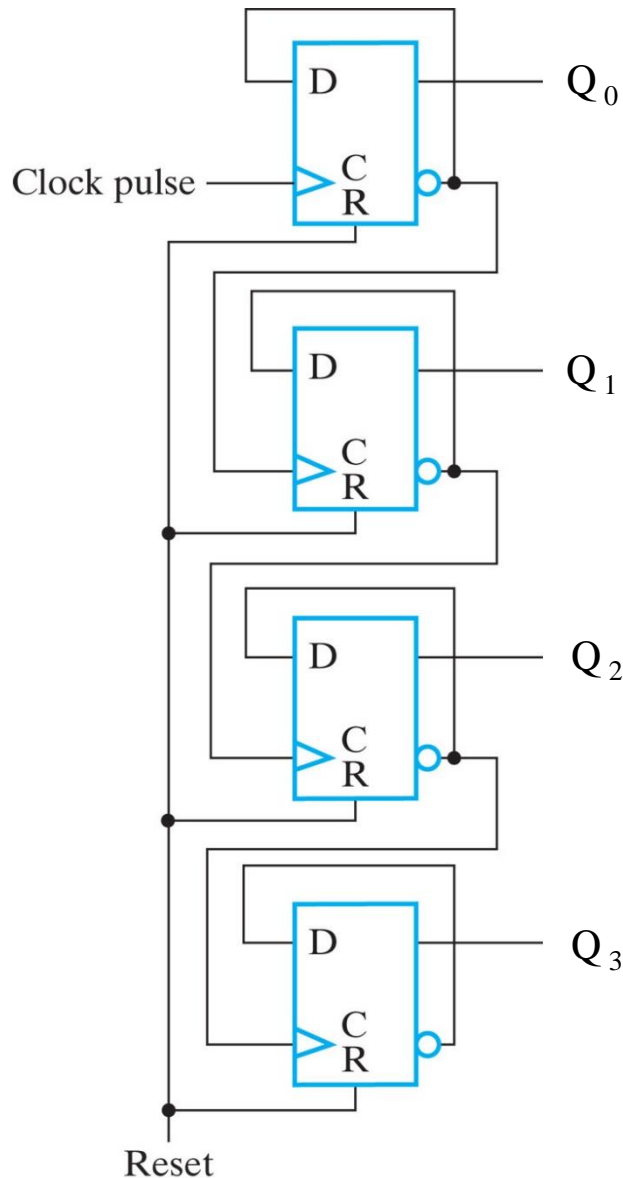


Upward Counting Sequence

Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Q<sub>0</sub> commuta ad ogni fronte del clock del sistema, Q<sub>1</sub> commuta ogni volta che Q<sub>0</sub> va da 1 a 0, Q<sub>2</sub> commuta ogni volta che Q<sub>1</sub> va da 1 a 0, e così via...
 
# Contatore ripple binario a 4 bit: Diagramma temporale





# Contatore ripple binario a 4 bit (verso il basso)

- Se l'ingresso di **clock di ciascun FF è collegato all'uscita diretta** (anziché negata) del FF precedente, otteniamo invece un **conteggio verso il basso**
- $Q_0$  commuta ad ogni fronte del clock del sistema,  $Q_1$  commuta ogni volta che  $Q_0$  va da 0 a 1,  $Q_2$  commuta ogni volta che  $Q_1$  va da 0 a 1, e così via...

Downward Counting Sequence

$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
1	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	1	0
1	0	0	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0

Conteggio  
verso il basso

# Contatore ripple: pro e contro


- I contatori ripple hanno il vantaggio di avere una **struttura semplice**
- Sono però dei circuiti asincroni, quindi i bit di uscita hanno **ritardi diversi** (specie se contengono un numero elevato di bit) dato che i flip-flop cambiano di stato uno alla volta in successione, essendo triggerati ognuno dal precedente, il che può essere un problema
- I contatori ripple possono essere impiegati in circuiti che non hanno vincoli stringenti sulla velocità di funzionamento (frequenze di clock sufficientemente basse)

# Contatori sincroni binari

- A differenza del contatore ripple, in un contatore sincrono tutti i **flip-flop sono regolati dallo stesso segnale di clock**, quindi vengono triggerati tutti allo stesso tempo anziché uno dopo l'altro (come avveniva nel ripple counter)



# Contatori binari sincroni

# Contatore sincrono binario seriale

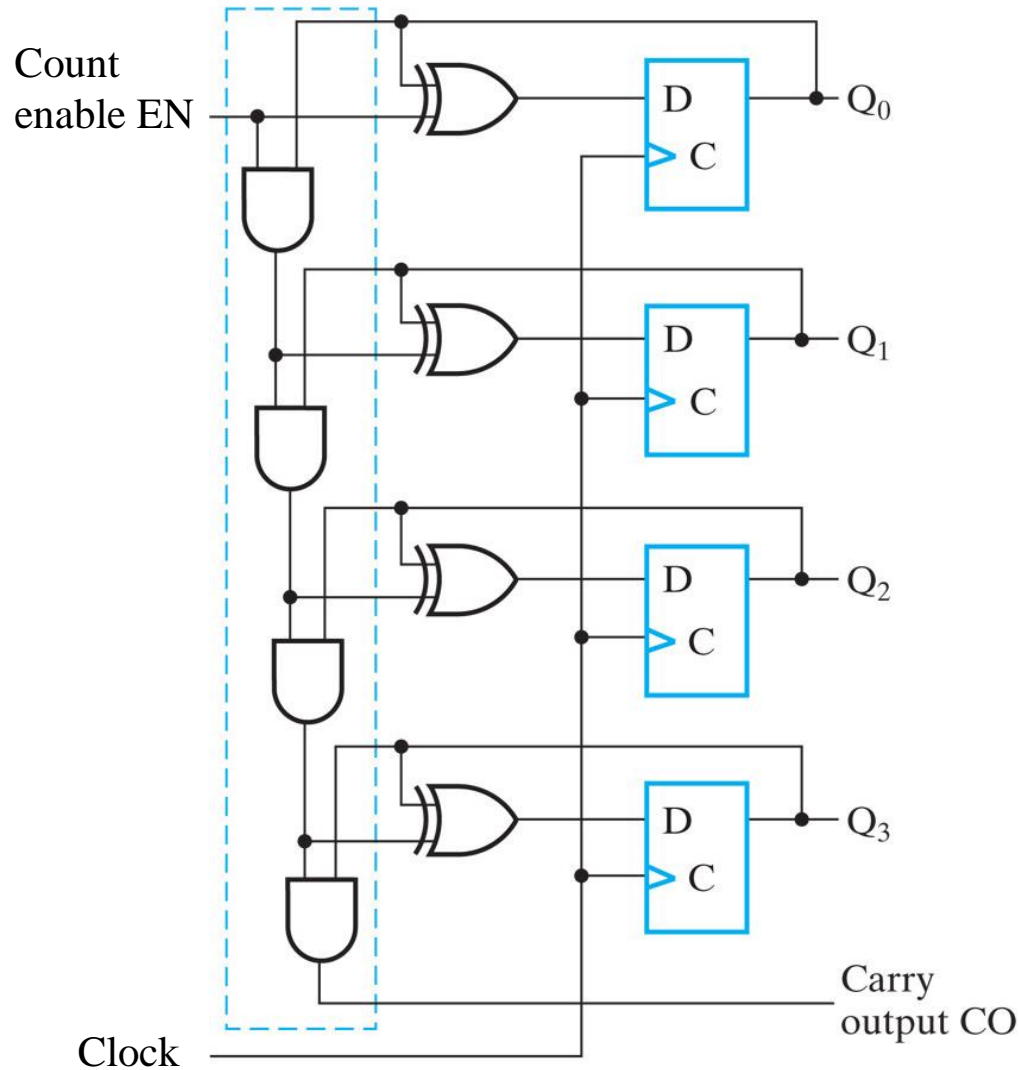

- EN (input): **abilita il conteggio**
- CO (carry output): permette di realizzare contatori a più stadi con struttura gerarchica
- Se **EN = 1**, ad ogni fronte di clk il valore immagazzinato nel registro è incrementato di 1
- Porte XOR eseguono la somma (somma 1 al valore immagazzinato nel registro), le porte AND propagano il carry da uno stadio al successivo
- C'è un ritardo di propagazione di 4 porte AND per generare CO, 3 AND + 1 XOR per  $Q_3$


# Contatore sincrono binario parallelo

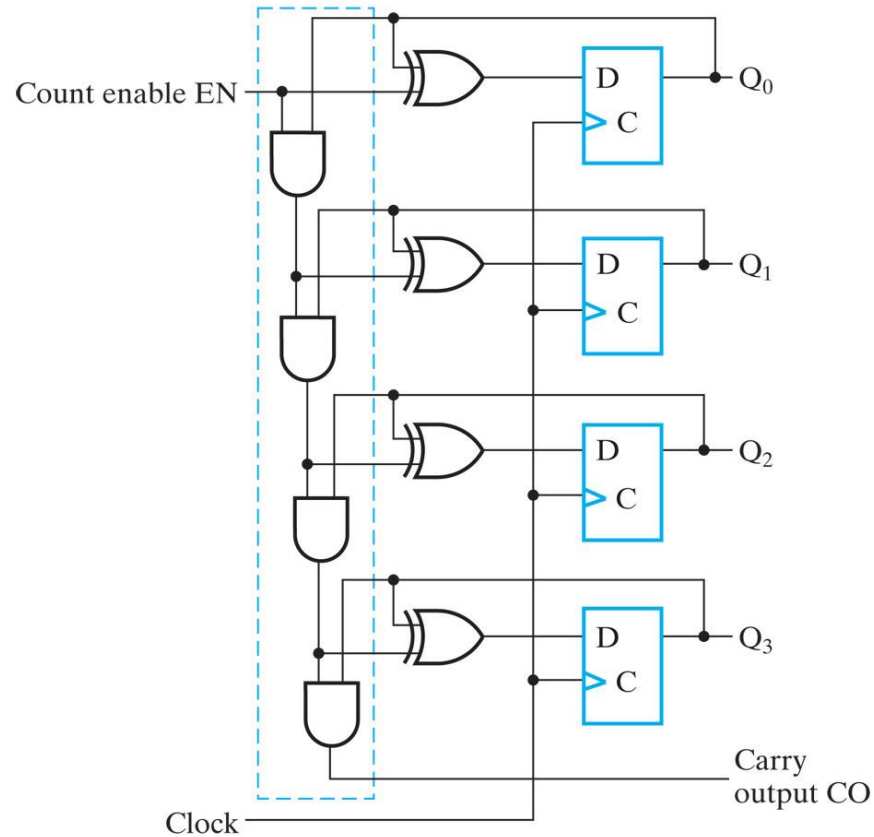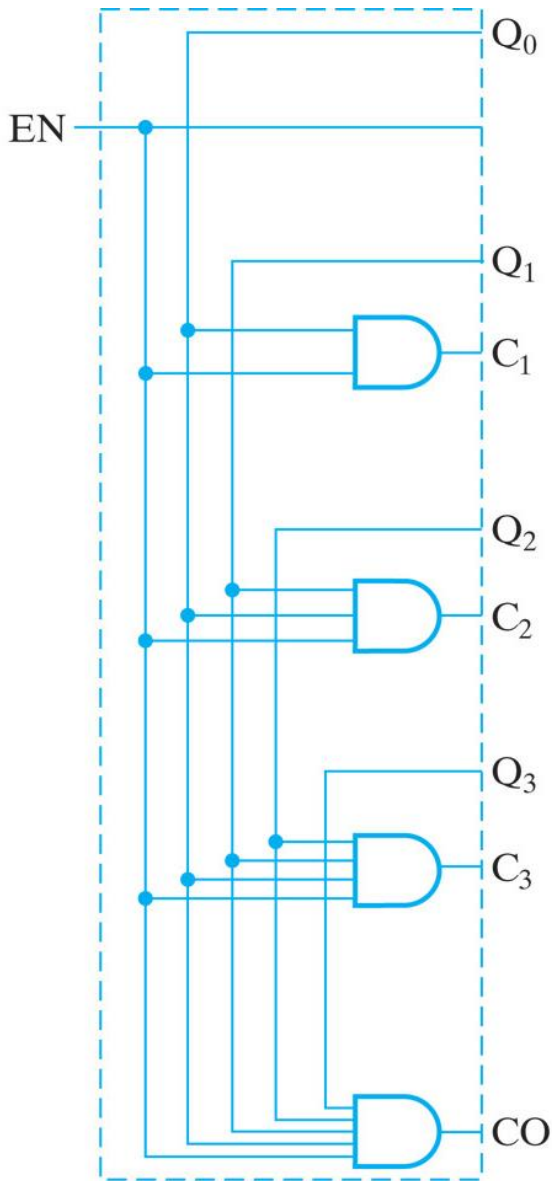

Sostituendo la catena di porte AND con altrettante AND in parallelo a più ingressi otteniamo un contatore più veloce
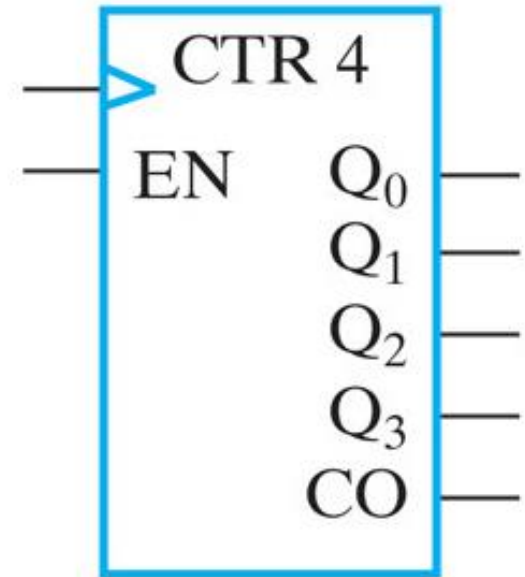
# Contatore sincrono binario

Il simbolo del contatore  
sincrono binario a 4 bit è



Connettendo insieme due contatori sincroni binari a 4 bit  
(con l'uscita di carry del primo attaccata all'ingresso EN del  
secondo) otteniamo un contatore a 8 bit

# Riepilogo

- Abbiamo visto possibili realizzazioni di due tra i blocchi più usati nei sistemi digitali: **shift register** e **contatori**
- Uno shift register è un registro costituito da una catena di flip-flop e fa scorrere lateralmente i bit verso destra, verso sinistra (shift register unidirezionale) o in entrambe le direzioni (bidirezionale o universale)
- Un contatore è costituito da una catena di flip-flop, le cui uscite forniscono un determinato conteggio (verso l'alto, basso, etc.)
- Un contatore ripple è un contatore asincrono, dove il clock di ogni flip-flop è fornito dal flip-flop precedente
- Un contatore sincrono è costituito da flip-flop connessi in catena e controllati tutti dallo stesso segnale di clock
  - Questo tipo di contatore ha una struttura leggermente più complessa rispetto al contatore ripple, ma è più veloce e meno soggetto a problematiche di temporizzazione



# Disclaimer

Figures from *Logic and Computer Design Fundamentals*,  
Fifth Edition, GE Mano | Kime | Martin

© 2016 Pearson Education, Ltd