

# Sistemi Digitali

## Descrizione VHDL di registri e contatori

Marta Bagatin, [marta.bagatin@unipd.it](mailto:marta.bagatin@unipd.it)

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione


Anno accademico 2022-2023

# Scopo della lezione


- Vedere una descrizione (behavioral) VHDL di registri e contatori
  - Registro con load e reset a n bit
  - Shift register a 4 bit
  - Contatore a 4 bit

# Descrizione VHDL di un registro con load e reset
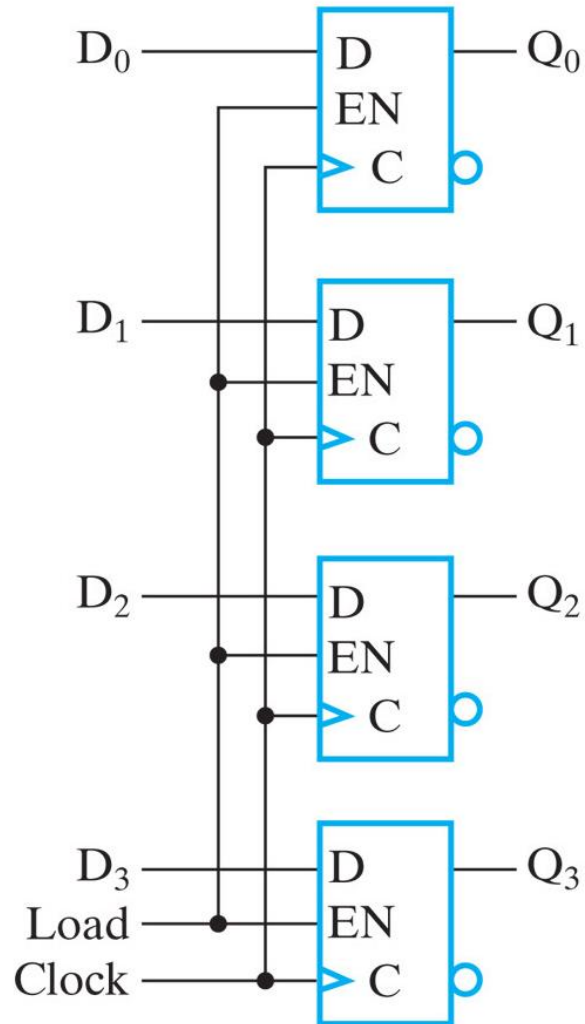
# Registro a n bit con load (sincrono) e reset (asincrono)



 - Il **clock** è **in comune** tra i tutti i flip-flop: al fronte di salita, i dati vengono trasferiti dall'ingresso all'uscita dei FF
- L'operazione di **caricamento di nuovi dati** (in parallelo) nel registro è abilitata dal segnale **load**
- Un segnale opzionale di **RESET comune attivo basso** ( $\overline{clear}$ ) consente di porre a 0 tutte le uscite Q<sub>i</sub> in modo **asincrono**




# Registro a n bit con load e reset: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity register_wLoad is
    generic ( n : integer := 8 );
    port( clk, clear_n, load : in std_logic;
          D : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
          Q : out std_logic_vector (n-1 downto 0));
end register_wLoad;
```

**generic:** usato per definire quantità parametrizzabili
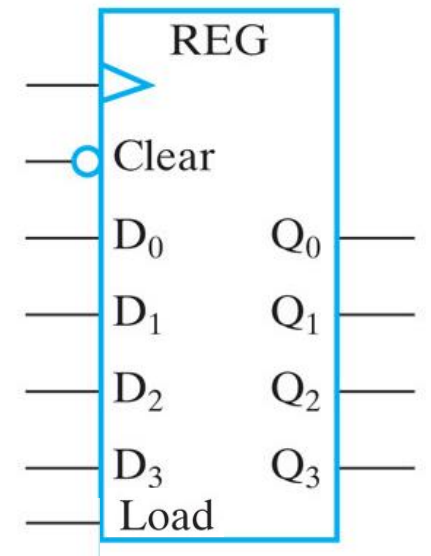
```
architecture beh of register_wLoad is
begin
    process ( clk, clear_n )
    begin
        if ( clear_n = '0' ) then
            Q <= ( others => '0' );
        elsif ( clk'event and clk = '1' ) then
            if ( load = '1' ) then
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end beh;
```



**Q <= (others => '0')**  
pone a '0' tutti i bit del vettore Q

(7 downto 4 => "1111", 3 => '0', others => '1')  
costrutto «aggregate» per aggregare bit o porzioni di vettore. others indica tutti gli elementi non ancora menzionati (si può usare anche da solo per indicare l'intera lunghezza del vettore)

# Registro a n bit con load e reset: VHDL testbench (1/2)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity testbench is
end testbench;

architecture test of testbench is


constant m : integer := 8;
signal clock, reset_n, load : std_logic;
signal d, q : std_logic_vector (m-1 downto 0);

begin
```

```
DUT : entity work.register_wLoad generic map (m) port map( clock, reset_n, load, d, q );
```

```
generate_clock: process
begin
    clock <= '1';
    wait for 5 ns;
    clock <= '0';
    wait for 5 ns;
end process;
```

 
1° processo: genera il clock con un periodo 10 ns



 
# Registro a n bit con load e reset: VHDL testbench (2/2)

```
apply_inputs: process
  begin
    reset_n <= '0';
    load <= '0';
    d <= x"01";
    wait for 15 ns;
    reset_n <= '1';
    load <= '1';
    d <= x"db";
    wait for 10 ns;
    d <= x"fa";
    wait for 10 ns;
    d <= x"bc";
    wait for 20 ns;
    load <= '0';
    d <= x"83";
    wait for 10 ns;
    load <= '1';
    wait for 20 ns;
    std.env.stop;
  end process;
end test;
```


2° processo: applica gli input al device under test con opportuna temporizzazione


 
# Registro a 8 bit con load e reset : forme d'onda simulate



 Se al fronte di salita del clock load = 0 (e reset\_n = 1), l'uscita mantiene il valore precedente (stato di hold-no change)



Reset iniziale (attivo basso!) pone a zero tutti i bit del registro




Ad ogni fronte di salita del clock l'uscita viene posta pari all'ingresso se entrambi reset\_n = 1 e load = 1




# Descrizione VHDL di uno shift register a 4 bit

# Shift register a 4 bit con reset

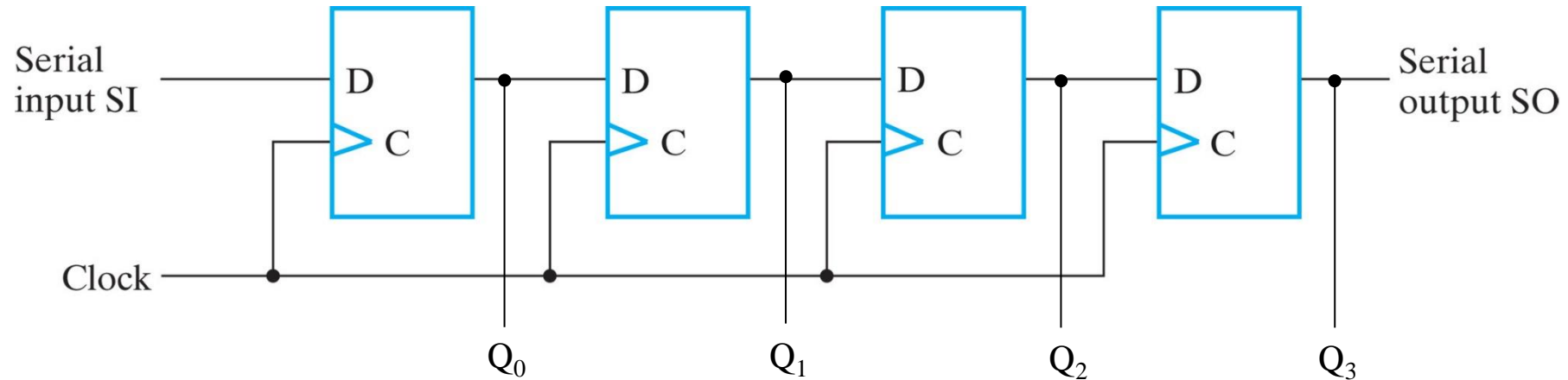


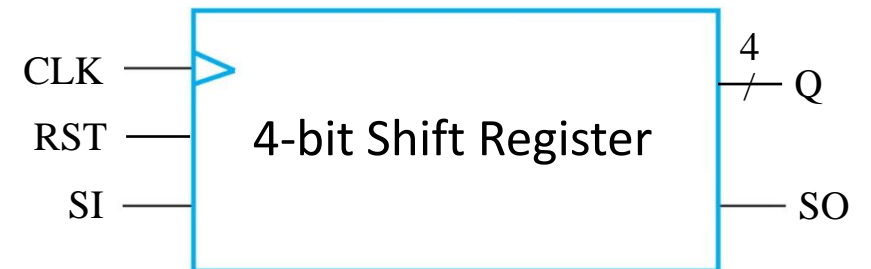- **Input seriale (SI):** ingresso del flip-flop più a sinistra
- **Output seriale (SO):** uscita del flip-flop più a destra
- Tutti i FF sono pilotati dal **clock** di sistema: lo scorrimento avviene ad ogni fronte di salita del clock dal FF di sinistra al FF di destra ⇔ dal LSB al MSB (**shift left**)
- **Reset asincrono:** imposta a 0 il valore del registro


 
# Shift register a 4 bit con reset: VHDL (1/2)


```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity ShiftRegister_4_r is  
    port (CLK, RST, SI: in std_logic;  
          SO: out std_logic;  
          Q: out std_logic_vector(3 downto 0));  
end ShiftRegister_4_r;
```



 
# Shift register a 4 bit con reset: VHDL (2/2)

```
architecture beh of ShiftRegister_4_r is
signal shift: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  process (RST, CLK)
  begin
    if (RST = '1') then
      shift <= "0000";
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
      shift <= shift(2 downto 0) & SI;
    end if;
  end process;

  Q <= shift;
  SO <= shift(3);
end beh;
```



 *&: operatore di concatenazione tra vettori*



# Shift register a 4 bit con reset: testbench (1/2)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity test_sr4 is
end test_sr4;

architecture test of test_sr4 is

signal clk, rst, si, so: std_logic;
signal q: std_logic_vector(3 downto 0);
signal test_sequence: std_logic_vector(0 to 9) := "1011000110";
constant PERIOD: time := 100 ns;

begin

 DUT: entity work.ShiftRegister_4_r port map (clk, rst, si, so, q);
```



# Shift register a 4 bit con reset: testbench (2/2)

```
generate_clock: process begin
    clk <= '1';
    wait for PERIOD/2;
    clk <= '0';
    wait for PERIOD/2;
end process;
```


```
apply_inputs: process begin
    rst <= '1';
    si <= '0';
    wait for 3*PERIOD/2;
    rst <= '0';
    for i in 0 to 9 loop
        si <= test_sequence(i);
        wait for PERIOD;
    end loop;
    wait for 3*PERIOD;
    std.env.stop;
end process;
end test;
```

1° processo: genera il clock con un periodo period

2° processo: applica reset e poi la sequenza di ingressi contenuti nel vettore di bit test\_sequence

# Shift register a 4 bit con reset: forme d'onda simulate

Sequenza di test: 1011000110

 

↑  
Reset iniziale:  
pone a zero tutti i  
bit del registro



↑  
Ad ogni fronte di salita del  
clock i bit scorrono di una  
posizione dal LSB verso il MSB

↑  
L'uscita SO segue  
l'input SI con un ritardo  
di 4 cicli di clock

# Descrizione VHDL di un contatore a 4 bit



# Contatore a 4 bit con reset

  

- **Input EN:** ingresso che abilita il conteggio
- **RST:** reset asincrono per azzerare il contenuto del contatore
- Tutti i FF sono pilotati dal **clock** di sistema: ad ogni fronte di salita del clock in cui  $EN = 1$ , il conteggio (Q) viene incrementato di 1
- **CO:** uscita di carry-out

# Contatore a 4 bit con reset: VHDL (1/2)

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity Counter_4_r is
```


```
    port (CLK, RST, EN: in std_logic;
```

```
          Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
```

```
          CO: out std_logic;
```

```
end Counter_4_r;
```

 
Package che  
definisce le  
operazioni tra  
numeri senza segno


 
# Contatore a 4 bit con reset: VHDL (2/2)

```
architecture beh of Counter_4_r is
signal count: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  process (RST, CLK)
  begin
    if (RST = '1') then
      count <= "0000";
    elsif (CLK'event and CLK = '1' and EN = '1') then
      count <= count + "0001";
    end if;
  end process;

  Q <= count;
  CO <= '1' when (EN = '1' and count = "1111")
           else '0';
end beh;
```



# Contatore a 4 bit con reset: testbench (1/2)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity test_sr4 is
end test_sr4;

architecture test of test_sr4 is

signal clk, rst, en, co: std_logic;
signal q: std_logic_vector(3 downto 0);
constant period: time := 100 ns;

begin

 
DUT: entity work.Counter_4_r(beh) port map (clk, rst, en, q, co);
```




 
# Contatore a 4 bit con reset: testbench (2/2)

```
generate_clock: process begin
    clk <= '1';
    wait for period/2;
    clk <= '0';
    wait for period/2;

apply_inputs: process begin
    rst <= '1';
    en <= '0';
    wait for 3*period/2;
    rst <= '0';
    en <= '1';
    for i in 0 to 16 loop
        wait for period;
    end loop;
    en <= '0';
    wait for 3*period;
    std.env.stop;
end process;
end test;
```


  
# Contatore a 4 bit con reset: forme d'onda simulate



↑  
Reset iniziale:  
pone a zero il  
conteggio

↑  
Se EN = '1', ad ogni  
fronte di salita del  
clock il conteggio (Q)  
avanza di una unità

↑  
L'uscita CO diventa  
'1' quando il  
conteggio vale  
«1111»

↑  
Conteggio  
disabilitato  
se EN = '0'

# Disclaimer

Figures from *Logic and Computer Design Fundamentals*,  
Fifth Edition, GE Mano | Kime | Martin

© 2016 Pearson Education, Ltd