

Architettura di un elaboratore

Ciclo di un'istruzione, controllo word

Sandro Savino (sandro.savino@dei.unipd.it)

Department of Information Engineering, University of Padova

Argomenti:

- Controllo e microoperazioni
- Instruction Set Architecture
- Computer a ciclo signolo

Materiale:

- Capitolo 8



Organizzazione e controllo del datapath

 


FIGURE 8-1 Block Diagram of a Generic Datapath

- Nel datapath, oltre alla function unit, abbiamo i registri
- i registri sono organizzati in un *register file*
- La dimensione del register file è $2^m \times n$, dove m è il numero di linee per i registri e n il numero di bits per registro
- La selezione di input, operazioni, output è eseguita tramite una **control word** che le identifica in maniera univoca
- Le operazioni vengono eseguite in un ciclo di clock

$$2^2 = 4 \text{ registri}$$

Controllo del datapath

 


FIGURE 8-1
Block Diagram of a Generic Datapath

- **A select, B select** → selezionano quali registri utilizzare
- **G select** → seleziona l'operazione che l'ALU deve eseguire
- **H select** → seleziona se passare l'operatore B attraverso lo shifter o se eseguire un'operazione di shift
- **MB select** → seleziona se B proviene da una costante esterna
- **MF select** → seleziona se l'output proviene dall'ALU o dallo shifter
- **MD select** → seleziona l'output della function unit oppure un dato esterno
- **D select** → seleziona il registro dove scrivere il risultato dell'operazione
- **Load enable** → attiva la scrittura nel register file

$2^2 = 4$ registri

Controllo del datapath



 


FIGURE 8-1 Block Diagram of a Generic Datapath

$2^2 = 4$ registri

 

 L'operazione attuale ha causato:
 V=1 overflow
 C=1 carry
 N=1 negativo
 Z=1 zero




(a) Block diagram

$2^3 = 8$ registri



Controllo del datapath

 
- **DA** identifica l'indirizzo del registro di destinazione
- **AA** identifica l'indirizzo del registro per l'input A
- **BA** identifica l'indirizzo del registro per l'input B
- **MB** identifica se selezionare l'input B o una costante
- **FS** identifica l'operazione da eseguire (ALU o shifter)
- **MD** identifica l'output
- **RW** identifica se scrivere sul registro destinazione l'output



$2^3 = 8$ registri

Control word

 - **DA** identifica l'indirizzo del registro di destinazione
- **AA** identifica l'indirizzo del registro per l'input A
- **BA** identifica l'indirizzo del registro per l'input B
- **MB** identifica se selezionare l'input B o una costante
- **FS** identifica l'operazione da eseguire (ALU o shifter)
- **MD** identifica l'output
- **RW** identifica se scrivere sul registro destinazione l'output



(b) Control word


Control word:

- 16-bit binary control input
- 7 campi
- Identifica una microoperazione univoca

ALU: Arithmetic/Logic Unit

□ **TABLE 8-2**
Function Table for ALU

Operation Select				Operation	Function
S ₂	S ₁	S ₀	C _{in}		
0	0	0	0	$G = A$	Transfer A
0	0	0	1	$G = A + 1$	Increment A
0	0	1	0	$G = A + B$	Addition
0	0	1	1	$G = A + B + 1$	Add with carry input of 1
0	1	0	0	$G = A + \bar{B}$	A plus 1s complement of B
0	1	0	1	$G = A + \bar{B} + 1$	Subtraction
0	1	1	0	$G = A - 1$	Decrement A
0	1	1	1	$G = A$	Transfer A
1	X	0	0	$G = A \wedge B$	AND
1	X	0	1	$G = A \vee B$	OR
1	X	1	0	$G = A \oplus B$	XOR
1	X	1	1	$G = \bar{A}$	NOT (1s complement)

 

□ **FIGURE 8-7**
One Stage of ALU

ALU: Arithmetic/Logic Unit

□ TABLE 8-2
Function Table for ALU

Operation Select				Operation	Function
S ₂	S ₁	S ₀	C _{in}		
0	0	0	0	$G = A$	Transfer A
0	0	0	1	$G = A + 1$	Increment A
0	0	1	0	$G = A + B$	Addition
0	0	1	1	$G = A + B + 1$	Add with carry input of 1
0	1	0	0	$G = A + \bar{B}$	A plus 1s complement of B
0	1	0	1	$G = A + \bar{B} + 1$	Subtraction
0	1	1	0	$G = A - 1$	Decrement A
0	1	1	1	$G = A$	Transfer A
1	X	0	0	$G = A \wedge B$	AND
1	X	0	1	$G = A \vee B$	OR
1	X	1	0	$G = A \oplus B$	XOR
1	X	1	1	$G = \bar{A}$	NOT (1s complement)

□ TABLE 8-4
 G Select, H Select, and MF Select Codes Defined in Terms of FS Codes

FS(3:0)	MF Select	G Select(3:0)	H Select(3:0)	Microoperation
0000	0	0000	XX	$F = A$
0001	0	0001	XX	$F = A + 1$
0010	0	0010	XX	$F = A + B$
0011	0	0011	XX	$F = A + B + 1$
0100	0	0100	XX	$F = A + \bar{B}$
0101	0	0101	XX	$F = A + \bar{B} + 1$
0110	0	0110	XX	$F = A - 1$
0111	0	0111	XX	$F = A$
1000	0	1X00	XX	$F = A \wedge B$
1001	0	1X01	XX	$F = A \vee B$
1010	0	1X10	XX	$F = A \oplus B$
1011	0	1X11	XX	$F = \bar{A}$
1100	1	XXXX	00	$F = B$
1101	1	XXXX	01	$F = sr B$
1110	1	XXXX	10	$F = sl B$


Codifica della control word

TABLE 8-5
Encoding of Control Word for the Datapath

DA, AA, BA		MB	FS		MD	RW	
Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code
$R0$	000	Register 0	0	$F = A$	0000	Function 0	No Write 0
$R1$	001	Constant 1	1	$F = A + 1$	0001	Data in 1	Write 1
$R2$	010			$F = A + B$	0010		
$R3$	011			$F = A + B + 1$	0011		
$R4$	100			$F = A + \bar{B}$	0100		
$R5$	101			$F = A + \bar{B} + 1$	0101		
$R6$	110			$F = A - 1$	0110		
$R7$	111			$F = A$	0111		
				$F = A \wedge B$	1000		
				$F = A \vee B$	1001		
				$F = A \oplus B$	1010		
				$F = \bar{A}$	1011		
				$F = B$	1100		
				$F = sr B$	1101		
				$F = sl B$	1110		

Esempi di control word

 Notazione simbolica delle microoperazioni:



Field:	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
Symbolic:	R1	R2	R3	Register	$F = A + \overline{B} + 1$	Function	Write
Binary:	001	010	011	0	0101	0	1

Esempi di control word

□ **TABLE 8-6**
Examples of Microoperations for the Datapath, Using Symbolic Notation

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	$R1$	$R2$	$R3$	Register	$F = A + \bar{B} + I$	Function	Write
$R4 \leftarrow sl\ R6$	$R4$	—	$R6$	Register	$F = sl\ B$	Function	Write
$R7 \leftarrow R7 + 1$	$R7$	$R7$	—	—	$F = A + 1$	Function	Write
$R1 \leftarrow R0 + 2$	$R1$	$R0$	—	Constant	$F = A + B$	Function	Write
$\text{Data out} \leftarrow R3$	—	—	$R3$	Register	—	—	No Write
$R4 \leftarrow \text{Data in}$	$R4$	—	—	—	—	Data in	Write
$R5 \leftarrow 0$	$R5$	$R0$	$R0$	Register	$F = A \oplus B$	Function	Write

Esempi di control word

□ TABLE 8-7

Examples of Microoperations from Table 8-6, Using Binary Control Words

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$							
$R4 \leftarrow sl R6$							
$R7 \leftarrow R7 + 1$							
$R1 \leftarrow R0 + 2$							
Data out $\leftarrow R3$							
$R4 \leftarrow$ Data in							
$R5 \leftarrow 0$							

Sequenza di microoperazioni

Assunti:

- Ogni registro contiene 8 bits
- Ogni registro contiene il suo numero in decimale
- Le operazioni seguenti sono eseguite in sequenza:

TABLE 8-7
Examples of Microoperations from Table 8-6, Using Binary Control Words

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	0101	0	1
$R4 \leftarrow sl R6$	100	XXX	110	0	1110	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	XXX	X	0001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	XXX	1	0010	0	1
$Data\ out \leftarrow R3$	XXX	XXX	011	0	XXXX	X	0
$R4 \leftarrow Data\ in$	100	XXX	XXX	X	XXXX	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	1010	0	1

**Risultato disponibile in R1
al prossimo ciclo di clock**

 


FIGURE 8-12
Simulation of the Microoperation Sequence in Table 8-7

Sequenza di microoperazioni


Assunti:

- Ogni registro contiene 8 bits
- Ogni registro contiene il suo numero in decimale
- Le operazioni seguenti sono eseguite in sequenza:

□ TABLE 8-7
Examples of Microoperations from Table 8-6, Using Binary Control Words

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	0101	0	1
$R4 \leftarrow sl R6$	100	XXX	110	0	1110	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	XXX	X	0001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	XXX	1	0010	0	1
$Data\ out \leftarrow R3$	XXX	XXX	011	0	XXXX	X	0
$R4 \leftarrow Data\ in$	100	XXX	XXX	X	XXXX	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	1010	0	1

 **Risultato disponibile in R4
al prossimo ciclo di clock**



□ FIGURE 8-12
Simulation of the Microoperation Sequence in Table 8-7

Sequenza di microoperazioni


Assunti:

- Ogni registro contiene 8 bits
- Ogni registro contiene il suo numero in decimale
- Le operazioni seguenti sono eseguite in sequenza:

□ TABLE 8-7
Examples of Microoperations from Table 8-6, Using Binary Control Words

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	0101	0	1
$R4 \leftarrow sl R6$	100	XXX	110	0	1110	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	XXX	X	0001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	XXX	1	0010	0	1
$Data\ out \leftarrow R3$	XXX	XXX	011	0	XXXX	X	0
$R4 \leftarrow Data\ in$	100	XXX	XXX	X	XXXX	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	1010	0	1

 **Risultato disponibile in R7
al prossimo ciclo di clock**



□ FIGURE 8-12
Simulation of the Microoperation Sequence in Table 8-7

Sequenza di microoperazioni


Assunti:

- Ogni registro contiene 8 bits
- Ogni registro contiene il suo numero in decimale
- Le operazioni seguenti sono eseguite in sequenza:

□ TABLE 8-7
Examples of Microoperations from Table 8-6, Using Binary Control Words

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	0101	0	1
$R4 \leftarrow sl R6$	100	XXX	110	0	1110	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	XXX	X	0001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	XXX	1	0010	0	1
Data out $\leftarrow R3$	XXX	XXX	011	0	XXXX	X	0
$R4 \leftarrow$ Data in	100	XXX	XXX	X	XXXX	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	1010	0	1

 Abbiamo usato la linea constant in il risultato è pronto nel prossimo ciclo di clock



□ FIGURE 8-12
Simulation of the Microoperation Sequence in Table 8-7


Sequenza di microoperazioni

Assunti:

- Ogni registro contiene 8 bits
- Ogni registro contiene il suo numero in decimale
- Le operazioni seguenti sono eseguite in sequenza:

TABLE 8-7
Examples of Microoperations from Table 8-6, Using Binary Control Words

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	0101	0	1
$R4 \leftarrow sl R6$	100	XXX	110	0	1110	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	XXX	X	0001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	XXX	1	0010	0	1
$Data\ out \leftarrow R3$	XXX	XXX	011	0	XXXX	X	0
$R4 \leftarrow Data\ in$	100	XXX	XXX	X	XXXX	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	1010	0	1

 

Scriviamo sulla linea Data out il valore di R3
la linea è azzerata nel prossimo ciclo di clock

FIGURE 8-12
Simulation of the Microoperation Sequence in Table 8-7


Sequenza di microoperazioni

Assunti:

- Ogni registro contiene 8 bits
- Ogni registro contiene il suo numero in decimale
- Le operazioni seguenti sono eseguite in sequenza:

□ TABLE 8-7
Examples of Microoperations from Table 8-6, Using Binary Control Words

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	0101	0	1
$R4 \leftarrow sl R6$	100	XXX	110	0	1110	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	XXX	X	0001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	XXX	1	0010	0	1
Data out $\leftarrow R3$	XXX	XXX	011	0	XXXX	X	0
$R4 \leftarrow$ Data in	100	XXX	XXX	X	XXXX	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	1010	0	1

 


Leggiamo il valore sulla linea Data in (che è 18)
il valore è disponibile in R4 nel ciclo dopo

□ FIGURE 8-12
Simulation of the Microoperation Sequence in Table 8-7


Istruzioni e microoperazioni

- In un sistema programmabile, una parte dell'input per il processore consiste in una **sequenza di istruzioni**
- **Ogni istruzione determina:**
 - L'operazione da eseguire
 - Quali operandi usare
 - Dove inserire il risultato dell'operazione
 - (La prossima istruzione da eseguire)
- La **sequenza di istruzioni** sono salvate in memoria e vengono caricate nei registri
- Per eseguire le istruzioni in sequenza si usa un **Program Counter (PC)** che punta all'indirizzo di memoria contenente la prossima istruzione
- La lista delle istruzioni compongono il programma

 

Instruction Set Architecture (ISA)

- Un'istruzione è una collezione di bit che indica l'esecuzione di una specifica operazione
- La collezione di istruzioni viene chiamata **Instruction Set**
- Una completa descrizione dell'Instruction Set determina un modello astratto del computer, chiamato anche **Instruction Set Architecture (ISA)**
- La più semplice ISA comprende tre componenti principali:
 - Storage resources
 - Instruction formats
 - Instruction specifications

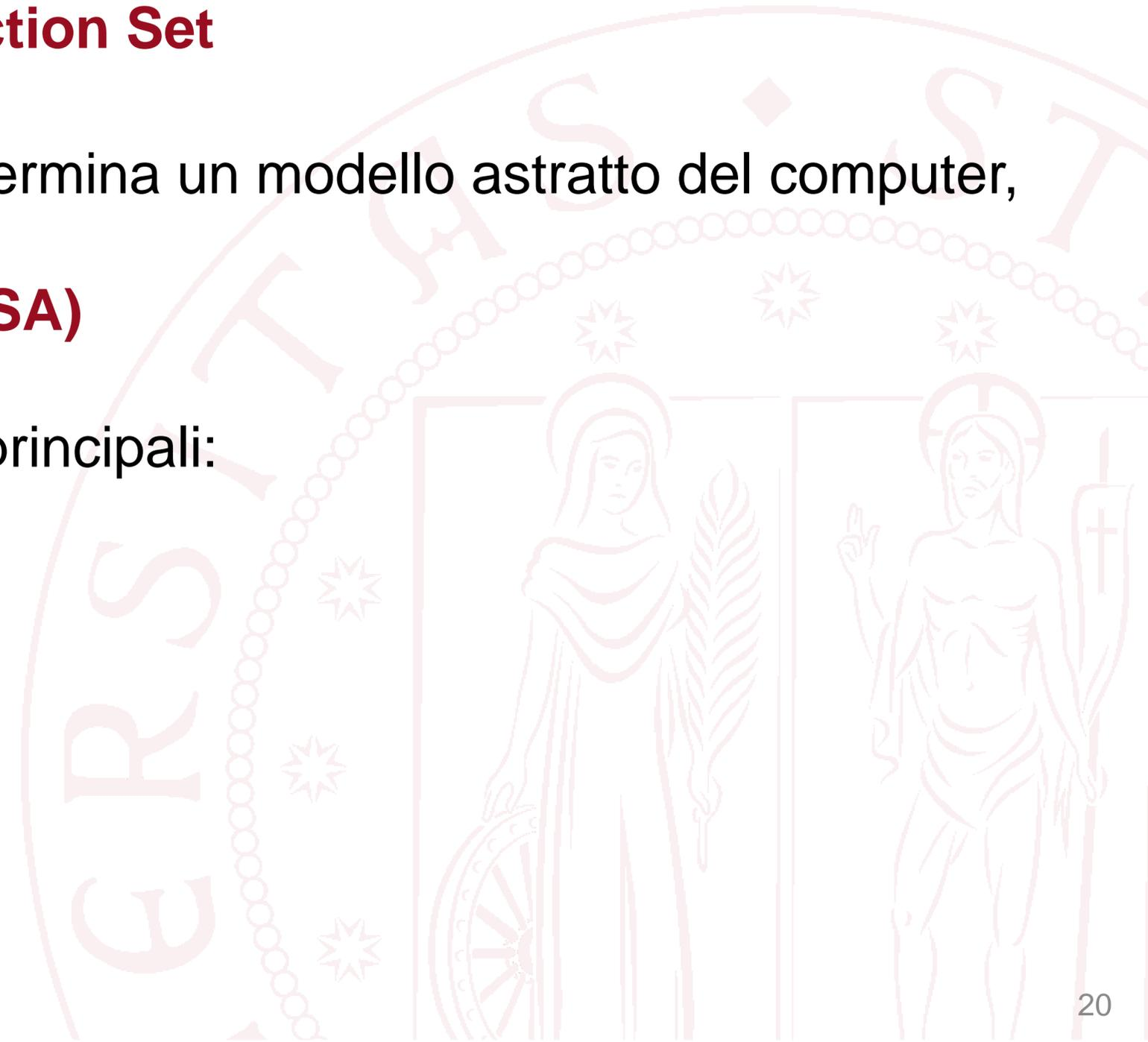


ISA Storage Resources

Storage resources

Risorse disponibili al programmatore:

 - **Instruction memory:** dove le istruzioni sono immagazzinate
- **Data memory:** dove i dati sono immagazzinati
- **Register file:** i registri dove i dati vengono salvati internamente al processore
- **Program counter:** puntatore alla prossima istruzione




□ **FIGURE 8-13**
Storage Resource Diagram for a Simple Computer

ISA

Instruction Formats

Instruction formats

 - Rappresentiamo una istruzione come un box rettangolare che contiene un certo numero di bit
- L'ordine dei bit corrisponde a come è immagazzinata l'istruzione in memoria
- L'istruzione è divisa in campi che specificano:
 - L'operation code (opcode)
 - Indirizzo di registri



opcode

register address

Instruction formats: operation code (opcode)

- L'opcode è un gruppo di bits che specifica l'operazione da eseguire (e.g., add, sub, shift..)
- Il numero di bit per l'opcode dipende dal numero totale di possibili operazioni nell' instruction set (m bits corrispondono a 2^m operazioni possibili)
- L'assegnazione di un'operazione per ogni combinazione di bit è fatta nella fase di design



Ad esempio:

- Processore con 128 possibili operazioni
- $2^m = 128 \rightarrow m = 7 \rightarrow$ opcode di 7 bit
- opcode: 0000010
- Quando questo opcode viene riconosciuto, una specifica sequenza di operazioni viene applicata al datapath (in questo caso, quella che permette di fare la somma)

Instruction formats: register addresses, operands

- L'operazione identificata dall'opcode deve usare dati provenienti da registri o dalla memoria
- L'istruzione quindi deve identificare anche l'indirizzo di registro o memoria dove trovare gli **operandi** e dove l'eventuale **risultato** deve essere immagazzinato
- Gli operandi possono essere specificati in due modi:
 - **esplicitamente**, se nell'istruzione ci sono bit specifici per la sua identificazione
 - **implicitamente**, se l'identificazione è inclusa nell'operazione stessa



Operandi espliciti

Ad esempio l'operazione di addizione ($R1 \leftarrow A + B$) può contenere:


- 2 registri per ognuno degli operandi (A, B)
- 1 registro per il risultato ($R1$)

Operandi impliciti

Ad esempio nell'operazione di incremento ($R7 \leftarrow R7 + 1$) uno dei due operandi è implicitamente $+1$

Instruction formats (1): su registri

 - 8 registri: R0-R7
- 16 bits di istruzione



(a) Register

- **opcode**: specifica un'operazione su tre o meno registri
- **Destination register (DR)**: destinazione del risultato
- **Source register A (SA)**: operando A
- **Source register B (SB)**: operando B

Esempio 1:

- opcode identifica una sottrazione
- SA: 010 (R2); SB: 011 (R3); DR: 001 (R1)
- $R1 \leftarrow R2 - R3$


Esempio 2:

- opcode identifica uno store in memoria
- SA: 100 (R4); SB: 101 (R5); DR: XXX
- $M[R4] \leftarrow R5$
- Notare l'uso di M[] per identificare un indirizzo in memoria

DR non ha effetto, dato che
Lo store previene la scrittura
su registro (RW=0)

Instruction formats (2): operando immediato

 - 8 registri: R0-R7
- 16 bits di istruzione



(b) Immediate


- **opcode**: specifica un'operazione su due registri
- **Destination register (DR)**: destinazione del risultato
- **Source register A (SA)**: operando A
- **Operand (OP)**: operando immediato (immediatamente disponibile, non da registri)

Esempio 1:

- opcode identifica una addizione immediata
- SA: 111 (R7); DR: 010 (R2); OP: 011 (value 3)
- $R2 \leftarrow R7 + 3$


Instruction formats (3): jump e branch

 - 8 registri: R0-R7
- 16 bits di istruzione



(c) Jump and branch

Cos'è un'istruzione jump o branch?

 

- Le istruzioni sono scritte in memoria in modo sequenziale
- Il PC è responsabile del puntamento alla prossima istruzione (viene aggiornato $[PC+1]$ ad ogni ciclo di clock)
- A volte è necessario «saltare» degli indirizzi e eseguire una porzione di istruzioni successiva
- Questi cambi di ordine di esecuzione sono chiamati **jump** o **branch**

Jump e Branch (esempio)

```
17 public class Test {  
18  
19  
20 public static void main( String[] args ) {  
21  
22     int year = 2023;  
23     String pippo = "Have a nice "+year;  
24  
25  
26  
27  
28     System.out.println( pippo );  
29  
30  
31 }  
32  
33 }
```

branch


```
1019  
1020  
1021  
1022  
1023  
1024  
1025  
1026  
1027  
1028  
1029  
1030  
1031  
1032  
1033  
1034  
1035
```

```
/**  
 * Prints a String and then terminate the line. This method behaves as  
 * though it invokes {@link #print(String)} and then  
 * {@link #println()}.  
 *  
 * @param x The {@code String} to be printed.  
 */  
public void println(String x) {  
    if (getClass() == PrintStream.class) {  
        writeln(String.valueOf(x));  
    } else {  
        synchronized (this) {  
            print(x);  
            newLine();  
        }  
    }  
}
```

jump

Instruction formats (3): branch

 - 8 registri: R0-R7
- 16 bits di istruzione



(c) Jump and branch

- **opcode**: specifica un'operazione di jump o branch
- **Source register A (SA)**: operando A
- **Address (AD)**: split address (left e right) che identifica la destinazione del branch

Il metodo di indirizzamento è basato sull'**address offset** ed è relativo al valore corrente del PC.

- L'address offset è costituito da 6 bits
- L'address offset è trattato come complemento a 2 con segno
- Un'estensione di segno a 16 bit viene eseguita prima dell'addizione al PC


Se il bit più a sinistra di AD è 1:
i 10 bit a sinistra di AD sono portati a 1
offset negativo in complemento a 2

Se il bit più a sinistra di AD è 0:
i 10 bit a sinistra di AD sono portati a 0
offset positivo in complemento a 2

se
sign extension

Instruction formats (3): branch

 - 8 registri: R0-R7
- 16 bits di istruzione



(c) Jump and branch


- **opcode**: specifica un'operazione di jump o branch
- **Source register A (SA)**: operando A
- **Address (AD)**: split address (left e right) che identifica la destinazione del branch

Esempio:

- PC = 55; indirizzo target del branch: 35
- Il branch avviene se e solo se il valore nel registro R6 è uguale a 0
- Opcode specifica un'istruzione **branch-on-zero**
- SA: 110 (R6); AD (Left): 101; AD (Right): 100 → AD: 101100 (-20)
 - Se $R6 = 0 \rightarrow PC = 55 + (-20) = 35$
 - Se $R6 \neq 0 \rightarrow PC = 55 + 1 = 56$

Instruction formats (3): jump

 - 8 registri: R0-R7
- 16 bits di istruzione




(c) Jump and branch

- **opcode:** specifica un'operazione di jump o branch
- **Source register A (SA):** operando A
- **Address (AD):** xxxxx
- Il valore di SA indica un registro
- Il registro contiene un valore a 16 bit
- Il valore del registro viene usato come indirizzo cui fare il jump

Instruction formats (3): jump e branch

 - 8 registri: R0-R7
- 16 bits di istruzione



(c) Jump and branch

- **opcode**: specifica un'operazione di jump o branch
- **Source register A (SA)**: operando A
- **Address (AD)**: split address (left e right) che identifica la destinazione del branch
- Il branch permette di «saltare» in un intorno del indirizzo corrente del PC
- Il **jump** permette un range maggiore utilizzando il contenuto *unsigned* del registro a 16 bits
- il branch è condizionale, il jump no

ISA Instruction Specifications

Instruction Specifications

- Esempi di istruzioni per il nostro Simple Computer
- Viene specificato il formato dell'istruzione (ad esempio: ADD RD, RA, RB)
- La descrizione in notazione simbolica: (ad esempio: $R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]$)
- I bit di stato che sono interessati dall'istruzione (ad esempio: N, Z)
- Per tutte le istruzioni con *, il PC viene incrementato di 1 per il prossimo ciclo ($PC \leftarrow PC + 1$)

□ TABLE 8-8
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if ($R[SA] = 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \neq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if ($R[SA] < 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \geq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$ X <i>CORREGGERE! no PC+1 dopo JUMP !!</i>	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Instruction Specifications

Control word: 16 bit, 15 operazioni

Istruzione: 16 bit, 19 operazioni

TABLE 8-2
Function Table for ALU

Operation Select				Operation	Function
S ₂	S ₁	S ₀	C _{in}		
0	0	0	0	$G = A$	Transfer A
0	0	0	1	$G = A + 1$	Increment A
0	0	1	0	$G = A + B$	Addition
0	0	1	1	$G = A + B + 1$	Add with carry input of 1
0	1	0	0	$G = A + \bar{B}$	A plus 1s complement of B
0	1	0	1	$G = A + \bar{B} + 1$	Subtraction
0	1	1	0	$G = A - 1$	Decrement A
0	1	1	1	$G = A$	Transfer A
1	X	0	0	$G = A \wedge B$	AND
1	X	0	1	$G = A \vee B$	OR
1	X	1	0	$G = A \oplus B$	XOR
1	X	1	1	$G = \bar{A}$	NOT (1s complement)

Configurazioni di FS che non esponiamo al programmatore

TABLE 8-4
G Select, H Select, and MF Select Codes Defined in Terms of FS Codes

FS(3:0)	MF Select	G Select(3:0)	H Select(3:0)	Microoperation
0000	0	0000	XX	$F = A$
0001	0	0001	XX	$F = A + 1$
0010	0	0010	XX	$F = A + B$
0011	0	0011	XX	$F = A + B + 1$
0100	0	0100	XX	$F = A + \bar{B}$
0101	0	0101	XX	$F = A + \bar{B} + 1$
0110	0	0110	XX	$F = A - 1$
0111	0	0111	XX	$F = A$
1000	0	1X00	XX	$F = A \wedge B$
1001	0	1X01	XX	$F = A \vee B$
1010	0	1X10	XX	$F = A \oplus B$
1011	0	1X11	XX	$F = \bar{A}$
1100	1	XXXX	00	$F = B$
1101	1	XXXX	01	$F = sr B$
1110	1	XXXX	10	$F = sl B$

TABLE 8-8
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if ($R[SA] = 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \neq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if ($R[SA] < 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \geq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Instruction Specifications

- Descrivono ognuna delle istruzioni che possono essere eseguite dal sistema
- Ad ogni istruzione è associato un **opcode** e un nome **mnemonic**
- La notazione dell'istruzione consiste nel mnemonic e nei campi addizionali richiesti

Istruzione	Mnemonic	Formato	Descrizione	Bit di stato
Addition	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]$	N,Z

- Questa notazione simbolica è convertita nella rappresentazione binaria da un programma chiamato **assembler**
- La rappresentazione binaria è pronta per essere eseguita

Instruction Specifications: esecuzione

- Memoria a 16 bits
- Istruzioni e dati sono in memoria
- Quattro istruzioni:
 1. **Sottrazione**
(opcode: 5 [0000101])
 2. **Storage**
(opcode: 32 [0100000])
 3. **Addizione immediata**
(opcode: 66 [1000010])
 4. **Branch on zero**
(opcode: 96 [1100000])

□ **TABLE 8-9**
Memory Representation of Instructions and Data

Decimal Address	Memory Contents	Decimal Opcode	Other Fields	Operation
25	0000101001 010 011	5 (Subtract)	DR:1, SA:2, SB:3	$R1 \leftarrow R2 - R3$
35	0100000000 100 101	32 (Store)	SA:4, SB:5	$M[R4] \leftarrow R5$
45	1000010010 111 011	66 (Add Immediate)	DR:2, SA:7, OP:3	$R2 \leftarrow R7 + 3$
55	1100000101 110 100	96 (Branch on Zero)	AD: 44, SA:6	If $R6 = 0$, $PC \leftarrow PC - 20$
70	00000000011000000	Data = 192. After execution of instruction in 35, Data = 80.		

Indirizzi di memoria
dove si trovano le istruzioni
e i dati

Instruction Specifications: esecuzione

1. Address 25: $R1 \leftarrow R2 - R3$

0000101 001 010 011

SUB R1, R2, R3

DR:1 SA:2 SB:3

2. Address 35: $M[R4] \leftarrow R5$

0100000 000 100 101

ST R4, R5

SA:4 SB:5

3. Address 45: $R2 \leftarrow R7 + 3$

1000010 010 111 011

ADI R2, R7, 3

DR:2 SA:7 OP:3

□ **TABLE 8-9**
Memory Representation of Instructions and Data

Decimal Address	Memory Contents	Decimal Opcode	Other Fields	Operation
25	0000101 001 010 011	5 (Subtract)	DR:1, SA:2, SB:3	$R1 \leftarrow R2 - R3$
35	0100000 000 100 101	32 (Store)	SA:4, SB:5	$M[R4] \leftarrow R5$
45	1000010 010 111 011	66 (Add Immediate)	DR:2, SA:7, OP:3	$R2 \leftarrow R7 + 3$
55	1100000 101 110 100	96 (Branch on Zero)	AD: 44, SA:6	If R6 = 0, $PC \leftarrow PC - 20$
70	00000000011000000	Data = 80 (dopo lo store)		


Store in memoria

Vediamo i valori dei registri:

...	
R4	70
R5	80
...	

Instruction Specifications: esecuzione

 4. Address 55: $PC \leftarrow PC - 20$ (if $R6=0$)



- Nell'esempio le word sono di 16 bits
- Nei moderni computer di solito la lunghezza può essere di 32 o 64 bits (range maggiore per operandi immediati e gli indirizzi)
- Anche i registri sono di solito più grandi

□ **TABLE 8-9**
Memory Representation of Instructions and Data

Decimal Address	Memory Contents	Decimal Opcode	Other Fields	Operation
25	0000101 001 010 011	5 (Subtract)	DR:1, SA:2, SB:3	$R1 \leftarrow R2 - R3$
35	0100000 000 100 101	32 (Store)	SA:4, SB:5	$M[R4] \leftarrow R5$
45	1000010 010 111 011	66 (Add Immediate)	DR:2, SA:7, OP:3	$R2 \leftarrow R7 + 3$
55	1100000 101 110 100	96 (Branch on Zero)	AD: 44, SA:6	If $R6 = 0$, $PC \leftarrow PC - 20$
70	00000000011000000	Data = 192. After execution of instruction in 35, Data = 80.		

Operazioni e microoperazioni

- Una **computer operation** è un'istruzione binaria immagazzinata nella memoria del computer
 - L'unità di controllo utilizza l'indirizzo fornito dal PC per recuperare l'istruzione dalla memoria (**fetch**)
 - L'unità di controllo decodifica l'istruzione (e.g., opcode, register addresses) per compiere le **microoperazioni** richieste per l'esecuzione dell'istruzione
- Una **microoperazione** è definita dai bits nella control word ed è decodificata **dall'hardware** per la sua esecuzione
- L'esecuzione di una **computer operation** spesso richiede una sequenza di **microoperazioni**

Computer a ciclo singolo

- Il recupero e l'esecuzione di un'istruzione viene eseguita in un singolo ciclo di clock
- La **memoria M** è connessa all'Address Out, Data Out e Data In
- La **memoria M** ha un segnale di controllo per abilitare/disabilitare la scrittura
- L'**unità di controllo** recupera l'istruzione (PC) e la decodifica
- La **control word** risultante è collegata al datapath e viene eseguita in un ciclo di clock
- A parte il PC (sequenziale), l'istruzione decoder, branch control, function unit sono circuiti combinatori (singolo ciclo)

 


FIGURE 8-15 Block Diagram for a Single-Cycle Computer

Computer a ciclo singolo: esempio (1)

SUB R1, R2, R3 (R1 ← R2 - R3)

- PC = 25
- Fetch dell'istruzione dall'indirizzo di memoria 25
- Instruction decoder:

DA	BA	AA	MB	FS	MD	RW	MW	PL	JB	BC
001	011	010	0	0101	0	1	0	0	X	X
R1	R3	R2	-	SUB	-	-	-	-	-	-

- Microoperazione
- PC = PC + 1 = 26

IN UN SINGOLO CICLO DI CLOCK

 


FIGURE 8-15 Block Diagram for a Single-Cycle Computer

Computer a ciclo singolo: esempio (2)

ADI R2 ← R7 + 3

- PC = 55
- Fetch dell'istruzione dall'indirizzo di memoria 55
- Instruction decoder:

DA	BA	AA	MB	FS	MD	RW	MW	PL	JB	BC
010	011	111	1	1..10	0	1	0	0	X	X
R2	3	R7	-	ADI	-	-	-	-	-	-

- Microoperazione
- PC = PC + 1 = 56

IN UN SINGOLO CICLO DI CLOCK

 


FIGURE 8-15 Block Diagram for a Single-Cycle Computer

Instruction Decoder

- È un circuito combinatorio che può fornire tutte le control words al datapath
- Alcuni campi possono essere ottenuti direttamente dall'istruzione
($DA, AA, BA, BC \leftarrow DR, SA, SB, OpCode[9]$)
- Anche alcuni bit di controllo sono ottenuti direttamente dall'istruzione
($MB, MD, JB \leftarrow OpCode[15], OpCode[13]$)
- Altri bit invece richiedono logica combinatoria
- Ci sono tre bit aggiuntivi per il controllo del PC:
PL, JB, BC (PC Load, Jump or Branch, Branch Condition)
 - $PL = 0 \rightarrow$ PC viene incrementato di 1
 - $PL = 1 \rightarrow$ se c'è un branch o jump
 - $PL = 1, JB = 1 \rightarrow$ Jump
 - $PL = 1, JB = 0 \rightarrow$ Branch
 - $PL = 1, JB = 0, BC = 0 \rightarrow$ Branch on zero
 - $PL = 1, JB = 0, BC = 1 \rightarrow$ Branch on negative

 


FIGURE 8-16
Diagram of Instruction Decoder

Come costruiamo un instruction decoder?

- Le istruzioni sono raggruppate in gruppi (function types)
- I gruppi sono definiti a seconda dell'utilizzo di specifiche risorse hardware
- Ad esempio il primo tipo utilizza:
 - ALU
 - MUX B per usare registri come sorgente (MB)
 - MUX D per usare output della function unit (MD)
 - Scrive su registri (RW)

 


TABLE 8-10
Truth Table for Instruction Decoder Logic

Instruction Function Type	Instruction Bits				Control-Word Bits						
	15	14	13	9	MB	MD	RW	MW	PL	JB	BC
Function-unit operations using registers	0	0	0	X	0	0	1	0	0	X	X
Memory read	0	0	1	X	0	1	1	0	0	X	X
Memory write	0	1	0	X	0	X	0	1	0	X	X
Function-unit operations using register and constant	1	0	0	X	1	0	1	0	0	X	X
Conditional branch on zero (Z)	1	1	0	0	X	X	0	0	1	0	0
Conditional branch on negative (N)	1	1	0	1	X	X	0	0	1	0	1
Unconditional jump	1	1	1	X	X	X	0	0	1	1	X

Design dell'Instruction decoder

L'ottimizzazione di questa tabella di verità porta all'implementazione del circuito visto in precedenza

 


FIGURE 8-16
Diagram of Instruction Decoder

TABLE 8-10
Truth Table for Instruction Decoder Logic

Instruction Function Type	Instruction Bits				Control-Word Bits						
	15	14	13	9	MB	MD	RW	MW	PL	JB	BC
Function-unit operations using registers	0	0	0	X	0	0	1	0	0	X	X
Memory read	0	0	1	X	0	1	1	0	0	X	X
Memory write	0	1	0	X	0	X	0	1	0	X	X
Function-unit operations using register and constant	1	0	0	X	1	0	1	0	0	X	X
Conditional branch on zero (Z)	1	1	0	0	X	X	0	0	1	0	0
Conditional branch on negative (N)	1	1	0	1	X	X	0	0	1	0	1
Unconditional jump	1	1	1	X	X	X	0	0	1	1	X

Esempio: possiamo derivare PL = 1 per le operazioni di Jump e Branch dai bit 14 e 15


Design dell'istruzione decoder

□ TABLE 8-8

Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if ($R[SA] = 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \neq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if ($R[SA] < 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \geq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

 * For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.



□ FIGURE 8-16

Diagram of Instruction Decoder

PL = 1
BIT 15 e 14 = 1

Esempi di istruzioni



□ **TABLE 8-11**
Six Instructions for the Single-Cycle Computer

Operation Code	Symbolic Name	Format	Description	Function	MB	MD	RW	MW	PL	JB	BC
1000010	ADI	Immediate	Add immediate operand	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf\ I(2:0)$	1	0	1	0	0	0	0
0010000	LD	Register	Load memory content into register	$R[DR] \leftarrow M[R[SA]]$	0	1	1	0	0	1	0
0100000	ST	Register	Store register content in memory	$M[R[SA]] \leftarrow R[SB]$	0	1	0	1	0	0	0
0001110	SL	Register	Shift left	$R[DR] \leftarrow sl\ R[SB]$	0	0	1	0	0	1	0
0001011	NOT	Register	Complement register	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}$	0	0	1	0	0	0	1
1100000	BRZ	Jump/Branch	If $R[SA] = 0$, branch to $PC + se\ AD$	If $R[SA] = 0$, $PC \leftarrow PC + se\ AD$ If $R[SA] \neq 0$, $PC \leftarrow PC + 1$	1	0	0	0	1	0	0

Esempi di istruzioni

Operation Code	Symbolic Name	Format	Description	Function	MB	MD	RW	MW	PL	JB	BC
1000010	ADI	Immediate	Add immediate operand	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf I(2:0)$	1	0	1	0	0	0	0

  - MB = 1, usa costante nella somma
- MD = 0, usa output function unit
- RW = 1, scrivi su registro
- MW = 0, non scrivere su memoria
- PL, JB, BC = 0, no jump/branch



Esempio di programma


- Implementazione dell'espressione aritmetica: $83 - (2 + 3)$
- Dati del problema:
 - $R3 = 248$
 - $M[248] = 2$
 - $M[249] = 83$
 - Risultato salvato in $M[250]$

1	LD	R1, R3	Carica R1 con il contenuto della memoria all'indirizzo 248 ($R1 = 2$)
2	ADI	R1, R1, 3	Addizione immediata di $R1 + 3$ ($R1 = 5$)
3	NOT	R1, R1	Complemento di R1
4	INC	R1, R1	Incremento di R1 (complemento a due, $R1 = -5$)
5	INC	R3, R3	Incremento di R3 ($R3 = 249$)
6	LD	R2, R3	Carica su R2 il contenuto della memoria all'indirizzo 249 ($R2 = 83$)
7	ADD	R2, R2, R1	Somma il contenuto di R2 e R1 e scrivilo su R2 ($R2 = 83 + (-5) = 78$)
8	INC	R3, R3	Incremento di R3 ($R3 = 250$)
9	ST	R3, R2	Scrittura di R2 su $M[R3]$ ($M[250] = 78$)

Limiti del computer a ciclo singolo

- Operazioni complesse che non possono essere eseguite in un singolo ciclo di clock
 - ad esempio: moltiplicazioni
- Accesso alla memoria
 - Un ciclo di clock per ottenere l'istruzione di lettura/scrittura
 - Un ciclo per leggere/scrivere il dato
- Massima frequenza di clock dipendente dal ritardo di propagazione del segnale nel circuito (caso peggiore)
 - In caso di un ritardo di 9.8 ns \rightarrow Max Freq Clock= 102 MHz

Computer a ciclo multiplo

 

□ **FIGURE 8-17**
Worst-Case Delay Path in Single-Cycle Computer

Svolgimento

Vogliamo fare la somma dei numeri di un vettore.

- Il vettore ha n elementi
- Il primo elemento si trova alla riga 27 della memoria
- Nella riga 27-1 è scritta la lunghezza del vettore (che ha 4 elementi)
- Il risultato della somma va scritto nella riga 32
- Nel registro R0 è scritto il numero 26
- Nel registro R1 è scritto il numero 32

Registro	Valore
0	26
1	32
2	...
3	...

Posizione in memoria	Valore
26	4
27	11
28	22
29	33
30	44
31	...
32	...

□ TABLE 8-8

Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if ($R[SA] = 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \neq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if ($R[SA] < 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \geq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Soluzione

```
// implementazione assembly senza ciclo for
// CODICE CREATO IN CLASSE

// faccio la prima somma:
// leggo primo e secondo elemento
// e li sommo
// uso R0 come indirizzo da usare per gli accessi in memoria
INC R0 R0 // r0 = r0+1 r0 = 27
LD R2 R0 // r2 = 11
INC R0 R0 // r0 = r0+1 r0 = 28
LD R3 R0 // r3 = 22
ADD R2 R2 R3 // r2 = r2+r3 r2 = 33

// leggo terzo elemento e lo sommo
INC R0 R0 // r0++ r0 = 29
LD R4 R0 // r4 = 33
ADD R2 R2 R4 // r2 = 66

// leggo quarto elemento e lo sommo
INC R0 R0 // r0++ r0 = 30
LD R3 R0 // r3 = 44
ADD R5 R2 R3

// salvo il risultato in memoria
ST R1 R5
```

Registro	Valore
0	26
1	32
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Posizione in memoria	Valore
26	4
27	11
28	22
29	33
30	44
31	...
32	...

TABLE 8-8
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if $(R[SA] = 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \neq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if $(R[SA] < 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \geq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Soluzione

```
// implementazione assembly senza ciclo for
// SOLUZIONE UGUALE ALLA PRECEDENTE MA FATTA DAL PROF E COMMENTATA
```

```
INC R4, R0           // ho creato il numero 27
                    // in R4 abbiamo 27

LD R5, R4           // carico in R5 il valore alla
                    // riga 27 della memoria
                    // in R5 abbiamo 11

INC R4, R4          // incrementiamo l'indice
                    // in R4 abbiamo 28

LD R6, R4           // carico in R6 il valore della
                    // riga 28 della memoria
                    // in R6 abbiamo 22

ADD R5, R5, R6      // sommiamo in R5 il valore 22
                    // in R5 abbiamo 11+22 = 33

INC R4, R4          // in R4 abbiamo 29
LD R6, R4           // in R6 abbiamo 33
ADD R5, R5, R6      // in R5 abbiamo 33 + 33 = 66

INC R4, R4          // in R4 abbiamo 30
LD R6, R4           // in R6 abbiamo 44
ADD R5, R5, R6      // in R5 abbiamo 66 + 44 = 110

ST R1, R5           // salviamo il risultato
                    // nella riga 32 della memoria
```

Registro	Valore
0	26
1	32
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Posizione in memoria	Valore
26	4
27	11
28	22
29	33
30	44
31	...
32	...

TABLE 8-8
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if $(R[SA] = 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \neq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if $(R[SA] < 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \geq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Esercizio

Vogliamo fare la somma dei numeri di un vettore.

- Il vettore ha n elementi
- Il primo elemento si trova alla riga 27 della memoria
- Nella riga 27-1 è scritta la lunghezza del vettore (che ha 4 elementi)
- Il risultato della somma va scritto nella riga 32
- Nel registro R0 è scritto il numero 26
- Nel registro R1 è scritto il numero 32

VOGLIAMO USARE UN CICLO

Registro	Valore
0	26
1	32
2	...
3	...

Posizione in memoria	Valore
26	200
27	11
28	22
29	33
30	44
31	...
32	...

TABLE 8-8

Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if ($R[SA] = 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \neq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if ($R[SA] < 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \geq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Soluzione

```
// SOLUZIONE FATTA IN CLASSE
// pseudo codice java e traduzione dei comandi
int num = 200;           LD
int[] pippo = int[ num ];
int somma = 0;         LDI
for( int i=0; i< num; i++ ) {
    LDI i=0
    SUB i - num
    BRN se i >=num salta a "qui"
    INC i++

    int elem = pippo[ i ];
    somma = somma + elem;
}
qui                    JMP riga 5
```

```
-----
// implementazione assembly con ciclo

LD R2, R0 // num = M[r0] = 200
LDI R3, 0 // somma = 0

LDI R4, 0 // i=0
SUB R5, R2, R4 // r5 = num-i
BRZ R5, 7 // se i==num salta il ciclo
INC R0, R0 // in r0 abbiamo 27
LD R6, R0 // elem = pippo[r0]
ADD R3, R3, R6 // somma += elem (r6)
INC R4, R4 // i++
LDI R7, 18
JMP R7
ST R1, R3 // salvo il risultato in memoria
```

Registro	Valore
0	26
1	32
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Posizione in memoria	Valore
26	4
27	11
28	22
29	33
30	44
31	...
32	...

TABLE 8-8
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if $(R[SA] = 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \neq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if $(R[SA] < 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \geq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Soluzione

```
// SOLUZIONE FATTA DAL PROF E COMMENTATA
```

```
// pseudo codice java
```

```
int[] pippo = new int[4];
```

```
int i=0; // indice
```

```
int contatore = 4; // contatore
```

```
int somma = pippo[i]; // accumulatore
```

```
contatore--;
```

```
while( contatore > 0 ) {
```

```
    i++;
```

```
    int val = pippo[i];
```

```
    somma = somma + val;
```

```
    contatore--;
```

```
}
```

```
-----  
// implementazione assembly con ciclo
```

```
INC R4, R0 // in R4 ho indice: lo inicializzo a 27
```

```
LD R5, R4 // salvo nell'accumulatore il valore 11
```

```
LD R7, R0 // R7 contiene il contatore, parte da 4
```

```
DEC R7, R7 // R7 contiene 3
```

```
ciclo:
```

```
INC R4, R4 // in R4 abbiamo l'indice i: lo incremento
```

```
LD R6, R4 // in R6 carichiamo il valore
```

```
ADD R5, R5, R6 // in R5 aggiorniamo l'accumulatore
```

```
DEC R7, R7 // R7 contiene 2, 1, 0
```

```
BRZ R7, 2 // se R7 e' zero, esco dal ciclo (non eseguo jump)
```

```
JUMP ciclo // re-inizio ciclo
```

```
ST R1, R5 // salvo il risultato in memoria
```

Registro	Valore
0	26
1	32
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Posizione in memoria	Valore
26	4
27	11
28	22
29	33
30	44
31	...
32	...


TABLE 8-8
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if ($R[SA] = 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \neq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if ($R[SA] < 0$) $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if ($R[SA] \geq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

...dopo tanto software

 - Se non sapete cosa vedere durante il weekend, vi propongo un video di programmazione hardware
- La costruzione di una scheda video tramite logiche discrete, tanti fili, qualche schema, della documentazione ...e molta abilità a piegare i fili!



Video uno (la base)

(bello ad esempio vedere implementare i contatori)

<https://www.youtube.com/watch?v=l7rce6lQDWs>

Video due (la conclusione)

(con tanto di programmazione di eeprom)

<https://www.youtube.com/watch?v=uqY3FMuMuRo>

Ben Eater <https://eater.net/>