

ESERCIZIO 1

Si usino 4 cifre binarie (abcd) per rappresentare i numeri decimali da 0 a 9. Sia a il bit più significativo (MSB), d il bit meno significativo (LSB).

Realizzare la funzione $F(a, b, c, d)$ la cui uscita vale '1' se abcd è non nullo e multiplo di 3 e vale '0' altrimenti, per le combinazioni di ingresso che rappresentano i numeri decimali da 0 a 9. L'uscita è un don't care per le combinazioni di ingresso che rappresentano i numeri decimali da 10 a 15.

Svolgere i seguenti passi:

- a) Riportare la tabella di verità della funzione F
- b) Ricavare la mappa di Karnaugh della funzione F
- c) Elencare gli implicant primari essenziali (IPE) della funzione F
- d) Determinare l'espressione minima in forma somma di prodotti (SOP) di F e disegnarne il circuito logico corrispondente
- e) Scrivere una descrizione VHDL a scelta del circuito logico determinato al punto d)

Soluzione:

a) Tabella di verità

a	b	c	d	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

} don't care

b) Mappa di Karnaugh

ab \ cd	00	01	11	10
00	0 ₀	0 ₁	1 ₃	0 ₂
01	0 ₄	0 ₅	0 ₇	1 ₆
11	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₅	X ₁₄
10	0 ₈	1 ₉	X ₁₁	X ₁₀

c) IPE

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	1
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X


Gli IPE sono ad , $\bar{b}cd$, $bcd\bar{a}$

d) Espressione minima in forma SOP è:

$$F = ad + \bar{b}cd + bcd\bar{a}$$

Circuito logico :

$$F = ad + \bar{b}cd + bc\bar{d}$$

 

e) Una possibile descrizione VHDL del circuito logico trovato al punto d) si trova al link :

<https://www.edaplayground.com/x/hWjp>

ESERCIZIO 2


Un sistema digitale avente un ingresso X ed un'uscita Z deve riconoscere la sequenza di ingresso "101". Sono consentite sovrapposizioni tra i bit riconosciuti: l'ultimo '1' di una sequenza corretta riconosciuta deve essere riconosciuto come il primo '1' della sequenza successiva. L'uscita Z commuta a '1' quando il sistema riceve all'ingresso l'ultimo bit della sequenza corretta, mentre vale '0' in tutti i casi in cui non è stata riconosciuta la sequenza corretta. Usare Flip-Flop di tipo D positive edge triggered.

Svolgere i seguenti passi:

- a) Disegnare il diagramma di stato del sistema
- b) Riportare la tabella degli stati e dell'uscita
- c) Codificare gli stati con una codifica one-hot
- d) Riportare la tabella degli stati codificata
- e) Determinare le equazioni di aggiornamento di stato e di uscita
- f) Disegnare il circuito sequenziale che realizza il sistema descritto

Soluzione:

a) Diagramma di stato

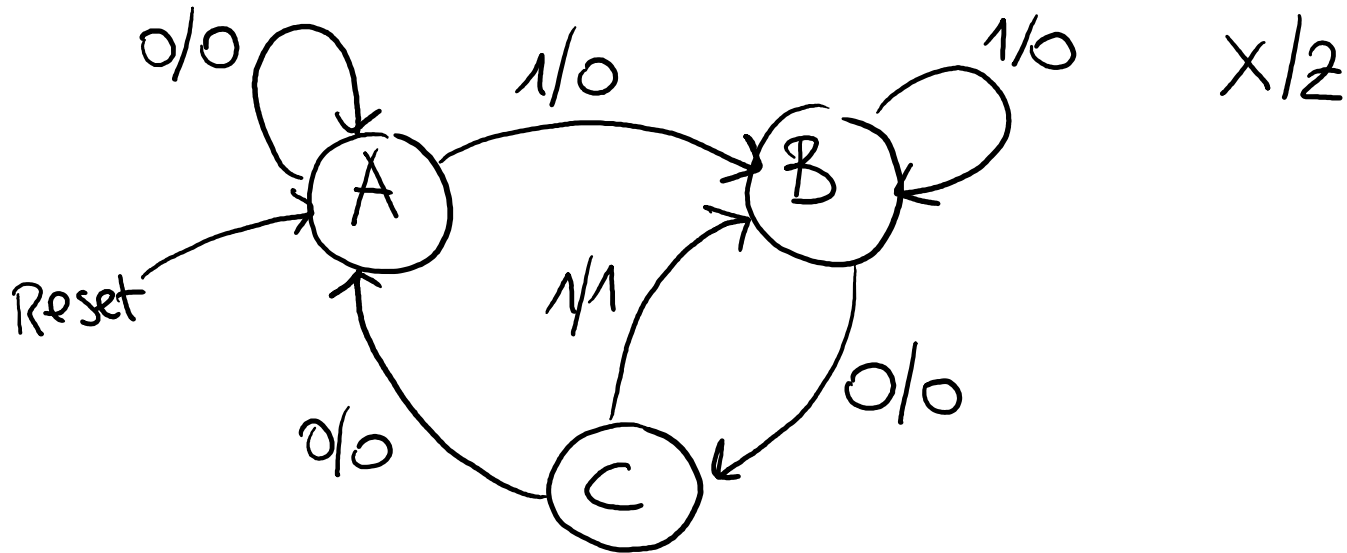

A: nessun bit riconosciuto
B: un bit riconosciuto ('1')
C: due bit riconosciuti ('10')

b) Tabella transizioni

STATO PRESENTE $S(t)$	STATO FUTURO $S(t+1)$		USCITA $z(t)$	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
A	A	B	0	0
B	C	B	0	0
C	A	B	0	1

c) Codifica stati one-hot

Siano S_C, S_B, S_A i bit per codificare lo stato $S \rightarrow S_C S_B S_A$

A \rightarrow 001

B \rightarrow 010

C \rightarrow 100

d) Tabella stati codificati

STATO PRESENTE $S_C S_B S_A(t)$	STATO FUTURO $S_C S_B S_A(t+1)$		USCITA Z	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
0 0 1	0 0 1	0 1 0	0	0
0 1 0	1 0 0	0 1 0	0	0
1 0 0	0 0 1	0 1 0	0	1

e) Equazioni di aggiornamento di stato & uscita

$$S_C(t+1) = \bar{X} S_B(t)$$

$$S_B(t+1) = X$$

$$S_A(t+1) = \bar{X} S_A(t) + \bar{X} S_C(t) = \bar{X} (S_A(t) + S_C(t))$$

$$Z(t) = X S_C(t)$$

f) Circuito sequenziale

